

## ALCUNE CONSIDERAZIONI:

- È possibile che una piccola parte degli esercizi sia scorretta
- Alcuni esercizi possono essere risolti in modi diversi, ma ugualmente corretti
- Gli esercizi sono svolti in ordine cronologico, quindi più si va in fondo nel file più sarà probabile che con più esperienza alle spalle saranno corretti.

Buon LAVORO!

1)


$$A_{\text{nom}} = 15 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_N}{V_{2N}} = \frac{2300}{230}$$

- PROVA IN CORTO

$$V_{cc} = 37 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 100 \text{ W}$$

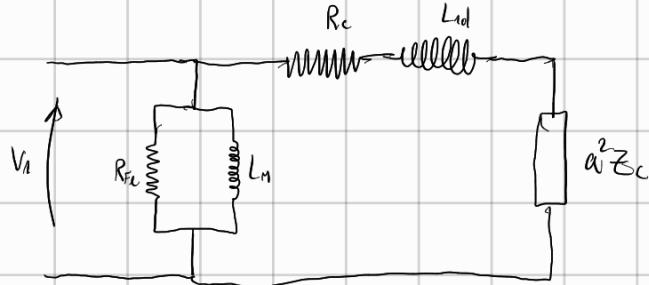

- PROVA IN APERTO

$$I_{ca} = 0.21 \text{ A}$$

$$P_{ca} = 40 \text{ W}$$

$$Z_c = (3 + j2.5) \Omega$$

PROVA IN CORTO: Ho corrente nominale e tensione parola.


$$A_{\text{nom}} = I_{1N} V_{1N} \Rightarrow I_{1N} = \frac{A_{\text{nom}}}{V_{1N}} = 6.52 \text{ A}$$

$$P_{cc} = I_{1N} V_1 \cos \varphi_{cc} \quad R_c = \frac{P_{cc}}{I_{1N}^2} = 2.35 \Omega$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{1N} V_1} = 0.41 \quad \varphi_{cc} = 1.13 \text{ rad}$$

$$X_d = R_c \tan \varphi_{cc} = 5.11 \Omega$$

PROVA IN CIRCUITO APERTO:

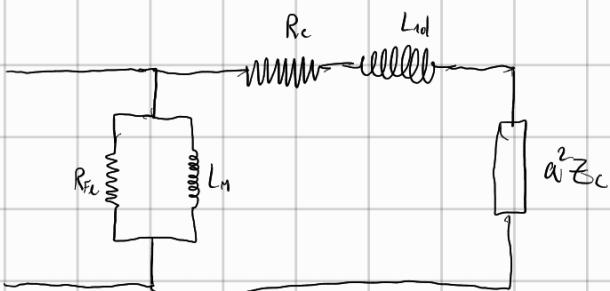

PROVA IN APERJO:


$$I_{CA} = 0.11A \quad P_{CA} = 40W \quad V_{IN} = 2300V$$

$$\text{Pass } R_{FE} = \frac{V_{IN}^2}{P_{CA}} \Rightarrow R_{FE} = \frac{V_{IN}^2}{P_{CA}} = 1.32 \cdot 10^5 \Omega$$

$$P_{CA} = V_{IN} I_{CA} \cos \varphi_{CA}$$

$$\cos \varphi_{CA} = \frac{P_{CA}}{V_{IN} I_{CA}} = 0.083 \quad \varphi_{CA} = 1.487$$
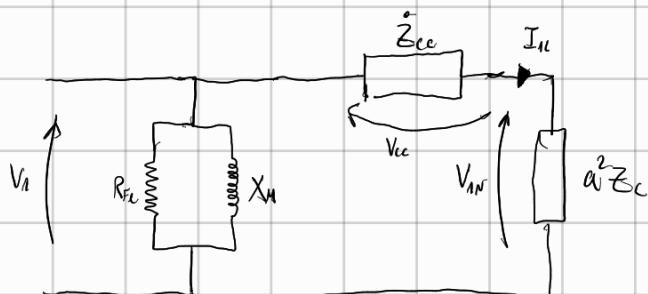
$$X_M = R_{FE} \tan \varphi_{CA} = 1.57 \cdot 10^6 \Omega$$



$$\tilde{I}_{UL} = \frac{\tilde{V}_{IN}}{\omega^2 Z_C} = \frac{\tilde{V}_{IN}}{300 + 200j} = 5.31 - 3.54j = 6.38 e^{-0.59j} A$$

$$\boxed{\varphi_{intake} = 0.59 \text{ rad}}$$

$$P_{out} = V_{IN} I_{UL} \cos \varphi_{intake} = 12193 W$$

$$\tilde{V}_{CC} = Z_{CC} \tilde{I}_{UL} = 30.57 + 18.8j V$$

$$\tilde{V}_1 = \tilde{V}_{cc} + \tilde{V}_{AN} = 2330.57 + 18.8 \cdot 5 = 2330.64 \text{ V}$$

$$\tilde{I}_{Fe} = \frac{\tilde{V}_1}{R_{Fe}} = 0.018 + 1.4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$\tilde{I}_M = \frac{\tilde{V}_1}{Z_M} = 1.2 \cdot 10^{-5} - 1.48 \cdot 10^{-7} \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = \tilde{I}_{Fe} + \tilde{I}_M + \tilde{I}_{n1} = 5.33 - 3.54 \text{ A} = 6.4 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$P_{IN} = V_1 \cdot I_1 \cos \varphi = 12394.4 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = 0.98$$

3)


$$A_0 = 50 \text{ kVA}$$

$$I_{1N} = 10 \text{ A}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{5000}{250} \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = 2 + 5j \Omega$$

$$Y_{CA} = 10 - 100j \mu S$$

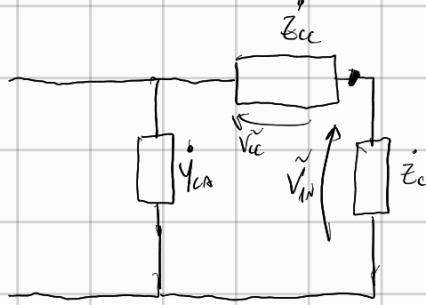

$$P_{out} = 45 \text{ kW}$$

$$\cos \phi_{out} = 0.90 \text{, r}$$

$$P_{out} = V_{1N} \cdot I_{1L} \cos \phi_{out} \Rightarrow I_{1L} = \frac{P_{out}}{V_{1N} \cos \phi_{out}} = 10 \text{ A}$$

$$\phi_{out} = 0.45$$

$$\tilde{I}_{1L} = 10 e^{-0.45j} \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{cc} = Z_{cc} \tilde{I}_{1L} = 39.76 + 36.32j$$

$$\tilde{V}_{1N} = \tilde{V}_{cc} + \tilde{V}_{1N} = 5039.76 + 36.32j$$

$$\tilde{I}_M = \tilde{V}_{1N} \overline{J}_{cm}(Y_{CA}) = -0.5j + 3.63 \cdot 10^{-3} = 0.5e^{-156j}$$

$$|I_M| = 0.5 \text{ A}$$

$$P_{cc} = I_{1N}^2 R_{cc} = 200 \text{ W}$$

1)

$$P_{\text{nom}} = 15 \text{ kW}$$

$$V_{\text{nom}} = 400 \text{ V}$$

$$n_{\text{nom}} = 1800 \text{ rpm}$$

PERDITE:


$$R_a = 1 \Omega \quad R_e = 25 \Omega$$

ESERCIZIO:

$$R_L = 10 \Omega$$

$$m = 1900 \text{ rpm}$$

$$P_c = 9 \text{ kW}$$

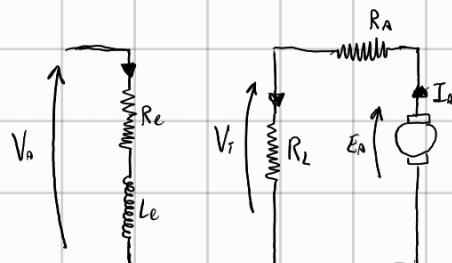

Tensione normale in corso

$$P_c = R_L I_A^2 \Rightarrow I_A = 30 \text{ A}$$

$$V_r = 300 \text{ V}$$

$$E_A = R_L I_A + R_a I_A = 330 \text{ V} \Rightarrow$$

$$\frac{E_A}{E_A^*} = \frac{m}{m^*} \Rightarrow E_A^* = \frac{E_A \cdot m^*}{m} = \frac{330 \cdot 1800}{1900} = 312,6 \text{ V}$$

$$I_E \approx 3,3 \text{ V}$$

$$\eta = \frac{P_c}{E_A I_A} = 0,9 \text{ A}$$

NON USIAMO  $V_{\text{nom}}$  ???

2)

$$P_{NOM} = 6 \text{ kW}$$

$$V_N = 120 \text{ V}$$

$$n = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 250 \text{ m}\Omega$$

$$R_E = 10 \Omega$$

$$V_{U010};$$

$$V_L = 110 \text{ V}$$

$$n_{al} = 1700 \text{ rpm}$$

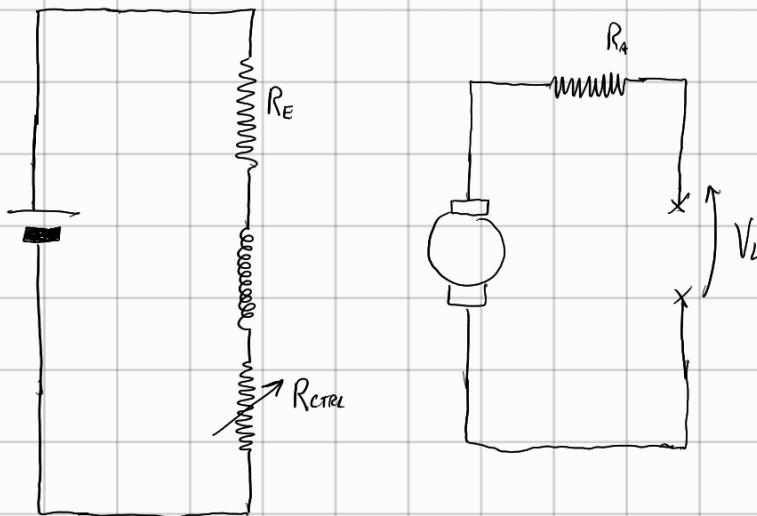

CONDIZIONI DI CAVO:

$$I_A = 40 \text{ A}$$

$$E_{APES} = V_L$$

Se  $E_A = 110 \text{ V}$  quando ho 1700 rpmCalcolo  $E_A$  a 1800 rpm

$$\frac{E_{A1700}}{E_{A1800}} = \frac{n_{1700}}{n_{1800}} \Rightarrow E_{A1800} = n_{1800} \frac{E_{A1700}}{n_{1700}} = 116,5 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{116,6}{50} = 2,33 \text{ A}$$

$$V_E = R_E I_E = 23,3 \text{ V}$$

$$V_{CTRL} = V_N - V_E = 96,7 \text{ V}$$

$$R_{CTRL} = 41,5 \Omega$$

Caso com CIRCUITO:

$$V_{CIRCUITO} = 110 \text{ V} \quad V_A = R_A I_A = 10 \text{ V}$$

$$E_A = 120 \text{ V} \quad I_E \text{ sempre } 2,33 \text{ A}$$

$$\frac{E_{AX}}{E_{A1800}} = \frac{m_x}{m_{1800}} \Rightarrow m_x = \frac{m_{1800} E_{AX}}{E_{A1800}} = 1854 \text{ rpm}$$

$$\Delta m = 154 \text{ rpm}$$

3)

4)

$$P_N = 6 \text{ kW}$$


$$T_e = 300 \text{ V}$$

$$I_A = 20 \text{ A} \quad \text{NOMINAL}$$

$$V_{NM} = 1800 \text{ rpm}$$

$$I_E = 2.2 \text{ A}$$

$$R_A = 1 \Omega$$

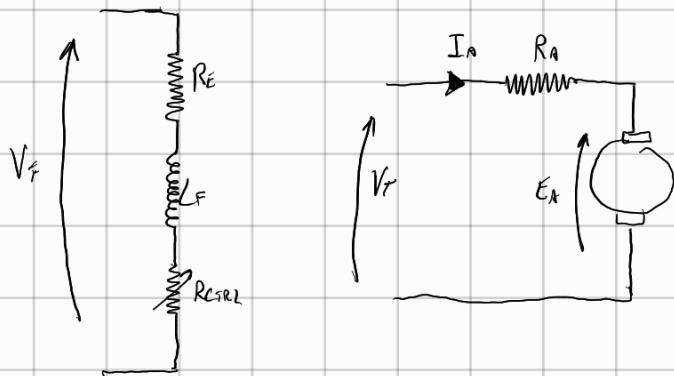


$$E_A = 280 \text{ V} \quad V_T = E_A + R_A I_A = 300 \text{ V}$$

$$P_{out} = E_A I_A = 5600 \text{ W} = T_m w_m \Rightarrow T_m = \frac{5600}{w_m} = 29 \text{ Nm}$$

$$\eta = \frac{T_m w_m}{T_m w_m + R_A I_A^2 + R_E I_E^2} = \frac{5600}{5600 + 1400 + 300 \cdot 2.2} = 0.86$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} =$$

4)

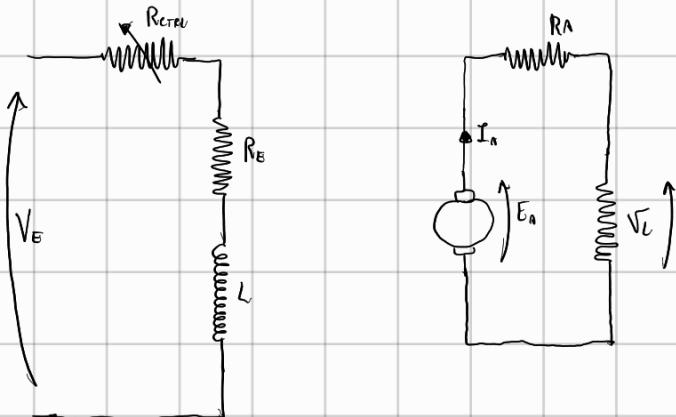

$$P_N = 8 \text{ kW} \quad n = 1800 \text{ rpm}$$

$$V_E = 400 \text{ V}$$

$$R_A = 20 \text{ m}\Omega \quad R_E = 10 \text{ m}\Omega$$

$$I_E = 7 \text{ A} \quad E_{A\text{des}} = 350 \text{ V}$$

$$R_L = 20 \text{ }\Omega$$

Voglio  $E_A = 350 \text{ V}$  con  $I_E = 7 \text{ A}$ .

A 1800 rpm ho  $E_A \approx 330 \text{ V}$

$$\frac{E_{A1800}}{E_{Ax}} = \frac{n_{1800}}{n_x} \Rightarrow n_x = \frac{n_{1800}}{\frac{E_{A1800}}{E_{Ax}}} \approx 1909 \text{ rpm}$$

Se sul carico ho  $V_L = 350 \text{ V}$

$$\text{allora ho } I_A = \frac{V_A}{R_A} = 17.5 \text{ A}$$

$$E_A = V_L + R_A I_A = 350.35 \text{ V}$$

Se sono a 1800 rpm ho bisogno di circa  $7.8 \text{ A} = I_E$

per avere  $E_A$ .

$$\Rightarrow V_F = R_E I_E + R_{CTR} I_E \Rightarrow R_{CTR} = \frac{V_F - R_E I_E}{I_E} = 51.3 \text{ }\Omega$$

4)

$$P_N = 20 \text{ kW}$$

$$V_F = 300 \text{ V}$$

$$n = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 0.2 \Omega$$

$$R_E = 20 \Omega$$

$$R_{\text{load}} = 60 \Omega$$

$$V_T = 320 \text{ V}$$

$$R_L = 20 \Omega$$

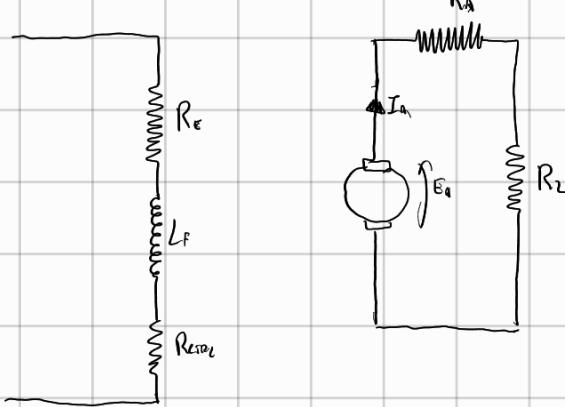

Se  $E_{DES} = 320 \text{ V}$ , calculo la  $I_E = \frac{V_F}{R_E + R_{load}} = 5 \text{ A}$

$$E_{N_{1800}} \approx 415 \text{ V}$$

Quisiera:

$$\frac{E_{N_{1800}}}{E_{DES}} = \frac{n_{1800}}{n_{DES}} \Rightarrow n_{DES} = \frac{n_{1800} E_{DES}}{E_{N_{1800}}} = 1388 \text{ rpm}$$

Se ha curvado,

$$E_{DES} = V_T + R_A \cdot \frac{V_T}{R_L} = 323.2 \text{ V}$$

$$n_{DES} = \frac{n_{1800} E_{DES}}{E_{N_{1800}}} = 1402 \text{ rpm}$$

4)

$$P_N = 10 \text{ kW}$$

$$V_N = 430 \text{ V}$$

$$n_N = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 0.2 \Omega$$

$$R_E = 6 \Omega$$

$$R_{CIRL} = 66 \Omega$$

$$R_L = 20 \Omega$$

$$P_{OUT} = 8 \text{ kW}$$

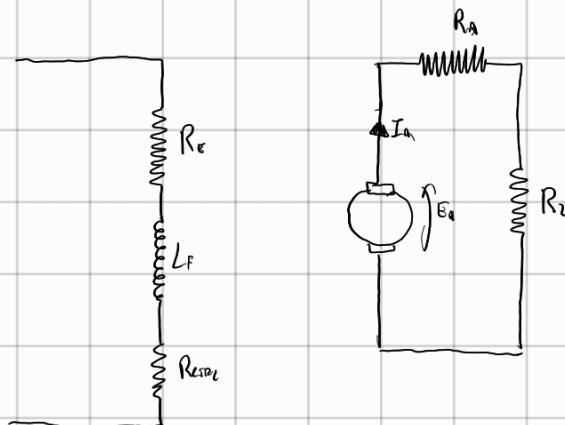

$$I_E = \frac{V_N}{R_E + R_{CIRL}} = 5.97 \text{ A} \approx 6 \text{ A} \quad E_{N_{1800}} = 450 \text{ V}$$

$$I_A^2 = \frac{P_{OUT}}{R_L} \Rightarrow I_A = 20 \text{ A} \quad E_A = R_A I_A + R_L I_A = 604 \text{ V}$$

$$\text{Com } I_E = 6 \text{ A} :$$

$$\frac{E_{A0ES}}{E_{N_{1800}}} = \frac{m_{0ES}}{m_{1800}} \Rightarrow m_{0ES} = 1616 \text{ rpm}$$

$$P_{mecc} = E_A I_A = 8080 \text{ W} = T_m w_m$$

$$T_m = \frac{P_{mecc}}{\frac{2\pi}{60} m_{0ES}} = 47,75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{E_A I_A + V_E I_E} = 0.75$$

4)

$$P_N = 6 \text{ kW}$$

$$V_N = 120 \text{ V}$$

$$\dot{m}_{\text{mot}} = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_a = 2.50 \text{ m} \Omega$$

$$R_E = 10.5 \Omega$$

$$E_{\text{desv}} = 110 \text{ V}$$

$$\dot{m}_{\text{sf}} = 1700 \text{ rpm}$$

$$I_N = 60 \text{ A}$$

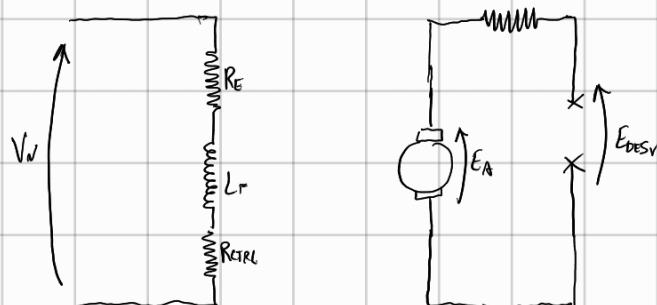


Se sono a vuoto  $E_A = 110 \text{ V}$  perché non c'è carico.

$$\frac{E_{A1700}}{E_{A1800}} = \frac{\dot{m}_{1700}}{\dot{m}_{1800}} \Rightarrow E_{A1800} = \frac{1800}{1700} E_{A1700} = 116.5 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{E_{A1800}}{R_E + R_{CTRL}} = 2.33 \text{ A}$$

$$I_E = \frac{V_T}{R_E + R_{CTRL}} \Rightarrow R_E + R_{CTRL} = \frac{V_T}{I_E} \Rightarrow R_{CTRL} = 41.5 \Omega$$

Ora ho carico:

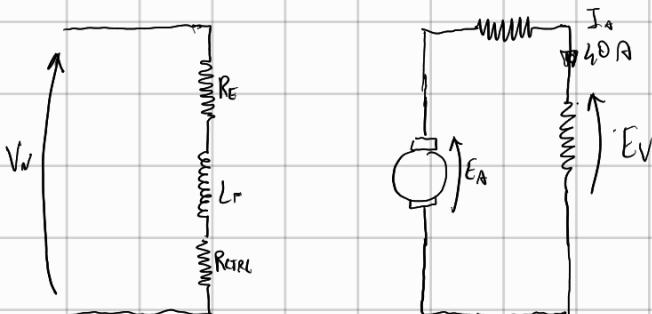

$$E_A = E_V + R_A I_A = 120 \text{ V}$$

$$\frac{E_{A_x}}{E_{A1700}} = \frac{\dot{m}_x}{\dot{m}_{1700}} \Rightarrow \dot{m}_x = 1855 \text{ rpm}$$

4)

$$P_n = 8000 \text{ W}$$

$$V_E = 500 \text{ V}$$

$$n=1800 \text{ rpm}$$

$$I_E = 7A$$

$$E_F = 350 \text{ V}$$

$$R_F = 20 \Omega$$

$$A \quad 1800 \text{ g/mol} \text{ can} \quad I_E = 7A, \quad E_A = 340V$$

Dens. cambiale veloč.:

$$\frac{E_{A,1800}}{E_{Ax}} = \frac{m_{A,1800}}{mx} \Rightarrow mx = 1853 \text{ rpm}$$

$$\text{Se ha } 350V \text{ en curva, } I_A = \frac{V_L}{R_L} = 17.5A$$


$$E_{A_2} = R_A I_A + V_U = 35.0, 35 \text{ V}$$

Venflo can quale Iodero lavoro;

$$\frac{E_{A2}}{E_{A1800}} = \frac{M_8}{m_{800}} \xrightarrow{1853} E_{A1800} = 340,3 \text{ V}$$

I<sub>E</sub> ≈ 7.1 A

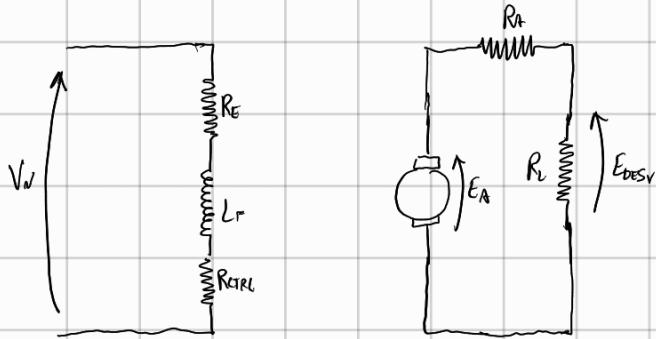
$$R_{CTRL} = \frac{V_t}{I_E} - R_E = 57.13\Omega$$



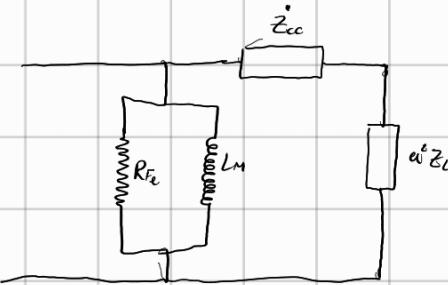9)

$$P_N = 15000 \text{ VA}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2300 \text{ V}}{230 \text{ V}}$$



$$I_{ca} = 0.22 \text{ A}$$

$$P_{ca} = 35 \text{ W}$$

$$V_{cc} = 40 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 90 \text{ W}$$

$$P_N = 11 \text{ kW}$$

$$\text{Potenza fattore} = 0.8 \text{ ad r.}$$

$$P_N = V_{IN} I_{IN} = 6.52 \text{ A}$$

Prova in vuoto:

$$R_{Fe} = \frac{V_{IN}^2}{P_{ca}} = \frac{(1511.3)^2}{15 \cdot 10^3} \Omega = 1.5 \cdot 10^5 \Omega$$

$$P_{ca} = V_{IN} I_{ca} \cos \varphi_{ca}$$

$$\cos \varphi_{ca} = 0.063 \quad \varphi_{ca} = 1.5 \text{ rad}$$

$$X_M = R_{Fe} \tan \varphi_{ca} \approx 2.13 \cdot 10^6 \Omega$$

$$R_{av} = \frac{P_{cc}}{I_{IN}^2} = 2.12 \Omega$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{V_{cc} I_{cc}} = 0.345$$

$$X_L = R_{av} \tan \varphi_{cc} = 5.77 \Omega$$

↓ sul carico

$$\text{Suppose } P_{in} = V_{IN} I_1 \cos \varphi$$

$$I_1 = \frac{P_{in}}{V_{IN} \cos \varphi} = 5.98 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 5.98 e^{-j0.85}$$

$$\tilde{V}_{cc} = \tilde{Z}_{cc} \tilde{I}_1 =$$

**QUESITO 4:** Determinare il circuito equivalente a  $\Gamma$  del trasformatore monofase descritto. Inoltre, per il carico indicato, valutare la caduta di tensione sull'impedenza longitudinale  $Z_{cc}$ .

### SOLUZIONE E RISULTATI

Premesse

Dati Targa:  
Potenza Nominale = 15 kVA;  
Tensioni = 2300V/230V;

Prova a Vuoto:  
 $I_{ca} = 0.22 \text{ A}$ ,  
 $P_{ca} = 35 \text{ W}$ ;

Prova in CortoCircuito:  
 $V_{cc} = 40 \text{ V}$ ,  
 $P_{cc} = 90 \text{ W}$ .

Dati sul Funzionamento  
Sotto Carico:  
Potenza in ingresso = 11 kW;  
Fattore di potenza = 80% (rit.)

Calcoli

che cosa è la potenza in ingresso?  
È sul carico?

3)


$$A_{nom} = 200 \text{ kVA}$$

$$V_{1N}/V_{2N} = 20000/500$$

$$\dot{Y}_{ca} = 1.5 \cdot 10^{-6} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ S}$$

$$Z_{cc} = 4\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \Omega$$

$$Z_L = 100 e^{j\frac{\pi}{2}} \Omega$$

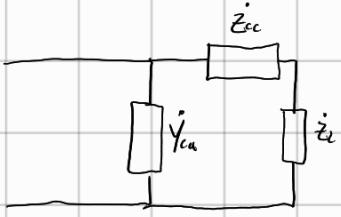

$$4) P_{NOM} = 15 \text{ kW}$$

$$V_{NOM} = 400 \text{ V}$$

$$n_{NOM} = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 1 \Omega$$

$$R_F = 30 \Omega$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$n_{eff} = 1600 \text{ rpm}$$

$$P_L = 9 \text{ kW}$$

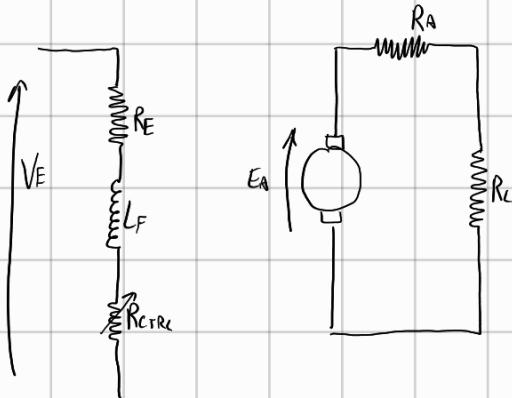

$$P_L = R_L I_A^2 \Rightarrow I_A = \sqrt{\frac{P_L}{R_L}} = 30 \text{ A}$$

$$V_L = 300 \text{ V}$$

$$V_A = I_A \cdot R_A = 30 \text{ V} \quad E_A = 330 \text{ V}$$

Se lavora a 330 V a 1600 giri:

$$\frac{E_{A1600}}{E_{A1800}} = \frac{n_{1600}}{n_{1800}} \Rightarrow E_{A1600} = \frac{18}{16} E_{A1800} = 371.25 \text{ V}$$

$$\text{La } I_E \approx 4 \text{ A}$$

$$\eta = \frac{P_L}{E_A I_A + V_E I_E} \approx 0.78$$

4)

$$P = 15 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{2300 \text{ V}}{230 \text{ V}}$$


$$I_{ca} = 0.21 \text{ A}$$

$$P_{ca} = 40 \text{ W}$$

$$V_{cc} = 37 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 100 \text{ W}$$

$$Z_C = (3 + 2j) \Omega$$

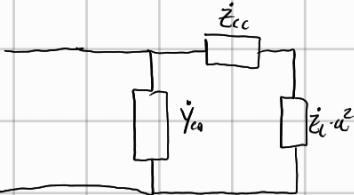

$$P = V_{1N} I_{1N} \Rightarrow I_{1N} = P / V_{1N} = 6.52 \text{ A}$$

Lavoro con  $V_{1N}$  su  $Z_C$ :

$$\tilde{I}_L = \frac{\tilde{V}_{1N}}{a^2 \tilde{Z}_C} = 5.31 - 3.56j \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{cc} = \tilde{I}_L \cdot \tilde{Z}_{cc} = 30.73 + 19j \text{ V}$$

$$P_{ca} = I_{ca} V_{1N} \cos \varphi_{ca} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}}$$

$$R_{Fe} = V_{1N}^2 / P_{ca} = 1.32 \cdot 10^5 \Omega$$

$$\cos \varphi_{ca} = 0.08$$

$$X_M = R_{Fe} \tan \varphi_{ca} = 1.64 \cdot 10^6 \Omega$$

$$\tilde{I}_o = \tilde{V}_{1N} \cdot \dot{Y}_{ca} = 0.018 - 1.28 \cdot 10^{-3} j \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{1N} = \tilde{I}_o + \tilde{I}_L = 5.33 - 3.56j \text{ A}$$

$$P_{in} = V_{1N} \tilde{I}_{1N} \cos \varphi = 12485 \text{ W}$$

$$P_{out} = V_{1N} \tilde{I}_L \cos \varphi = 12213 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 0.98$$

$$P_{cc} = V_c I_{1N} \cos \varphi_{cc} = I_{1N}^2 R_{ca}$$

$$R_{ca} = 2.35 \Omega$$

$$\cos \varphi_{cc} = P_{cc} / V_c I_{1N} = 0.4165$$

$$X_{ca} = R_{ca} \tan \varphi_{cc} = 5.16 \Omega$$

$$\tilde{Z}_{cc} = (2.35 + 5.16j) \Omega$$

6)

$$P_n = 8000 \text{ W}$$

$$V_E = 400 \text{ V}$$

$$\dot{m}_{\text{max}} = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 20 \text{ m}\Omega$$

$$R_E = 666 \text{ m}\Omega$$

$$R_{CTRL} = 66 \text{ }\Omega$$

$$E_{\text{des}} = 350 \text{ V}$$

$$R_L = 20 \text{ }\Omega$$

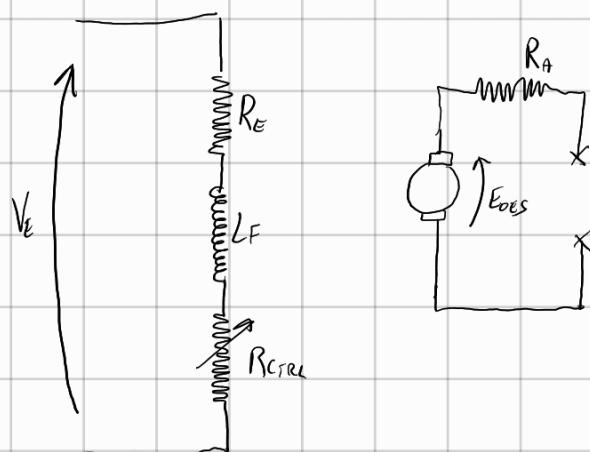

$$I_E = \frac{V_E}{R_E + R_{CTRL}} = 6 \text{ A} \Rightarrow E_{1800} = 6 \cdot 50 = 300 \text{ V}$$

$$\frac{E_{1800}}{E_x} = \frac{\dot{m}_{1800}}{\dot{m}_x} \Rightarrow \dot{m}_x = \frac{E_x \cdot 1800}{300} = 2100$$

Se sul circuito venga 350 V,

$$I_A = V_A \cdot \frac{1}{R_L} = 17.5 \text{ A}$$

$$E_{\text{des}} = V_L + I_A R_A = 350.35 \text{ V}$$

$$\frac{E_{\text{des}}}{E_{2100}} = \frac{\dot{m}_x}{\dot{m}_{2100}} \Rightarrow \dot{m}_x = 2102.1$$

$$\Delta \dot{m} = 2.1 \text{ rpm} = 0.22 \text{ rad/s}$$

4)

$$P_N = 20000 \text{ VA}$$


$$V_{1N}/V_{2N} = 2000/500$$

$$Y_{ca} = 1.2 \cdot 10^{-6} \text{ } l^{-\frac{5}{2}} \text{ S}$$

$$\dot{Z}_{cc} = l^{\frac{5}{6}} \Omega$$

$$\dot{Z}_L = 10 \Omega$$

$$\eta_{eff} = ? \quad \eta_{conv} = ?$$

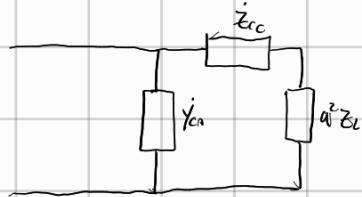

$$V_{1N} \text{ su } \dot{Z}_L \Rightarrow \tilde{I}_L = 12.5 \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{2e} = \dot{Z}_{cc} \tilde{I}_L = 10.8 + 6.25 \text{ j} \text{ V}$$

$$\tilde{V}_{1N} = \tilde{V}_{2e} + \tilde{V}_{1N} = 20 + 10.83 + 6.25 \text{ j} \text{ V}$$

$$\tilde{I}_y = \tilde{V}_{1N} \cdot Y_{ca} = 7.5 \cdot 10^{-6} - 2.41 \cdot 10^{-3} \text{ j} \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{1N} = \tilde{I}_L + \tilde{I}_y = 12.5 - 2.41 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$P_N = V_{1N} I_{1N} \cos \varphi = 25135 \text{ W} \quad P_{re} = V_{1N} \cdot I_y \cos \varphi = 0$$

$$P_{out} = V_{1N} \cdot I_L \cos \varphi = 25000 \text{ W} \quad P_{cu} = V_{2e} \cdot I_L \cos \varphi = 135 \text{ W}$$

$$\eta_{eff} = 99\%$$

$$\eta_{conv} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{re} + P_{cu}} = 99\%$$

NON DOVREBBE  
USCIRE PER COME  
funziona?

$$P_N = 40 \text{ kW}$$

$$V_E = 300 \text{ V}$$


$$\omega_m = 1800 \text{ rpm}$$

$$R_A = 2 \Omega$$

$$R_E = 25 \Omega$$

$$\omega_{el} = 1750 \text{ rpm}$$

$$C_c = 210 \text{ Nm}$$

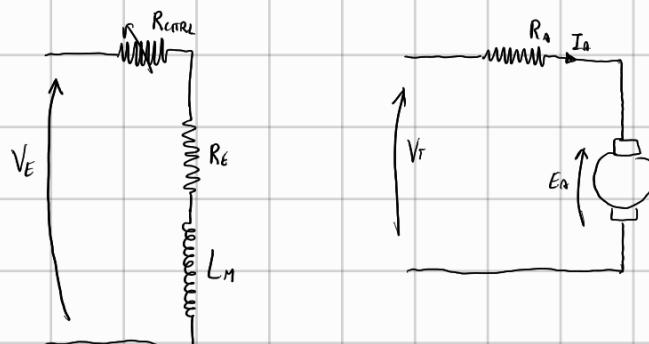

$$E_A I_A = P_{mecc} = C_c \cdot \omega_m \cdot \frac{\ell c}{60} = 38484.5 \text{ W} = P$$



$$\begin{cases} V_E = E_A + R_A I_A \\ E_A I_A = P \end{cases}$$

$$V_E = E_A + \frac{R_A P}{E_A}$$

$$E_A^2 - V_E E_A + R_A P = 0$$

COME SI  
PROCEDE?

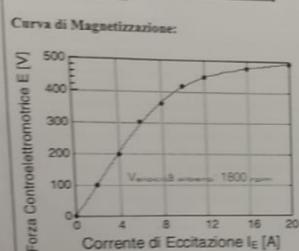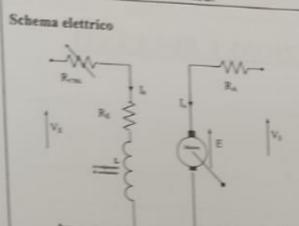**QUESITO 6:** Si determini il valore del reostato di regolazione  $R_{reg}$  necessario a garantire la coppia meccanica indicata nelle condizioni di lavoro descritte. Si determini inoltre la potenza dissipata per effetto Joule sul circuito di armatura.



Dati di targa:  
Motore ad eccitazione indipendente,  
Potenza nominale 40 kW,  
Tensione nominale 300V  
Velocità Nomina 1800 rpm.

Compito 1:

Resistenza di armatura: 2.0 Ω;  
Resistenza di eccitazione 25 Ω;  
Velocità dell'albero: 1750 rpm;  
Coppia di carico 210 Nm.

Compito 2:

Resistenza di armatura: 2.0 Ω;  
Resistenza di eccitazione 25 Ω;  
Velocità dell'albero: 1900 rpm;  
Coppia di carico 180 Nm.

**SOLUZIONE E RISULTATI**

Premesse

Calcoli

**RISULTATI:**

$R_{reg}$ :

$P_A$ :

Osservazioni

h)

$$V_{1N}/V_{2N} = \frac{16000}{400}$$

$$A_m = 40 \text{ kVA}$$

$$X_d = 50 \Omega$$


C.A.:

$$P_{CA} = 200 \text{ W}$$

$$I_{CA} = 30 \text{ mA}$$

$$P_{\text{assim}} = 20 \text{ kW}$$

Fallone di potenza: 60% (mf)

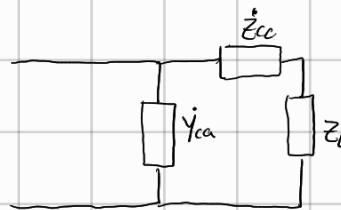

$$P_{CC} = V_{CC} I_{1N} \cos \varphi_{CC}$$

$$X_d = R_{AV} \tan \varphi$$

Se lavora a \$V\_{1N}\$,

$$P_{OUT} = V_{1N} I_1 \cos \varphi_C$$

$$I_1 = 1.51 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 1.51 e^{-0.935} \text{ A}$$

Dalla prova in C.A.:

$$P_{CA} = V_{1N} I_{CA} \cos \varphi_{CA}$$

$$P_{CA} = \frac{V_{1N}^2}{R_{FE}} \Rightarrow R_{FE} = 1.28 \text{ M}\Omega$$

$$\cos \varphi_{CA} = \frac{5}{12} \quad \varphi_{CA} = 1.14 \text{ rad}$$

$$X_m = R_{FE} \tan \varphi = 2.79 \text{ M}\Omega$$

$$P_{CW} = \operatorname{Re} \left[ (R_{AV} \tilde{I}_1) \tilde{I}_1 \right] = \\ = 2.28 R_{CW}$$

$$\eta_{\text{conv}} = \frac{P_{OUT}}{P_{OUT} + P_{CW} + P_{CA}} > 0.98$$

$$0.98(20000 + 2.28 R_{CW} + 200) < 20000$$


$$19796 + 2.23 R < 20000$$

$$R < 91.48$$

**QUESTO 5** Per il trasformatore descritto, determinare il valore massimo della resistenza equivalente del rame che garantisca, nelle condizioni specificate, un rendimento non inferiore al 98%. Per il valore trovato, determinare il valore della tensione di corto circuito.

<b>SOLUZIONE E RISULTATI</b>	
<b>Dati di targa:</b> Trasformatore monofase, $V_{1N}/V_{2N}=16000/400$ ; $A_m=40 \text{ kVA}$ .	<b>Premesse:</b> —
<b>Compito 1:</b> <b>Dati sulle perdite:</b> Resistenza di dispersione $X_d=50 \Omega$ Prova in C.A. $P_{CA}=20 \text{ kW}$ , $I_{CA}=30 \text{ mA}$	<b>Calcoli:</b> —
<b>Dati sulle condizioni di esercizio:</b> Potenza assorbita al carico: 20 kW; Fattore di potenza al carico: 60% (mf)	<b>RISULTATI:</b> $R_{CC}$ : $V_{CC}$ : Osservazioni: —
<b>Compito 2:</b> <b>Dati sulle perdite:</b> Resistenza di dispersione $X_d=10 \Omega$ Prova in C.A. $P_{CA}=100 \text{ W}$ , $I_{CA}=20 \text{ mA}$	
<b>Dati sulle condizioni di esercizio:</b> Potenza assorbita al carico: 50 kW; Fattore di potenza al carico: 95% (mf)	

4)

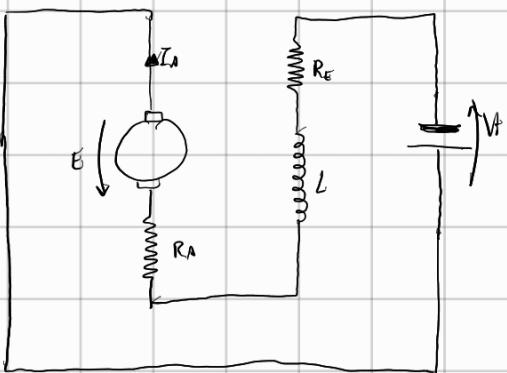

$$V = 400 \text{ V}$$

$$R_A = 5 \Omega$$

$$R_E = 15 \Omega$$

$$C_S = 200 \text{ Nm}$$

$$P_{\text{loss}} = 4 \text{ kW}$$

$$C_S = \frac{KK_\phi V_i^2}{(R_A + R_E)^2} \Rightarrow KK_\phi = 0.5$$

$$P_{\text{loss}} = V_i I_A \Rightarrow I_A = 10 \text{ A}$$

$$V_i = R_E I_A + R_A I_A + E$$

$$E = 200 \text{ V}$$

$$\omega_m = \frac{E_A}{KK_\phi I_A} = 40 \text{ rad/s}$$

$$T_m = KK_\phi I_A^2 = 50 \text{ Nm}$$

$$\eta = \frac{T_m \omega_m}{T_m \omega_m + R_A I_A^2 + R_E I_A^2} = 50\%$$

$$P_N = 40 \text{ kW}$$

$$V_E = 300 \text{ V}$$


$$\omega_m = 1800 \text{ rpm}$$

$$R_A = 2 \Omega$$

$$R_E = 25 \Omega$$

$$\omega_{el} = 1750 \text{ rpm}$$

$$C_c = 210 \text{ Nm}$$

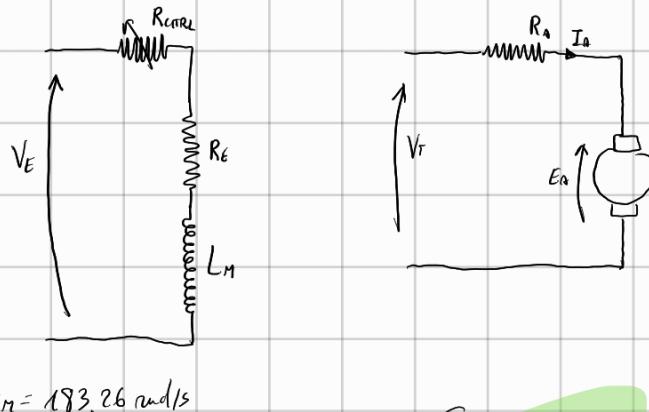

COME SI  
PROCÈDE?

$$E_A I_A = P_{mecc} = C_c \cdot \omega_{el} \cdot \frac{\ell c}{60} = 38484.5 \text{ W} = P$$

$$V_T = \frac{R_A T_m}{K \phi} + K \phi \omega_M$$

$$R_A T_m = \alpha V_T - \alpha^2 \omega_M$$

$$\alpha^2 \omega_M - \alpha V_T + R_A T_m = 0$$

**QUESITO 6:** Si determini il valore del reostato di regolazione  $R_{ctrl}$  necessario a garantire la coppia meccanica indicata nelle condizioni di lavoro descritte. Si determini inoltre la potenza dissipata per effetto Joule sul circuito di armatura.

**Schema elettrico**

**Cura di Magnetizzazione:**

Currente di Eccitazione $I_e$ [A]	Forza Controllorotistica $E$ [V]
0	0
2	100
4	200
6	300
8	350
10	400
12	450
14	480
16	500

**Dati di targa:**

- Motore ad eccitazione indipendente,
- Potenza nominale 40 kW,
- Tensione nominale 300V
- Velocità Nomina 1800 rpm.

**Compito 1:**

- Resistenza di armatura: 2.0 Ω;
- Resistenza di eccitazione 25 Ω;
- Velocità dell'albero: 1750 rpm;
- Coppia di carico 210 Nm.

**Compito 2:**

- Resistenza di armatura: 2.0 Ω;
- Resistenza di eccitazione 25 Ω;
- Velocità dell'albero: 1900 rpm;
- Coppia di carico 180 Nm.

**SOLUZIONE E RISULTATI**

**Premesse**

**Calcoli**


**RISULTATI:**

**R<sub>ctrl</sub>:**

**P<sub>a</sub>:**

**Osservazioni**

4)

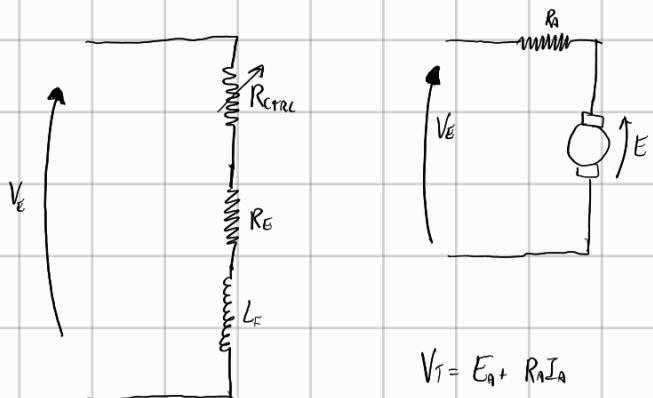

$$V_T = E_A + R_A I_A$$

$$P_N = 40 \text{ kW}$$

$$R_A = 2 \Omega$$

$$V_E = 300 \text{ V}$$

$$R_E = 25 \Omega$$

$$m = 1750 \text{ rpm}$$

$$m_{max} = 1800 \text{ rpm}$$

$$T_m = 210 \text{ Nm}$$

$$\omega = m \cdot \frac{\pi}{30} = 183.25 \text{ rad/s}$$

$$P_{mecc} = E_A I_A = T_m \omega_m = 38482.5 \text{ W}$$

$$E_A = K \phi \omega$$

$$T_m = K \phi I_A$$

4)

$$P_N = 10 \text{ kW}$$

$$V_N = 630 \text{ V}$$

$$\omega_m = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 0.2 \Omega$$

$$R_E = 6 \Omega$$

$$R_{CSE} = 66 \Omega$$

$$R_{LOAD} = 20 \Omega$$

$$P_{OUT} = 8 \text{ kW}$$

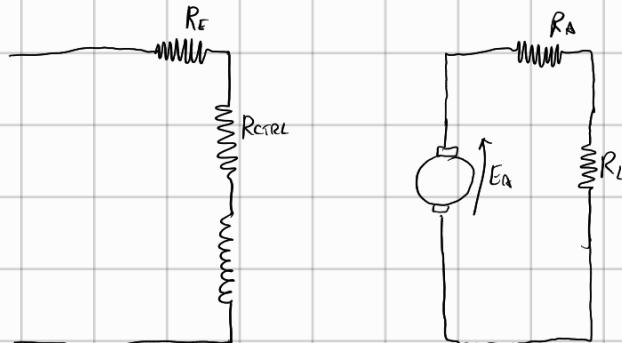

$$P_{OUT} = R_L I_A^2 \Rightarrow I_A = 20 \text{ A}$$

$$V_L = 400 \text{ V}$$

$$E_A = V_L + R_A I_A = 400 + 0.2 \cdot 20 = 404 \text{ V}$$

$$P_{mecc} = E_A I_A = 8080 \text{ W}$$

$$I_E \approx 6 \text{ A} \quad E_A \approx 450 \text{ V}$$

$$\frac{m_{1800}}{m_x} = \frac{E_{1800}}{E_x} \Rightarrow m_x = \frac{1800 \cdot 404}{450} = 1616 \text{ rpm}$$

$$C_m = P_{mecc} / m_x \frac{\pi}{30} = 47.7 \text{ N.m}$$

$$\eta = \frac{V_L I_A}{E_A I_A + V_F I_F} = 75 \%$$

4)

$$P_N = 6 \text{ kW}$$

$$V_N = 300 \text{ V}$$

$$\dot{m}_m = 1800 \text{ kg/m}$$


$$R_A = 100 \text{ m}\Omega$$

$$R_E = 10 \text{ }\Omega$$

$$R_{T\text{RL}} = 140 \text{ }\Omega$$

$$P_{\text{out}} = 65 \text{ kW}$$

$$R_C = 15 \text{ }\Omega$$

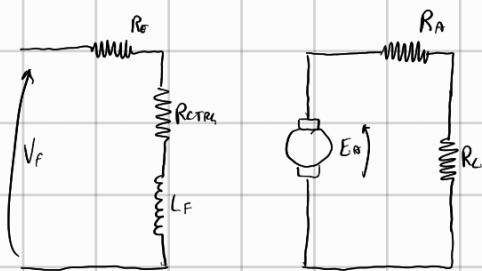

$$P_{\text{out}} = R_C I_a^2 \Rightarrow I_a = 20.8 \text{ A}$$

$$V_L = R_C I_a = 312 \text{ V}$$

$$E_A = V_L + R_A I_a = 314.8 \text{ V} \quad I_E = \frac{V_N}{R_E + R_{T\text{RL}}} = 2 \text{ A} \quad E_A = 285 \text{ V}$$

$$\frac{E_{A_X}}{E_{A_{1800}}} = \frac{\dot{m}_x}{\dot{m}_{1800}} \Rightarrow \dot{m}_x = 1988 \text{ rpm}$$

$$\text{Se } R_C = 16.5 \text{ }\Omega \quad I_a = 19.8 \text{ A}$$

$$V_L = R_C I_a = 326.7 \text{ V}$$

$$E_A = 328.7 \text{ V}$$

$$\dot{m}_x = \frac{\dot{m}_{1800} \cdot E_{A_X}}{E_{A_{1800}}} = 2076 \text{ rpm}$$

4)

$$P_{\text{Nom}} = 15 \text{ kW}$$

$$V_{\text{Nom}} = 400 \text{ V}$$

$$n_{\text{Nom}} = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_R = 1.5 \Omega$$

$$R_E = 25 \Omega$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$n_A = 1800 \text{ rpm}$$

$$P = 9 \text{ kW}$$

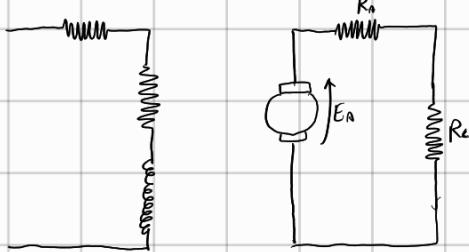

$$I_E = ?$$

$$\eta = ?$$

$$P_{\text{out}} = R_R I_A^2 \Rightarrow I_A = \sqrt{\frac{P_{\text{out}}}{R_R}} = 30 \text{ A}$$

$$E_A = R_R I_A + V_L = 330 \text{ V}$$

$$\frac{E_A|_{300}}{E_A|_{1800}} = \frac{1800}{1800} \Rightarrow E_A|_{1800} = \frac{18}{19} \cdot 330 = 312.6 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{312.6}{100} = 3.1 \text{ A}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{E_A I_A + V_{\text{Nom}} I_E} = 81\%$$

4)

$$P_N = 20 \text{ kVA}$$


$$I_{1N} = 10 \text{ A}$$

$$V_{1N}/V_{2N} = 2000/500$$

$$\dot{Y}_{ca} = 1.2 \cdot 10^{-6} e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{ S} = (8.49 \cdot 10^{-7} - j8.49 \cdot 10^{-7}) \text{ S}$$

$$\dot{Z}_{cc} = j \cdot l \cdot \omega = \frac{j}{2} + \frac{1}{2} j^3$$
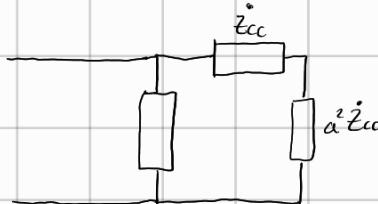
$$\dot{Z}_{cavaco} = 10 \text{ } \Omega$$



$$I_1 = \frac{V_{1N}}{Z_c} = 12.5 \text{ A} \quad \tilde{I}_1 = 12.5 \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{cc} = \dot{Z}_{cc} I_1 = 10.83 + j6.25 \text{ V}$$

$$\tilde{V}_1 = 2010.83 + j6.25 \text{ V}$$

$$\tilde{I}_M = I_m (\dot{Y}_{ca}) \tilde{V}_1 = 5.31 \cdot 10^{-6} - j1.71 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$P_{ca} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}} = V_{1N}^2 \operatorname{Re}(\dot{Y}_{ca}) = 3.4 \text{ W}$$

$$P_{cc} = I_{1N}^2 \operatorname{Re}(\dot{Z}_{cc}) = 86.6 \text{ W}$$

$$P_{out} = I_1 V_{1N} \cos \varphi = 25000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{cc} + P_{ca}} = 99.6 \%$$

4)

$$P_N = 50 \text{ kVA}$$


$$V_{1N}/V_{2N} = 5000 \text{ V}/250 \text{ V}$$

$$Z_{cc} = 2 + 5 \text{ } \Omega$$

$$Y_{ca} = 10 - 3100 \text{ M S}$$

$$P_{\text{ass},1} = 4 \text{ SK W}$$

$$\cos \varphi = 0.9 \text{ resp.}$$

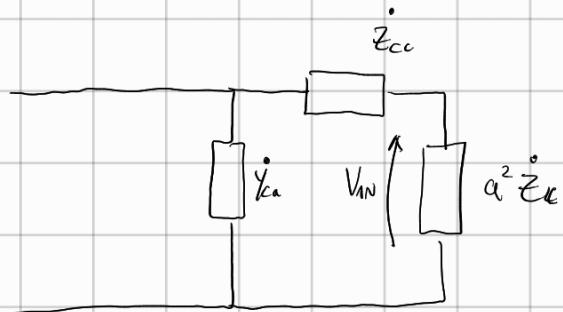

$$I_1 = \frac{P_{\text{ass}}}{V_{1N} \cos \varphi} = 10 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 10 e^{-0.455} \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{\text{tot}} = \tilde{V}_{1N} + \tilde{I}_1 Z_{cc} = 5040 + 36.3 \text{ } \Omega \text{ V}$$

$$Y_M = -100 \cdot 10^{-6} \text{ } \Omega$$

$$\tilde{I}_M = \tilde{V}_{\text{tot}} Y_M = 3.63 \cdot 10^{-3} - 0.5 \text{ } \Omega = 0.5 e^{-1.56} \text{ A}$$

↑ ammehlmaut d.h. mag.

$$P_{cc} = R_{cu} I_{1N}^2 = 200 \text{ W}$$

40)

$$P_N = 150 \text{ kVA}$$

$$I_N = 30 \text{ A}$$


$$V_{1N}/V_{2N} = 3000/\sqrt{250} \text{ V}$$

$$I_{ca} = 1 \text{ A}$$

$$P_{ca} = 300 \text{ W}$$

$$V_{cc} = 150 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 680 \text{ W}$$

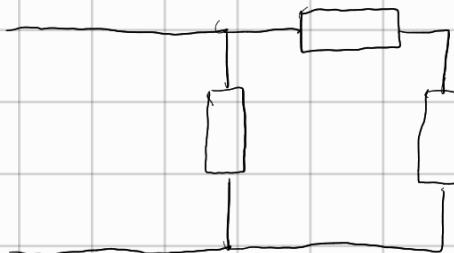

$$P_{out} = 110 \text{ kW}$$

$$\cos \phi = 0.9 \text{ mW}$$

$$P_{cc} = V_{cc} I_{Nw} \cos \varphi_{cc}$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{V_{cc} I_{Nw}}}$$

$$P_{cc} = R_{ca} I_{Nw}^2 \Rightarrow R_{ca} = 0.53 \Omega$$

$$\varphi_{cc} = 1.46$$

$$X_d = R_{ca} \tan \varphi_{cc} = 4.76 \Omega$$

$$P_{ca} = V_{1N} I_{ca} \cos \varphi_{ca}$$

$$\varphi_{ca} = \cos^{-1} \left( \frac{P_{ca}}{\sqrt{V_{1N} I_{ca}}} \right) = 1.51$$

$$P_{ca} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = 8,3 \cdot 10^4 \Omega$$

$$X_M = \frac{R_{Fe}}{\tan \varphi_{ca}} = 5052 \Omega$$

$$i_{ca} = 1.2 \cdot 10^{-5} - 1.98 \cdot 10^{-5} j \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{P_{out}}{V_{1N} \cos \phi} = 24.4 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 24.4 e^{-0.45j} \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{mag} = \tilde{I}_1 \cdot \tilde{Z}_co = 117 e^{j5} \text{ A}$$

$$\tilde{I}_M = (\tilde{V}_{Rug} + \tilde{V}_{IN}) (-1.98 \cdot 10^{-4} \text{ J}) = e^{-1.555} \text{ A}$$

$$I_{Fe} = \frac{V_{Fe}}{R_{Fe}}$$

$$\eta = 99,6\%$$

$$P_{Fe} = \frac{V_{Fe}^2}{R_{Fe}} = 309 \text{ W}$$

$$P_{Au} = I_L^2 R_m = 319.5 \text{ W}$$

4)

$$P_N = 172 \text{ kW}$$

$$V_N = 420 \text{ V}$$

$$\omega_N = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_{CTRL} = 60 \Omega$$

$$R_A = 1 \Omega$$

$$R_E = 24 \Omega$$

$$V_T = 350 \text{ V}$$

$$P_{out} = 84 \text{ kW}$$

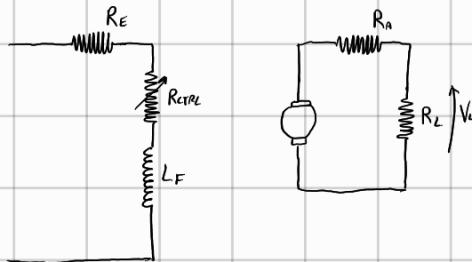

$$R_L = \frac{V_T^2}{P_{out}} = 1,46 \Omega$$

$$I_A = 240 \text{ A} \quad E_A = V_T + R_A I_A = 590 \text{ V}$$

$$I_E = V_N / (R_E + R_{CTRL}) = 3 \text{ A}$$

$$E_{A1800} = 410 \text{ V}$$

$$\frac{E_{A1800}}{E_{Ax}} = \frac{\omega_{1800}}{\omega_x} \Rightarrow \omega_x = \frac{1800 \cdot 590}{410} = 2590 \text{ rpm}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + R_A I_A^2 + V_E I_E} = 58.5\%$$

4)

$$A_N = 150 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{5000 \text{ V}}{250 \text{ V}}$$

Perdite primario norme a  $I_{1N} = 1800 \text{ W}$


Perdite norme al secondario  $I_{2N} = 1600 \text{ W}$

Flusso disperso al primario a  $I_{1N} = 600 \text{ mWb}$

Flusso disperso al secondario a  $I_{2N} = 15 \text{ mWb}$

Potere nel ferro a vuoto a  $V_{1N} = 1800 \text{ W}$

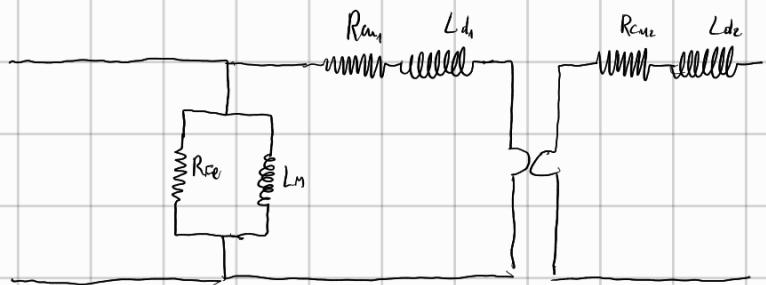Fattore di polverina a vuoto  $\alpha = 0.21 \text{ rad}$



$$P_{\text{loss}} = 110 \text{ kW}$$

$$\text{Fattore di potere} = 0.9 \text{ wt}$$


$$P_{\text{tot norme}} = 3400 \text{ W} = R_{1u} I_{1N}^2 \Rightarrow R_{1u} = 3.78 \Omega$$

$$P_{\text{Cu}} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = 13158 \Omega \quad X_M = \frac{R_{Fe}}{\tan(\cos^{-1}(0.21))} = 2826 \Omega$$

$$\Psi_{1d} = L_{1d} I_{1N} \Rightarrow L_{1d} = 0.013 \text{ H} \quad X_{1d} = 0.013 \text{ W} = 100 \pi \cdot 0.013 = 4.2 \Omega$$

$$\Psi_{2d} = L_{2d} I_{2N} \Rightarrow L_{2d} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ H} \quad X_{2d} = 7.85 \cdot 10^{-3} \Omega$$
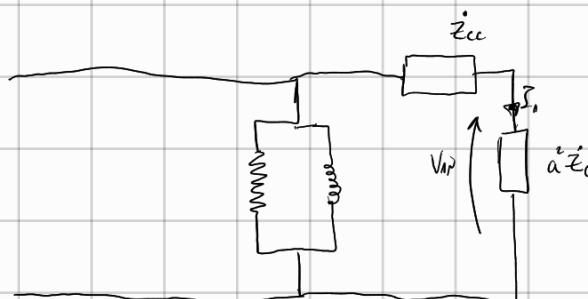
$$X_d = X_{1d} + \alpha^2 X_{2d} = 7.34 \Omega$$



$$I_1 = \frac{P_{\text{loss}}}{V_{1N} \cos(0.9)} = 84.4 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 24.6 e^{-0.455} \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{\text{tot}} = \left( V_{IN} + \tilde{I}_1 \dot{z}_{cc} \right) = 5162.4 e^{0.023} V$$

$$\tilde{I}_M = \frac{\tilde{V}_{\text{tot}}}{jX_M} = 1.83 e^{-1.545} A$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_{cu} = 2250 W$$

9)

$$P_N = 15 \text{ kW}$$

$$V_N = 400 \text{ V}$$

$$m_{\text{mag}} = 1800 \text{ rpm}$$


$$R_A = 1 \Omega$$

$$R_E = 30 \Omega$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$m = 1600 \text{ rpm}$$

$$P_L = 9 \text{ kW}$$

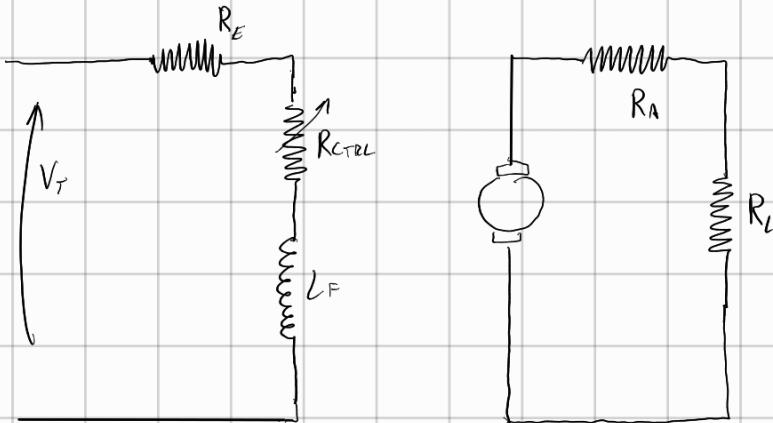

$$V_L = \sqrt{P_L R_L} = 300 \text{ V}$$

$$I_A = 30 \text{ A}$$

$$E_A = V_L + R_A I_A = 330 \text{ V}$$

$$\frac{E_{AX}}{E_{A1800}} = \frac{m_x}{m_{1600}} \Rightarrow E_{A1800} = \frac{1800}{1600} \cdot 330 = 371.25 \text{ V}$$

$$I_E = 6.2 \text{ A} \text{ con buona approssimazione}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + R_A I_A^2 + V_E I_E} = 77.7 \%$$

4)

$$P_N = 40 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{16000}{400}$$

$$X_d = 50 \Omega$$

$$P_{ca} = 200 \text{ W}$$

$$I_{ca} = 30 \text{ mA}$$

$$P_{assL} = 20 \text{ kW}$$

$$\cos\phi = 0.6 \text{ wr}$$

$$P_{ca} = \frac{V_{1N}^2}{R_{fe}} \Rightarrow R_{fe} = 1,28 \text{ M}\Omega \quad \varphi_{ca} = \cos^{-1}\left(\frac{P_{ca}}{V_{1N} I_{ca}}\right) = 1.16$$

$$X_m = \frac{R_{fe}}{\tan \varphi_{ca}} = 0.59 \text{ M}\Omega$$

**QUESITO 5** Per il trasformatore descritto, determinare il valore massimo della resistenza equivalente del rame che garantisca, nelle condizioni specificate, un rendimento non inferiore al 98%. Per il valore trovato, determinare il valore della tensione di corto circuito.

<b>SOLUZIONE E RISULTATI</b>	
Dati di targa: Trasformatore monofase, $V_1/V_2 = 16000/400$ , $A_N = 40 \text{ kVA}$ .	Premesse:
Compito 1: Dati sulle perdite: Resistenza di dispersione $X_d = 50 \Omega$ Prova in C.A. $P_{ca} = 200 \text{ W}$ , $I_{ca} = 30 \text{ mA}$	Calcoli:
Dati sulle condizioni di esercizio: Potenza assorbita al carico: 20 kW; Fattore di potenza al carico: 60% (ar)	RISULTATI:
Compito 2: Dati sulle perdite: Resistenza di dispersione $X_d = 10 \Omega$ Prova in C.A. $P_{ca} = 100 \text{ W}$ , $I_{ca} = 20 \text{ mA}$	$R_{cc}$ :
Dati sulle condizioni di esercizio: Potenza assorbita al carico: 20 kW; Fattore di potenza al carico: 95% (ar)	$V_{cc}$ :
	Osservazioni:

$$I_1 = \frac{P_{ass}}{V_{1N} \cos\phi} = 2.1 \text{ A}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{ca} + P_{cu}}$$

↑ approssimando  $P_{ca}$  costante.

$$P_{out} = 0.98 P_{out} + 0.98 P_a + 0.98 P_{cu}$$

$$\frac{P_{out}}{0.98} - P_{out} - P_a = P_{cu}$$

$$P_{cu} = 208.2 \text{ W}$$

$$\text{Ma } P_{cu} = I_1^2 R_{cu} \quad R_{cu} = \frac{P_{cu}}{I_1^2} = 67.2 \Omega$$

$$\frac{R_{cu}}{X_d} = \tan \varphi \Rightarrow \varphi = 0.76 \quad \cos \varphi = 0.72$$

$$P_{cc} = I_{1N}^2 R_{cu} = 208.2 \text{ W}$$

$$V_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{1N} \cos \varphi} = 116 \text{ V}$$

4)

$$A = 15 \text{ kVA}$$


$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{2300V}{230V} \quad I_{1N} = 6.52 \text{ A}$$

$$I_{ca} = 0.21 \text{ A}$$

$$P_{ca} = 40 \text{ W}$$

$$V_{cc} = 37 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 100 \text{ W}$$

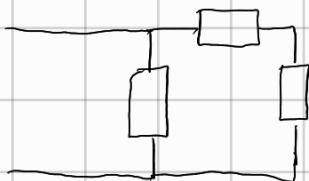

$$P_{ca} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = \frac{V_{1N}^2}{P_{ca}} = 132250 \Omega \quad \cos\phi = \frac{P_{ca}}{V_{1N} I_1}$$

$$X_m = \frac{R_{Fe}}{\tan\phi} = 10709 \Omega \quad \phi = 1.49$$

$$P_{cc} = I_{1N}^2 R_{an} \Rightarrow R_{an} = 2.35 \Omega \quad \psi = \cos^{-1} \left( \frac{P_{cc}}{V_{1N} I_{1N}} \right) = 1.14$$

$$X_d = R_{an} \tan\phi = 3.11 \Omega$$

Misurando  $V_{1N}$  sub corso,

$$A = V_{1N} I_1 \Rightarrow I_1 = I_{1N} \text{ in modulo.}$$

$$P_{an} = P_{cc} \cdot Tensione sub parallelo$$

appross. a quella normale.

$$P_{Fe} = P_{ca}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{an} + P_{Fe}} = \frac{P_{out}}{A \cos\phi + P_{an} + P_{Fe}} \Rightarrow$$

$$0.9(A \cos\phi + P_{cc} + P_{ca}) = A \cos\phi$$

$$A \cos\phi + P_{ac} + P_{ca} = \frac{A \cos\phi}{0.9}$$

$$\cos\phi \left( \frac{A}{0.9} - A \right) = P_{cc} + P_{ca} \Rightarrow \frac{P_{cc} + P_{ca}}{\frac{A - A}{0.9}} \quad \cos\phi = 0.084$$

$$I_{1N}$$

4)

$$P_N = 40 \text{ kW}$$

$$V_E = 300 \text{ V}$$


$$\eta = 1800 \text{ rpm}$$

$$R_A = 2.15 \Omega$$


$$R_E = 30 \Omega$$

$$\eta_0 = 1680 \text{ rpm}$$

$$T_m = 215 \text{ Nm}$$

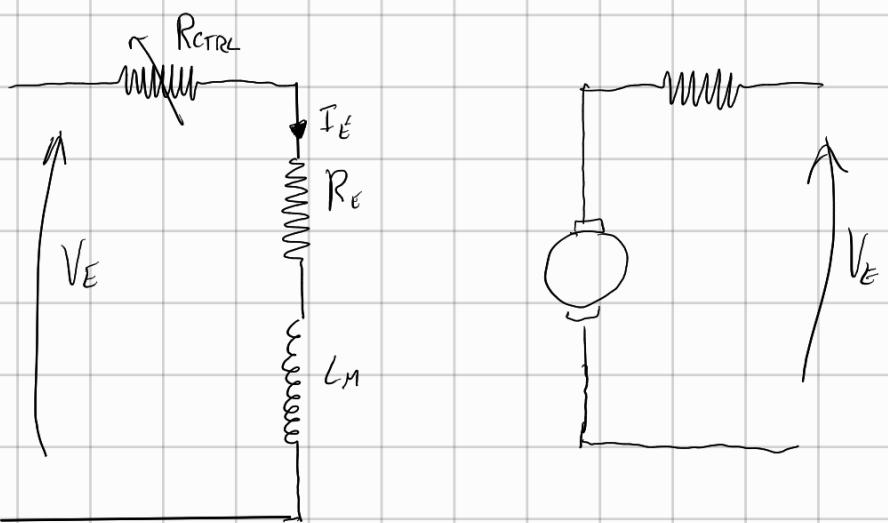

4)

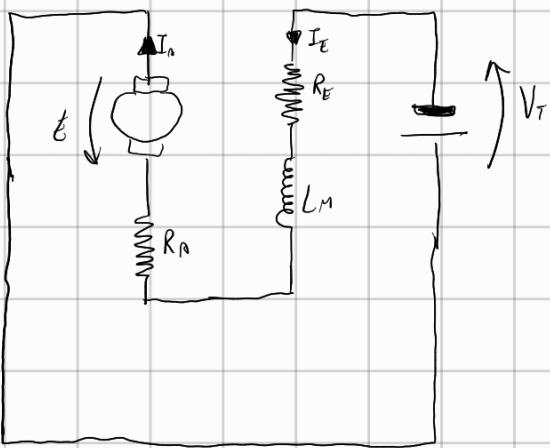

$$V_t = 400 \text{ V}$$

$$R_A = 5 \Omega$$

$$R_E = 15 \Omega$$

$$C_s = 200 \text{ N.m}$$

$$P_{loss} = 4 \text{ kW}$$

$$T_m = \frac{KK_\phi V_t^2}{(R_E + R_A + KK_\phi w_m)^2}$$

$$C_s = \frac{KK_\phi V_t^2}{(R_A + R_E)^2}$$

$$KK_\phi = 0.5$$

$$V_t I_A = 4 \text{ kW}$$

$$I_A = 10 \text{ A}$$

$$V_t = (R_E + R_A) I_A + E_A$$

$$E_A = 200 \text{ V}$$

$$T_m = KK_\phi I_A^2 = 50 \text{ N.m}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + R_A I_A^2 + R_E I_A^2} \approx 50\%$$

4)

$$P_n = 150 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{5000\sqrt{3}}{250\sqrt{3}}$$

$$I_{ca} = 1 \text{ A}$$


$$P_{cu} = 2 \text{ kW}$$

$$V_{cc} = 200 \text{ V}$$

$$P_{cc} = 2.5 \text{ kW}$$

$$P_{out} = 110 \text{ kW}$$

$$\cos \phi_{out} = 0.75 \text{ or } 1$$

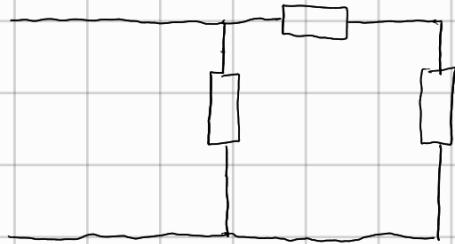

$$P_{cu} = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = 12500 \Omega$$

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{P_{cc}}{V_{1N} I_{ca}}\right) = 1.16$$

$$X_a = \frac{R_{Fe}}{\tan \varphi} = 5445 \Omega$$

$$P_{cc} = I_{1N}^2 R_{cu} \Rightarrow R_{cu} = 2.78 \Omega$$

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{P_{cc}}{V_1 I_{1N}}\right) = 1.16$$

$$X_d = R_{cu} \tan \varphi = 6.1 \Omega$$

$$I_1 = \frac{P_{out}}{V_{1N} \cos \phi_{out}} = 29.3 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_1 = 29.3 e^{-j0.725} \text{ A}$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_{cu} = 2387 \text{ W}$$

$$\tilde{V}_{cc} = \tilde{I}_1 Z_{cc} = 196.4 e^{j0.425} \text{ V}$$

$$\tilde{V}_n = \tilde{V}_{cc} + \tilde{V}_{1N} = 5179.7 e^{j0.0165} \text{ V}$$

$$P_{Fe} = \frac{V_1^2}{R_{Fe}} = 2146 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{Fe} + P_m} = 96\%$$

4)

$$P_N = 6 \text{ kW}$$


$$V_i = 300 \text{ V}$$

$$N_m = 1800 \text{ rpm}$$

$$I_E = 2.5 \text{ A}$$

$$R_A = 12 \Omega$$

$$M_{mom} = 1600 \text{ rpm}$$

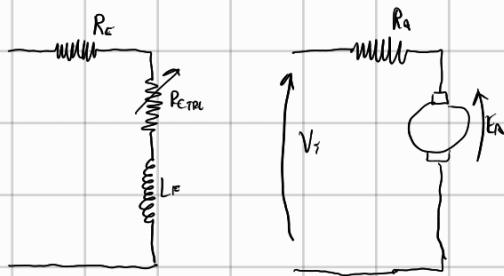

$$I_E \rightarrow E_a = 315 \text{ V}$$

Ma se sono a 1600 rpm?

$$\frac{E_A_{1800}}{E_A_{1600}} = \frac{1800}{1600} \Rightarrow E_{A_{1600}} = 280 \text{ V}$$


$$V_A = 20 \text{ V} \Rightarrow R_A I_A = 20 \text{ V} \quad I_A = 20 \text{ A}$$

$$4) A_0 = 50 \text{ kVA}$$

$$\frac{V_{1N}}{V_{2N}} = \frac{5000 \text{ V}}{250 \text{ V}}$$

$$Z_{cc} = 2 + 5j \Omega$$

$$Y_{ca} = 10 - 100j \text{ MS}$$

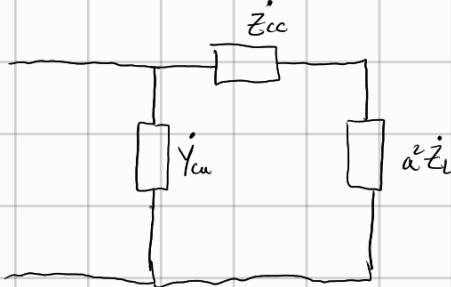

$$P_{\text{loss}} = 45 \text{ kW}$$

$$\cos \phi_{\text{our}} = 0.90 \text{ wr}$$

$$P_{\text{loss}} = V_{1N} I_1 \cos \phi \Rightarrow I_1 = 10 \text{ A} \quad \tilde{I}_1 = 10 e^{-0.45j} \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{cc} = \tilde{I}_1 Z_{cc} = 53.8 S e^{0.745} \text{ V}$$

$$\tilde{V}_1 = \tilde{V}_{cc} + \tilde{V}_{av} = 5040 S e^{7.2 \cdot 10^{-3} j} \text{ V}$$

$$\dot{Y}_m = -100 \cdot 10^{-6} j \text{ S}$$

$$\tilde{I}_m = \dot{Y}_m \cdot \tilde{V}_1 = 0.5 e^{-1.56j} \text{ A}$$

$$P_{cc} = R_{ca} I_1^2 = 200 \text{ W}$$