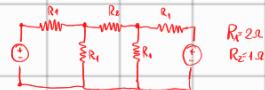


ALCUNE CONSIDERAZIONI:

- È possibile che una piccola parte degli esercizi sia scorretta
- Alcuni esercizi possono essere risolti in modi diversi, ma ugualmente corretti
- Gli esercizi sono svolti in ordine cronologico, quindi più si va in fondo nel file più sarà probabile che con più esperienza alle spalle saranno corretti.

Buon LAVORO!

5.2)




$$\underline{I} > \underline{G} \underline{V}$$

$$I_A = G_{11}V_A + G_{12}V_B$$

$$I_B = G_{21}V_A + G_{22}V_B$$


$$G_{11} = \frac{I_A}{V_A|_{V_B=0}}$$

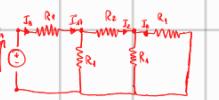

$$R_{11} = \frac{I_A}{V_A|_{V_B=0}}$$

$$1.2$$

$$R_{11} = \frac{I_A}{V_A|_{V_B=0}} = 1.2$$

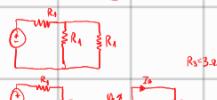

$$R_{22} = \frac{I_B}{V_B|_{V_A=0}}$$

$$3.2$$

$$R_{22} = \frac{I_B}{V_B|_{V_A=0}} = 3.2$$

$$I_A = \frac{V_A}{R_0} = \frac{10}{3} \text{ A} \rightarrow \frac{I_A - \frac{1}{3}S}{V_A} = G_{11}$$

$$G_{11} = \frac{I_A}{V_A|_{V_B=0}}$$

$$I_A = I_B \text{ will not be possible.}$$

$$\bullet I_B = \frac{I_2}{2}$$

$$\bullet I_2 = \frac{G_2}{G_{11}+G_2} I_A = \frac{1}{1+\frac{1}{3}} \cdot \frac{10}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{10}{3} = \frac{20}{9}$$

$$I_B = \frac{10}{9} \text{ A} \rightarrow G_{22} = \frac{1}{9}$$

$$G_{22} = \frac{I_B}{V_B|_{V_A=0}} = G_{22} = \frac{1}{3}$$

$$G_{21} = \frac{I_B}{V_A|_{V_B=0}} = G_{21} = -\frac{1}{3}$$

$$G = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

NOT OK!



$$\begin{bmatrix} V_A \\ I_A \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} I_A \\ V_B \end{bmatrix}$$

$$V_A = h_{11} I_A + h_{12} V_B$$

$$I_B = h_{21} I_A + h_{22} V_B$$

$$h_{11} = \left. \frac{V_A}{I_A} \right|_{V_B=0}$$




$$\begin{aligned} G_{334} &= \frac{1}{5} \\ R_{234} &= 5 \Omega \\ R_{234} &= 10 \Omega \end{aligned}$$

$$I_A = I_a \cdot \frac{G_1}{G_1 + G_{234}} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{10}} \cdot 20 = \frac{10}{11} \cdot 20 \text{ A}$$

$$V_B = G_1 I_A = \frac{10}{11} \cdot 20$$

$$h_{11} = \frac{10}{11} \Omega$$

$$h_{12} = \left. \frac{V_A}{V_B} \right|_{I_A=0}$$

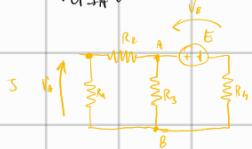

$$V_B = 0$$

$$V_A (G_{12} + G_2 + G_3) = E G_1$$


$$V_A = \frac{E G_1}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{50 \cdot \frac{1}{10}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}}$$

$$\frac{5}{\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{5 \cdot 10}{11} = \frac{50}{11}$$

$$V_A = \frac{50}{11} \cdot V_B \quad V_B = \frac{1}{50} \cdot \frac{50}{11} = \frac{1}{11}$$

$$h_{12} = \frac{V_A}{V_B} = \frac{25}{11} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{22}$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_B}{V_B} \right|_{I_A=0}$$

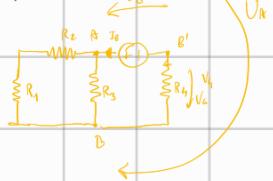

$$I_B = G_2 V_B$$

$$-V_A + V_B + V_A = 0$$


$$V_B = \frac{150}{11} = 50$$

$$I_B = \frac{50}{11} \cdot \frac{1}{10} = \frac{5}{11}$$

$$h_{22} = \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{22}$$

NOT OK!

4.6) OK!

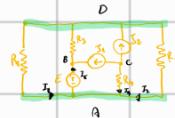

2 equations:

$$U_A = 0 \quad U_B = 2mV$$

$$U_C G_3 + I_1 G_4 - U_B G_2 = I_2$$

$$U_C G_4 = -I_1 - I_2$$

$$U_B = \frac{I_2 + U_B G_2}{G_4 + G_2 G_3} = \frac{I_2 + 2 \cdot \frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{36}{13} + \frac{36}{13}} =$$

$$= 6 \cdot \frac{6}{69} = \frac{36}{69} mV$$

$$U_C = \frac{-I_1 - I_2}{G_4} = \frac{-2 - 0}{2} = -1mV$$

$$P_R = (U_B - U_C) I_2 = 1,55 \mu W \approx 1,6 \mu W$$

$$P_{S1} = (U_B - U_C) I_1 = 3mV \cdot 1mA = 3 \mu W$$

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_6$$

$$I_6 = U_B G_1 = \frac{10}{3} \cdot \frac{36}{13} = \frac{24}{13} mA$$

$$I_6 = U_B G_2 = 5 \cdot \frac{36}{13} = \frac{36}{13} mA$$


$$I_6 = U_C G_4 = -2mA$$

$$I_E = \frac{24}{13} + \frac{36}{13} - \frac{26}{13} = \frac{34}{13} mA$$

$$P_E = U_B I_E = 2 \cdot \frac{34}{13} \mu W = 5,23 \mu W$$


ES. USA ME

TROVA eq. Thevenin.

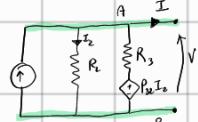

Ho controllato: dn corrente? Sì.

Corrente 0 agli estremi:

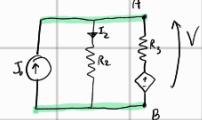

Ho 2 modi: + equaz.

$V_A = 0$

$$U_A(G_3 + G_2) = I_0 + P_{20} I_0 G_3$$


$$U_A(G_2) = I_0 + P_{20} U_A G_2 G_3$$

$$U_A(G_3 + G_2 - P_{20} G_2 G_3) = I_0$$

$$U_A = \frac{I_0}{G_3 + G_2 - P_{20} G_2 G_3} = E_{TH}$$

Non ho controllato: dn tensione se $P_{20} = \frac{G_3 + G_2}{G_2 G_3}$

CALCOLO R_{TH}

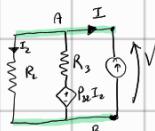


Tensione già calcolata prima!


$$R_{TH} = \frac{1}{G_3 + G_2 - P_{20} G_2 G_3}$$

GOOD SOB!

3.2)

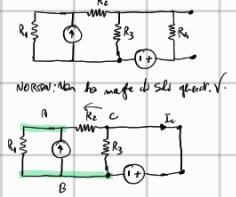

NORON: Non ho fatto di Sist. quindi. ✓

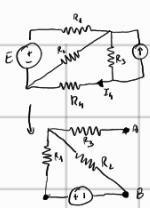

Poco applying Norton: No punto di controllo.

ES. 1.9)

2 equazioni $U_0 = 0$ 1 equazione: $U_B = 0 \quad U_C = E$

$$U_B = (G_1 + G_2) - U_B G_2 = 5$$

$$U_B = \frac{5 + EG_2}{G_1 + G_2} = \frac{20 + 5}{1} = 25 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_B}{R_2} = \frac{25}{2} = \frac{15}{2} \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_B}{R_3} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

$$I_C = I_3 - I_2 = 5 - \frac{15}{2} = -\frac{5}{2} \text{ A}$$



$$R_{eq} = R_3 // R_2 // R_1 \Rightarrow$$

$$G_2 + G_3 + G_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \text{ A}$$


$$Req = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \Omega$$

$$I_2 = \frac{E}{Req} = \frac{15}{\frac{4}{3}} = \frac{45}{4} \text{ A}$$

$$I = I_C - G_1 V$$

$$I = +5 - \frac{3}{4} V$$

GOOD SOB!

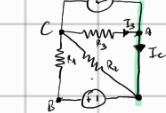

$$U_B = 0$$

$$U_B = +5 \text{ V}$$

$$U_C = (G_1 + G_2 + G_3) - U_B G_1 = 5$$

$$U_C = \frac{5 + EG_1}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{15}{\frac{3}{4}} = 20 \text{ V}$$

$$= \frac{3 \cdot 15}{2} = \frac{54}{2} = 27 \text{ V}$$

$$I_3 = U_B G_3 = \frac{5}{2}, \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \text{ A}$$

$$= \frac{5}{8} \cdot 10 = \frac{25}{8} \text{ A}$$


$$I_4 = \frac{I_3 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$R_{eq} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \Omega$$

$$I_4 = \frac{-23}{8} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{23}{16} \text{ A}$$

$$= -\frac{23}{16} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{23}{32} \text{ A} \quad \checkmark$$


CORRECT

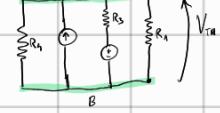Non ho pote. di calcolare il R_{eq} a causa.

$$U_B = 0$$

$$U_B(G_1 + G_2 + G_3) = 5 + EG_3$$
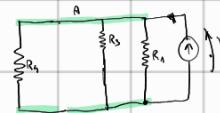
$$U_B = \frac{5 + EG_3}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{15}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} = \frac{25}{4} \text{ V}$$




$$R_{eq} = (G_1 + G_2 + G_3)^{-1} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^{-1} = \frac{16}{15} \text{ K} \Omega$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{AB} \\ R_{eq} \\ R_2 \\ R_3 \end{cases}$$

$$V_{AB} = V_{AB} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{25}{12} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{10}{12}}\right) = \frac{25}{12} \cdot \frac{12}{22} = \frac{25}{22} \text{ V}$$

$$P_{V_{AB}} = V_{AB}^2 / R_2 = 0, 85 \text{ mW}$$

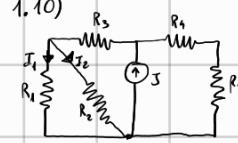Well done! (0,857 → 0,85 Suppose 0,85 → ok)





$$Req = (G_1 + G_2)^{-1} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{8}{15}\right)^{-1} = \frac{15}{8} \Omega$$

$$R_{123} = \frac{15}{8} + 2 = \frac{31}{8} \Omega$$

$$R_{1234} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{31}\right)^{-1} = \frac{157}{160} \Omega$$

$$P_{1234} = R I^2 = 62,35 \text{ W}$$

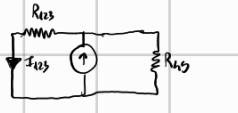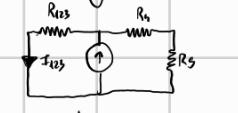


$$I_{123} = \frac{5 G_{123}}{G_{123} + G_{43}} = \frac{5 \cdot \frac{8}{31}}{\frac{8}{31} + \frac{1}{3}} = \frac{280}{87} \text{ A}$$

$$I_1 = I_{123} G_1 = \frac{280}{87} \cdot \frac{1}{5} = \frac{56}{87} \text{ A}$$

$$P_{R_1} = R_1 I_1^2 = 7,28 \text{ W}$$

Very Good!

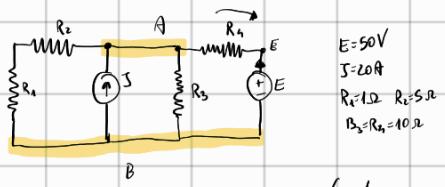

$$E = 50V \\ J = 20A \\ R_1 = 1\Omega \\ R_2 = 5\Omega \\ R_3 = R_4 = 10\Omega$$

$$U_B = 0$$


$$U_A (G_{12} + G_3 + G_4) = J + EG_4$$

$$U_A = \frac{J + EG_4}{G_{12} + G_3 + G_4} = \frac{20 + 5}{\frac{1}{6} + \frac{1}{5}} = \frac{25}{\frac{5+6}{30}} = \frac{30 \cdot 25}{11} V$$

$$P_J = U_A \cdot J = \frac{20 \cdot 30 \cdot 25}{11} W = 1363W$$

$$I_4 = G_4(E - U_A) = \frac{1}{10}(50 - \frac{30 \cdot 25}{11}) = -1,8V$$

$$P_E = EI_4 = -90W$$

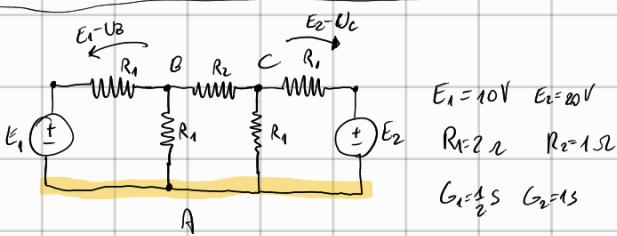

$$E_1 = 10V \\ E_2 = 20V$$

$$R_1 = 2\Omega \\ R_2 = 1\Omega$$

$$G_1 = \frac{1}{2}S \\ G_2 = 1S$$

$$U_B (G_1 + G_2) - U_C G_2 = E_1 G_1$$

$$U_C (G_1 + G_2 + G_1) - U_B G_2 = E_2 G_2$$

$$2U_B - U_C = 5 \Rightarrow U_B = 2U_C - 10$$

$$2U_C - U_B = 10 \Rightarrow 4U_C - 2U_C - U_C = 5$$

$$3U_C = 25 \Rightarrow U_C = \frac{25}{3} = 8,3V$$

$$U_B = \frac{50}{3} - 10 = \frac{20}{3} = 6,7V$$


$$I_2 = G_1(E_2 - U_C) = \frac{1}{2}(20 - 8,3) = 5,85A$$

$$P_{E2} = E_2 J_2 = 20 \cdot 5,85 = 117W$$

$$I_1 = G_1(E_1 - U_B) = \frac{1}{2}(10 - 6,7) = 1,65A$$

$$P_{E1} = E_1 I_1 = 16,5W$$

3.3)

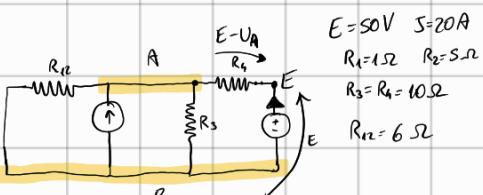

$$E = 50V \\ J = 20A$$

$$R_1 = 1\Omega \\ R_2 = 5\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 10\Omega$$

$$R_{12} = 6\Omega$$

$$U_A (G_{12} + G_3 + G_4) = J + EG_4$$



$$U_A = \frac{J + EG_4}{G_{12} + G_3 + G_4} = \frac{20 + 50}{\frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{25}{\frac{5+6}{30}} = \frac{25 \cdot 30}{11} = 68,2V$$

$$P_J = VJ = 68,2 \cdot 2 = 1.364W$$

$$I_4 = G_4(E - U_A) = \frac{1}{10} \cdot (50 - 68,2) = -1,82A$$

$$P_E = EI_4 = 50 \cdot (-1,82) = -91W = -0,091kW$$

4.2)

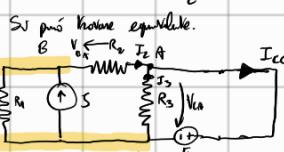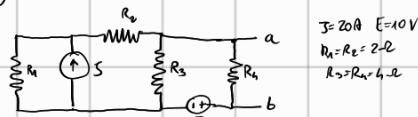

$$U_B(G_1 + G_2) - EG_2 = J$$

$$U_B - S = 2.0 \Rightarrow U_B = 2.5V$$


$$V_{CA} = U_C - U_A = -E = -10V$$

$$V_{BA} = U_B - U_A = 2S - 10 = 15V$$

$$I_2 = G_2 V_{BA} = \frac{1S}{2} = 7.5A$$

$$I_3 = G_3 V_{CA} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2} = -2.5A$$


$$I_{CC} = I_2 + I_3 = 5A$$

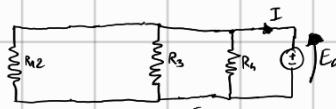

$$R_{12} = 4\Omega$$

$$G_{1234} = (G_{12} + G_3 + G_4) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}S$$

$$R_{1234} = \frac{4}{3}\Omega$$

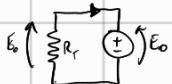


$$V = -R_I I \Rightarrow I = \frac{V}{-R_I} = \frac{Eo}{-R_I} \Rightarrow \frac{Eo}{-R_I} \cdot \frac{1}{G_N} = G_{12} = \frac{1}{R_I}$$

$$I = I_{CC} - G_N V$$

$$G_N = \frac{3}{4}S$$

4.3)

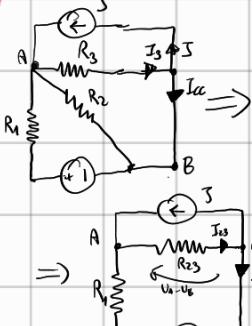

$$R_{23} = (G_2 + G_3)^{-1} = 2\Omega$$

$$E = 54V$$

$$S = 10A \quad R_1 = 6\Omega \quad R_2 = R_3 = 4\Omega \quad R_4 = 12\Omega$$

$$U_A = 0$$


$$U_B G_{23} = -S - EG_1$$

$$U_B = \frac{-S - EG_1}{G_{23}} = \frac{-10 - 54 \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = -13.2 = -38V$$

$$I_{23} = G_{23} (-U_B) = 38 \cdot \frac{1}{2} = 19A$$


$$I_3 = \frac{I_{23} \cdot G_3}{G_2 + G_3} = \frac{19 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = 19 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{19}{2} A = 9.5A$$
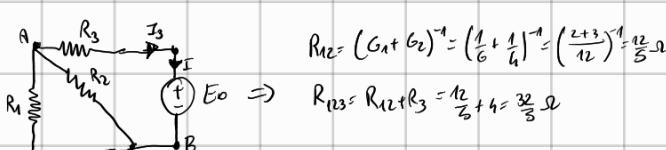
$$I_3 = S + I_{CC} \Rightarrow I_{CC} = I_3 - S = 9.5 - 10 = -0.5A$$



$$R_{12} = (G_1 + G_2)^{-1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right)^{-1} = \left(\frac{2+3}{12}\right)^{-1} = \frac{12}{5}\Omega$$
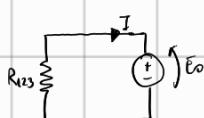
$$R_{123} = R_{12} + R_3 = \frac{12}{5} + 4 = \frac{32}{5}\Omega$$




$$V = -R_{123} I$$

$$\Rightarrow G_N = -\frac{1}{R_{123}}$$



$$I_4 = \frac{I_{CC} G_4}{G_N + G_4} = \frac{-0.5 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{12} + \frac{1}{4}} =$$
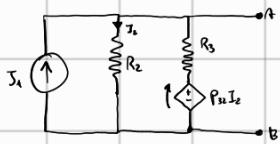
$$I = I_{CC} - G_N V = -\frac{1}{2} - \frac{5}{32}V$$



$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$


$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$P_{32} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$J_1 = 10 \text{ mA}$$


$$I_{cc} + I_2 - I_3 - J_1 = 0$$
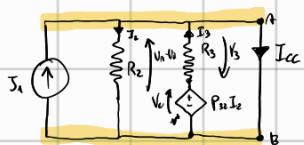
$$I_{cc} = J_1 + I_3 - I_2 = 10 \text{ mA} - \frac{50}{7} \text{ mA} - \frac{20}{7} \text{ mA} =$$



$$E = P_{32} I_2 \quad I_2 = V_3 G_2$$

$$I_{cc} = J_1$$

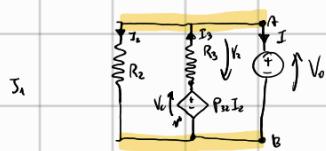

$$I_2 = G_2 V_0$$

$$V_0 + V_3 - V_C = 0$$

$$V_3 = V_C - V_0 = V_0 (P_{32} G_2 - 1)$$

$$I_3 = G_3 V_3 = G_3 V_0 (P_{32} G_2 - 1)$$

$$I = I_3 - I_2 = G_3 V_0 (P_{32} G_2 - 1) - G_2 V_0 = V_0 [G_3 (P_{32} G_2 - 1) - G_2]$$


$$G_N = G_3 (P_{32} G_2 - 1) - G_2 = + \frac{1}{10000} \cdot \left(-5000 \cdot \frac{1}{20000} - 1 \right) - \frac{1}{20000} = -0,000175 \text{ S} \\ = -0,175 \text{ mS}$$

$$I = J_1 - G_N V$$

$$V_{TH} = \frac{J_1}{G_N} = \frac{2}{35}$$

$$V_{TH} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 - P_{32}} J_1$$
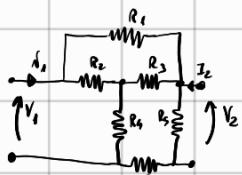
$$R_{TH} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 - P_{32}} = \frac{\frac{20 \cdot 10 \cdot 10^6}{25 \cdot 10^3}}{B} = 8 \cdot 10^3 \Omega$$



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$


$$R_5 = \frac{2}{3}R \quad R_6 = \frac{1}{3}R \quad R = 24\Omega$$

$$\underline{V} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \underline{I} =$$

$$V_1 = R_{11}I_1 + R_{12}I_2$$

$$V_2 = R_{21}I_1 + R_{22}I_2$$

$$R_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

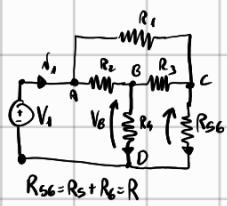

$$U_B = 0 \quad U_A = E$$

$$U_B(G_2 + G_3 + G_4) - U_C G_3 - EG_2 = 0$$

$$U_C(G_{56} + G_3 + G_4) - U_B G_3 - EG_4 = 0$$

$$\Rightarrow U_B - \frac{U_C}{24} = EG_2 \quad \text{Suppongo per semplicità } E=1$$

$$\frac{U_B}{8} - \frac{U_C}{24} = \frac{1}{24} \Rightarrow 3U_B - U_C = 1$$

$$U_C = 3U_B - 1$$


$$\frac{U_C}{8} - \frac{U_B}{24} = \frac{1}{24} = 0$$

$$3U_C - U_B - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 9U_B - 3 - U_B - 1 = 0$$

$$U_B = \frac{1}{2}V$$


$$U_C = \frac{1}{2}V$$

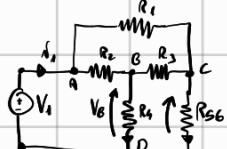


$$I_4 = U_B G_4 = \frac{1}{48} \Rightarrow I_1 = I_4 + I_{56} = \frac{1}{24}$$

$$I_{56} = U_C G_{56} = \frac{1}{48}$$

$$R_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{1}{\frac{1}{24}} = 24\Omega$$

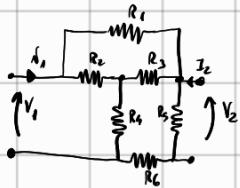


$$R_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

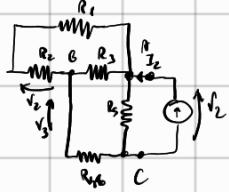


$$V_1 = V_2 + V_3$$
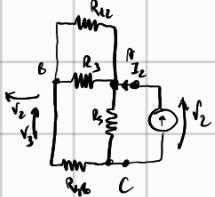
$$R_{46} = R_4 + R_6 = \frac{4}{3} R = 32 \Omega$$



$$R_{12} = 2R = 48 \Omega$$

$$\rightarrow V_{123}$$

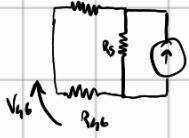

$$R_{12346} = (G_2 + G_3)^{-1} = \left(\frac{1}{48} + \frac{1}{16}\right)^{-1} = 16 \Omega$$



$$R_{12346} = R_{123} + R_{46} = 16 \Omega$$



$$R^* = (G_{12346} + G_5)^{-1} = \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right)^{-1} = 12 \Omega$$

$$V_i = RI_2 \quad \text{Supponiamo } I_2 = 1$$

$$V_2 = 12V$$


$$V_{46} = \frac{V_2 R_{46}}{R_{46} + R_{23}} = \frac{12 \cdot 32}{32 + 16} = \frac{12 \cdot 32}{48} = 4V$$

$$V_1 = \frac{V_{46} R_5}{R_5 + R_6} = \frac{4 \cdot 24}{24 + 8} = \frac{4 \cdot 24}{32} = 3V$$

$$V_{123} = 8V = V_{12}$$

$$V_2 = \frac{V_{12} R_2}{R_2 + R_1} = \frac{8 \cdot 24}{24 + 24} = 4V$$

ES. ON LINE: Usa Norton

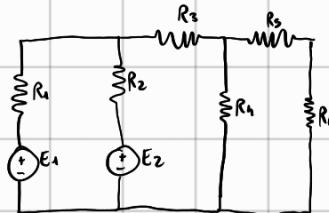


$$R = 100 \Omega \\ E_1 - E_2 = 5V \\ I_6?$$

$$I_6 = 7.7 \text{ mA}$$


Per usare Norton ho controllato la tensione? Sì.

I_{cc} ?

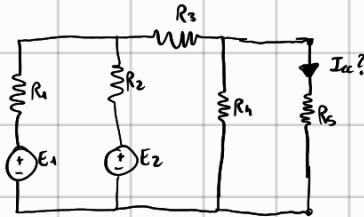

$$I_{cc} = I_{4S} \frac{R_4}{R_4 + R_3}$$

$$R_{4S} = 50 \Omega$$

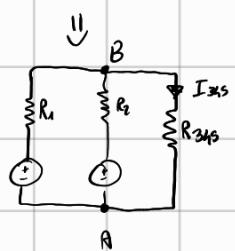

$$R_{34S} = 150 \Omega$$


$$I_{34S} = I_{4S}$$

$$U_B (G_1 + G_2 + G_{34S}) = E_1 G_1 + E_2 G_2$$

$$U_B = \frac{5 \cdot \frac{1}{100} + \frac{3}{100}}{\frac{1}{50} + \frac{1}{150}} = \frac{\frac{1}{20} + \frac{1}{20}}{\frac{2}{75}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{75}{2} = \frac{75}{20} V$$

$$I_R = U_B G_{34S} = \frac{1}{150} \cdot \frac{75}{20} = \frac{1}{40} A$$
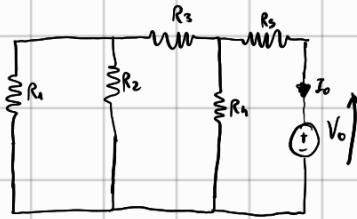
$$I_{cc} = \frac{1}{40} \cdot \frac{100}{200} = \frac{1}{80} A$$



$$G_N = \frac{I_o}{V_o}$$

$$R_{12} = (80 \Omega)^2 = 80 \Omega$$


$$R_{123} = 150 \Omega$$

$$R_{1234} = \left(\frac{1}{150} + \frac{1}{300} \right)^{-1} = \left(\frac{2+3}{300} \right)^{-1} = \frac{300}{5} = 60 \Omega$$

$$R_{12345} = 160 \Omega$$


$$G_N = \frac{1}{160} \text{ S}$$

$$I = I_{cc} - G_N V$$

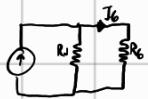

$$I_6 = \frac{I_{cc} R_N}{R_N + R_6} = \frac{1 \cdot 160}{\frac{80}{160+100}} = \frac{2}{\frac{260}{160}} = \frac{1}{130} = 0,0077 \text{ A}$$


OK!

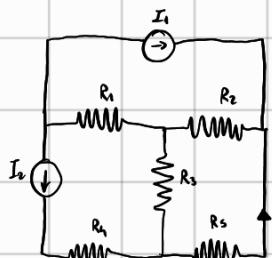

$$I_1 = 2 \text{ A} \quad I_2 = 3 \text{ A} \quad R_1 = 7 \Omega \quad R_2 = 4 \Omega$$


$$R_3 = 6 \Omega \quad R_4 = 5 \Omega \quad R_5 = 2 \Omega \quad \text{Norton:}$$

I_{S_N} ? P_{N_S} ?

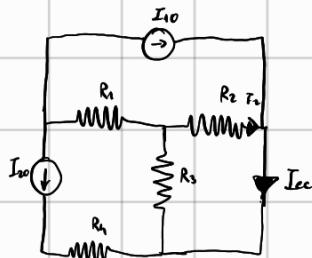


$$I_2 = \frac{I_{10} R_3}{R_2 + R_3}$$
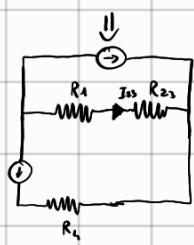
$$R_{23} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = \frac{12}{11} \Omega$$



$$R_{23} = \frac{12}{11} \Omega$$

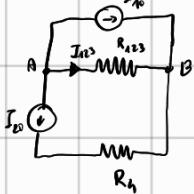

$$V_B (G_{23} + G_4) = I_{10} + I_{23}$$


$$V_B = \frac{I_{10} + I_{23}}{G_{23} + G_4} = \frac{5}{\frac{5}{42} + \frac{1}{3}} = 16,3 \text{ V}$$

$$I_{23} = V_B G_{23} = \frac{5}{42} \cdot 16,3 = 1,74 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{1,74 \cdot 6}{10} = 1 \text{ A}$$

$$I_{cc} = I_2 + I_{10} = 1 + 2 = 3 \text{ A}$$

WRONG

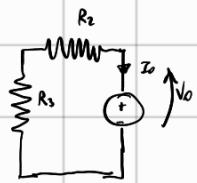


$$G_N = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \frac{1}{10} \text{ S}$$

$$I = I_{cc} - G_N V$$


$$I = 3 - \frac{1}{10} V$$

$$R_S = 2 \Omega$$

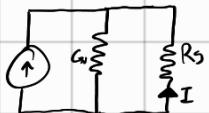

$$I_S = -I_{cc} \frac{R_N}{R_N + R_S} = -3 \cdot \frac{10}{10 + 2} = -\frac{30}{12} = -\frac{15}{6} = -\frac{5}{2} A = -2.5 A$$

6.2) Eequivalente Thervon a-b, b-c?

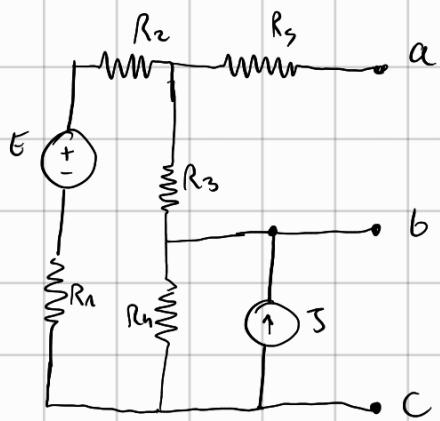


$$R_1 = 4\Omega \quad R_2 = 6\Omega \quad E = 68V$$

$$R_3 = 8\Omega \quad R_4 = 10\Omega \quad J = 2A$$


$$R_5 = 2\Omega$$

MORSETTI A-B

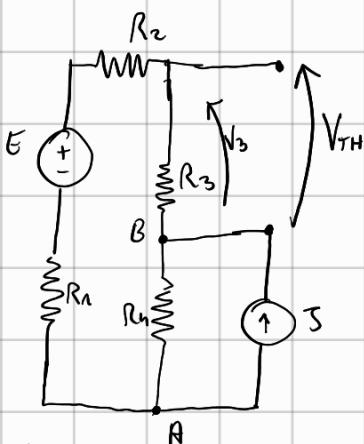

$$V_{TH} = V_3$$

$$R_{123} = 18\Omega$$

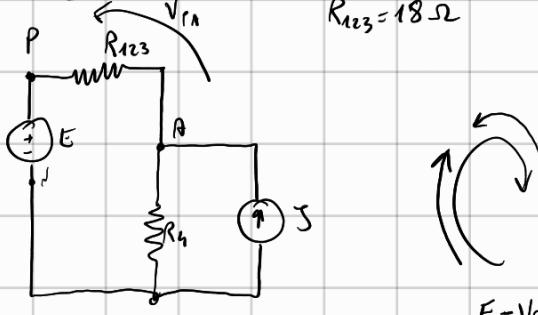

$$E - V_{PA} = V_{AB} = 0$$


$$V_{PA} = E - V_{AB}$$

$$V_A(G_{123} + G_4) = E(G_{123} + J)$$

$$V_A = \frac{E(G_{123} + J)}{G_{123} + G_4} = \frac{\frac{48}{18} + 2}{\frac{1}{18} + \frac{1}{10}} = 30V$$

$$V_{PA} = V_{BA} - E = 68 - 30 = 18V$$

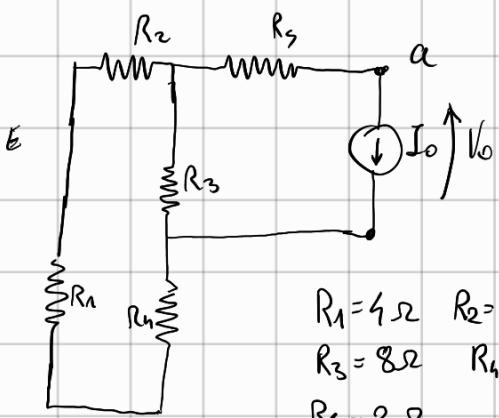
$$V_3 = \frac{V_{PA} \cdot R_3}{R_3 + R_4 + R_2} = \frac{18 \cdot 8}{18} = 8V = V_{TH}$$



$$\begin{aligned}
 R_{14} &= R_1 + R_4 = 14\Omega \\
 R_{124} &= 20\Omega \\
 R_{1234} &= (G_{124} + G_3)^{-1} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{8}\right)^{-1} = \frac{40}{7}\Omega \\
 R_{TH} &= R_{1234} + R_5 = \frac{54}{7}\Omega
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 V &= V_{TH} - R_{TH} I \\
 V &= 8 - 7.7 I
 \end{aligned}$$

Node b-c

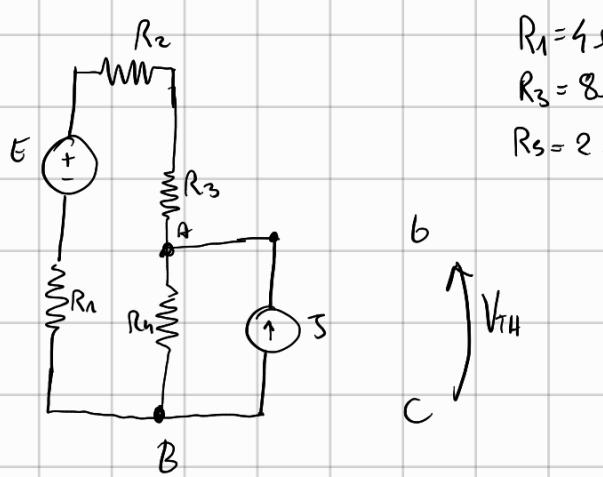

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 4\Omega & R_2 &= 6\Omega & E &= 48V \\
 R_3 &= 8\Omega & R_4 &= 10\Omega & J &= 2A \\
 R_5 &= 2\Omega
 \end{aligned}$$
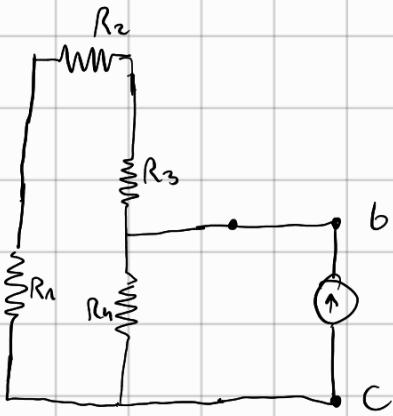
$$U_A = 30V \quad U_A - U_B = 30V = V_{TH}$$




$$R_{123} = 18 \Omega$$

$$R_{\text{Th}} = (G_{123} + G_4)^{-1} = \frac{45}{7} \Omega$$

Diese Roma

6.4)

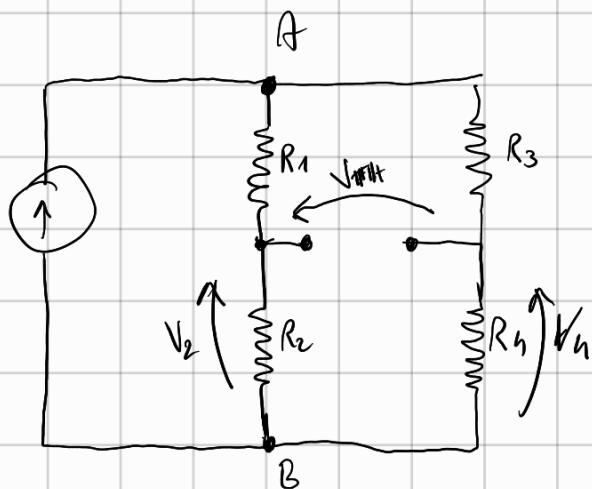

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$R_3 = 2\Omega$$

$$R_4 = 4\Omega$$

$$I = 8A$$

THEVENIN!

||




$$V = R_{\text{tot}} I = \left(G_n + G_{32} \right)^{-1} I = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} \cdot 8 = 24V$$

$$V_2 = V_{\text{tot}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 24 \cdot \frac{5}{6} = 20V$$

$$V_h = V_{\text{tot}} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} = 24 \cdot \frac{4}{6} = 16V$$

$$V_h + V_{14} - V_2 = 0$$

$$V_{14} = V_2 - V_h = 4V$$

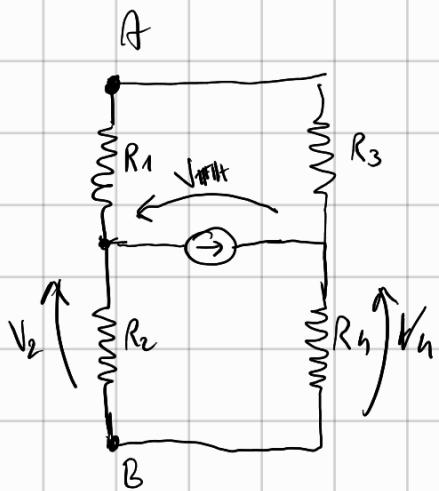


$$R_{2h} = 9 \Omega \quad R_{13} = 3 \Omega$$

$$R_{TH} = (G_{2h} + G_{13})^{-1} = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}\right)^{-1} = \frac{9}{4} \Omega$$

$$G_N = \frac{1}{R_{TH}} = \frac{4}{9} S$$

$$I_{cc} = \frac{V_{TB}}{R_{TH}} = \frac{\frac{16}{9}}{\frac{9}{4}} = \frac{16}{81} A$$

6.1)

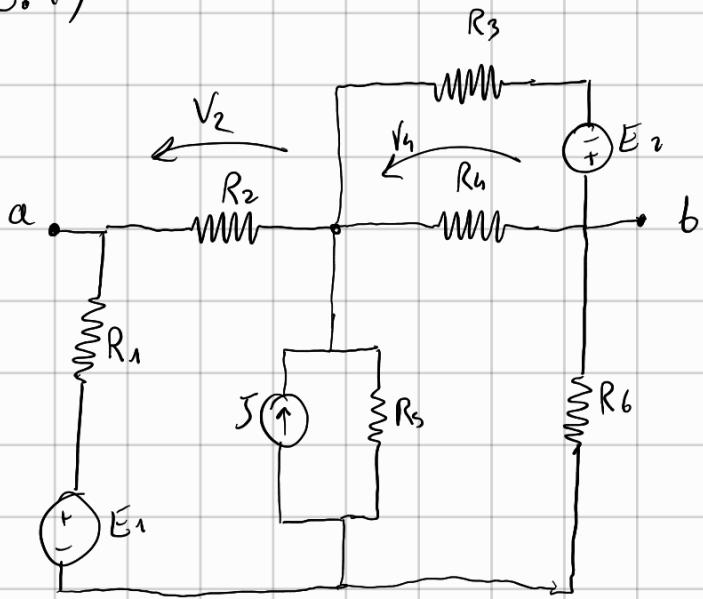

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 1\Omega$$

$$R_3 = 2\Omega$$

$$R_4 = 2\Omega$$

$$R_5 = 1\Omega$$


$$R_6 = 1\Omega$$

THEVENIN

$$E_1 = 3V$$

$$E_2 = 2V \quad J = 5A$$

$$V_{ab} = V_2 + V_h$$

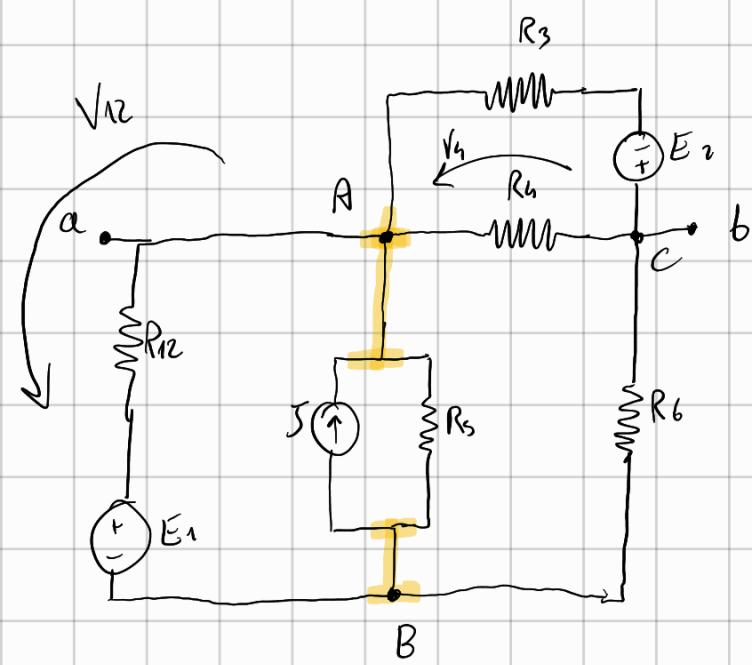

$$R_{12} = 2 \Omega$$

$$U_A = 0$$

$$U_B (G_{12} + G_3 + G_6) - U_C G_6 = -J - E_1 G_{12}$$

$$U_C (G_1 + G_3 + G_6) - U_B G_6 = E_2 G_3$$

$$V_{AB} - V_{12} + E = 0$$

$$V_{12} = E - V_{AB}$$

=

$$5U_B - 2U_C = -13$$

$$2U_C - U_B = 1$$

$$\Rightarrow U_B = 2U_C - 1$$

$$\Rightarrow 10U_C - 5 - 2U_C = -13$$

$$8U_C = -8$$

$$U_C = -1 \text{ V}$$

$$U_B = -3 \text{ V}$$


$$\Rightarrow U_A - U_C = 1 \text{ V} = V_h$$

$$V_{AB} - V_{12} + E_1 = 0$$


$$V_{12} = E_1 + V_{AB} = 3 + (-3) = 0 \text{ V}$$

$$V_b = V_{12} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 - 1}{2} = 0 \text{ V}$$

$$V_{TH} = 1 \text{ V}$$

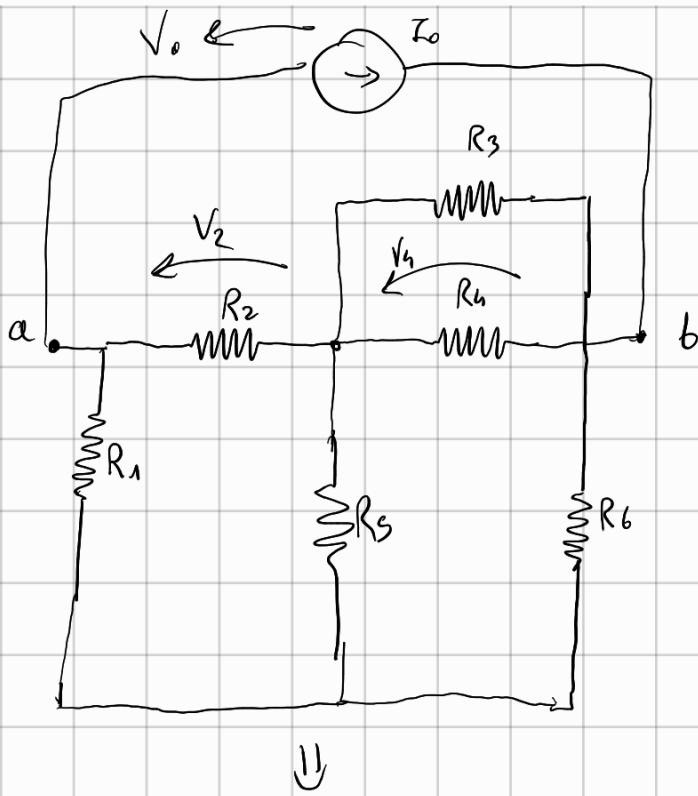


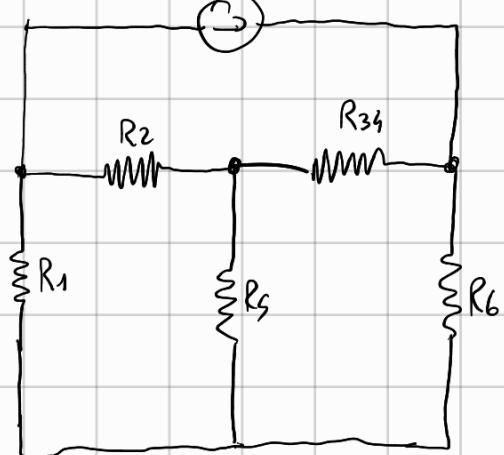
$$R_{34} = \left(G_3 + G_4 \right)^{-1} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = 1 \Omega$$



$$R_\Delta = 3R_1 = 3\Omega$$

$$R = 3\Omega$$

||

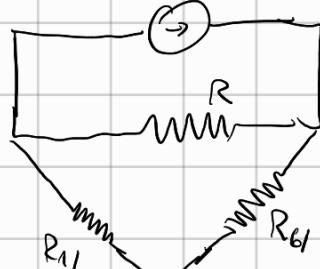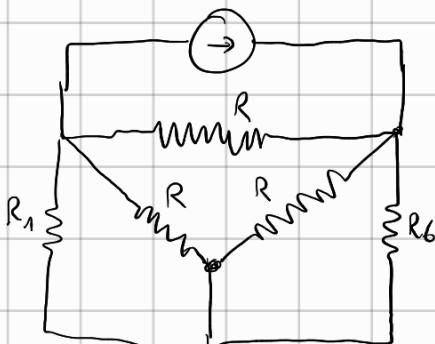


$$R_{11} = \left(\frac{1}{3} + 1 \right)^{-1} = \frac{3}{4}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{\text{Total}} = R_{11} + R_{61} = \frac{3}{2}\Omega$$

$$R_{61} = \frac{3}{6}\Omega$$

$$R_{\text{Total}} = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right)^{-1} = 1\Omega$$

ES 6.3

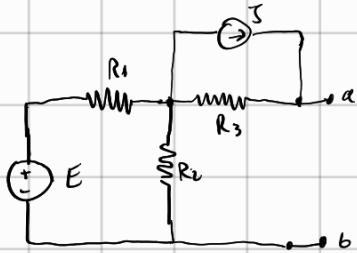


$$R_1 = 1\Omega \quad R_3 = 2\Omega \quad J = 3A \quad \text{NO TAN!}$$

$$R_2 = h \cdot a \quad E = 6V$$

↓

I_{cc} ?

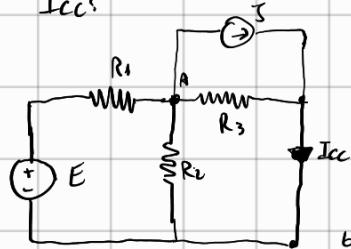

↓



$$R_{23} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{6}{3} \Omega$$

$$U_a(G_1 + G_{23}) = EG_1 - J$$

$$U_a = \frac{6 \cdot 1 - 3}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{1}{\frac{7}{4}} = \frac{4}{7} V$$

$$I_{23} = (U_a U_B) G_{23} = -\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{4} = +\frac{3}{7} A$$

$$I = J - GV$$

$$V = JR - RI$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ V_{FB} & \end{matrix}$$

$$I_3 = \frac{I_{23} R_2}{R_2 R_3} = +\frac{\frac{3}{7} \cdot 4}{7} = +\frac{2}{7} A$$

$$I_{cc} = J + I_3 = 3 + \frac{2}{7} = \frac{23}{7} A$$




$$R_{12} = \left(G_1 + G_2 \right)^{-1} = \frac{4}{5} s$$

$$R_{123} = \frac{14}{5} s \Rightarrow G_N = \frac{5}{14} s$$

ES. di Bro



THEVENIN

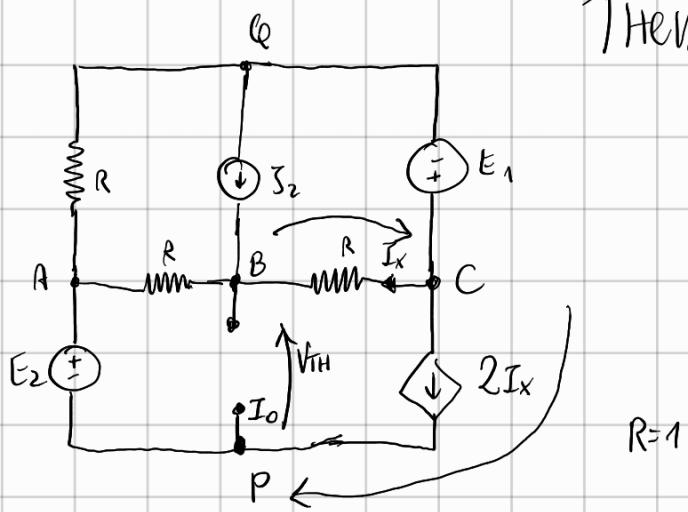


$$\beta_2 = 1 \text{ A} \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad E_1 = 12 \text{ V}$$

ASK!

$$U_B = 0$$

$$U_A(G + G) + U_C G$$


ES. 47

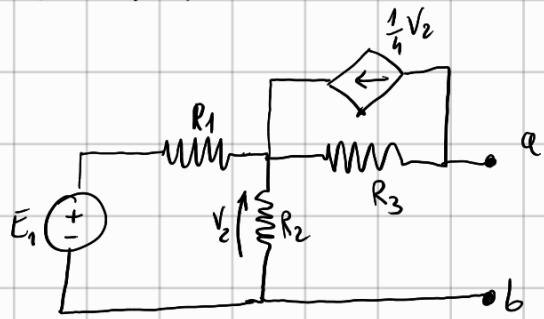

$$R_1 = 6\Omega \quad R_2 = 3\Omega \quad R_3 = 2\Omega$$


$$E_1 = 18V$$

THEVENIN

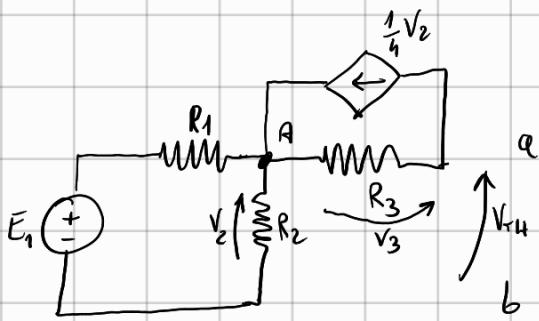


$$V_{TH} = V_2 + V_3$$

ES. 7

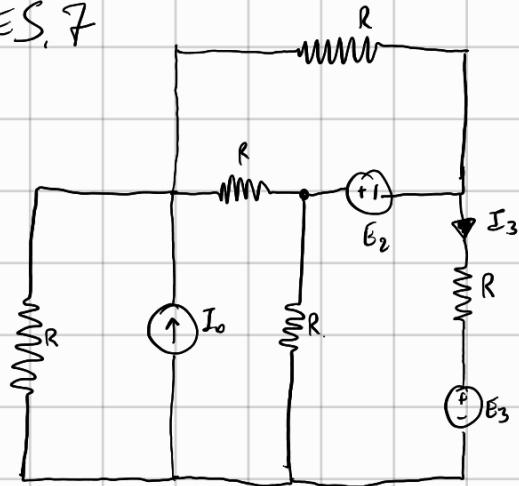


$$R_0 = R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega$$
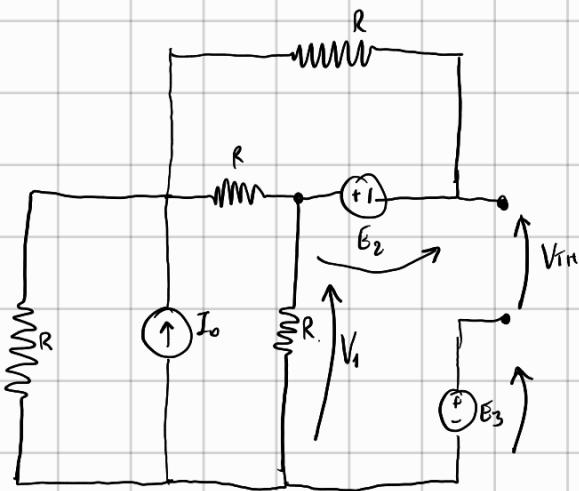
$$I_0 = 15 \text{ A} \quad E_2 = E_3 = 1 \text{ V} \quad I_3 = ?$$


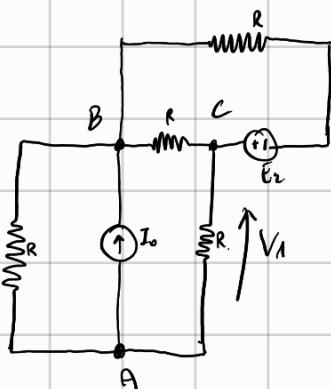
$$V_{TH} + E_3 - V_1 - E_2 = 0 \Rightarrow V_{TH} = V_1 + E_2 - E_3$$



$$3U_B G - U_C G = I_0 - E_2 G$$

$$3U_C G - U_B G = E_2 G \Rightarrow U_B = 3U_C - E_2$$


$$\Rightarrow 9U_C G - 3E_2 G - U_C G = I_0 - E_2 G$$

$$8U_C G = 2E_2 G + I_0$$

$$\Rightarrow U_C = \frac{E_2}{4} + \frac{I_0}{8G} = \frac{1}{4} + \frac{15}{8 \cdot 4} = 4 \text{ V}$$


$$U_B = hV \Rightarrow V_1 = U_C = hV$$

$$V_{TH} = h + 1 - 1 = hV$$

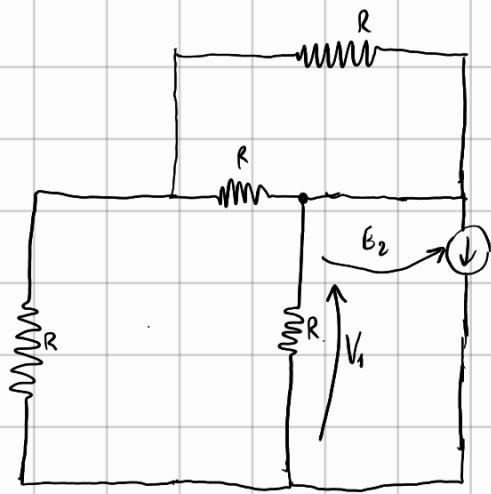


\Downarrow

1Ω

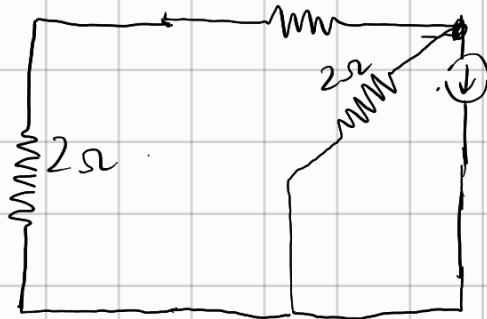


\Downarrow

3Ω

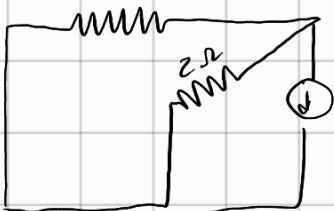

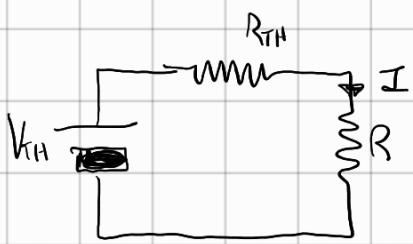
$$R_{TH} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = \left(\frac{2+3}{6} \right)^{-1} = \frac{6}{5} \Omega$$




$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R} = \frac{4}{\frac{6}{5} + 2} = \frac{4}{\frac{16}{5}} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$$

ES. ESAME

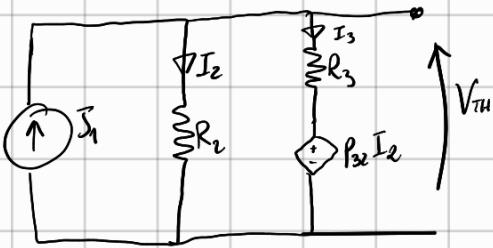


NORTON

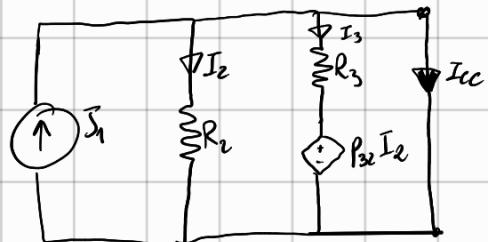

Tensione ai capi del parallelo è 0.

$$I_{cc} = J_1$$

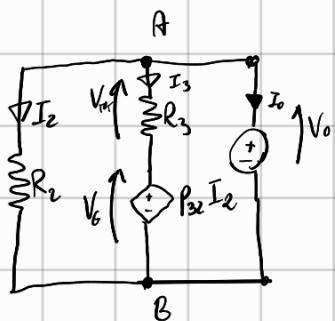

$$U_A = V_0 \quad U_B = 0$$

$$I_2 = G_2 V_0$$

$$\Rightarrow V_G = p_{32} G_2 V_0$$

$$V_3 = V_0 - V_G = V_0 (1 - p_{32} G_2)$$

$$I_3 = G_3 V_0 (1 - p_{32} G_2)$$

$$I_o = -I_3 - I_2 = -G_3 V_0 (1 - p_{32} G_2) - G_2 V_0$$

$$G_N = \frac{I_o}{V_0} = -G_3 (1 - p_{32} G_2) - G_2$$


$$I = J_1 - [G_2 + G_3 (1 - p_{32} G_2)] V$$

$$R_{TH} = \frac{1}{G_N} = \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} (1 - p_{32} \frac{1}{R_2}) \right]^{-1} =$$


$$= \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{p_{32}}{R_2 R_3} \right]^{-1} =$$

$$= \left[\frac{R_3 + R_2 - P_{32}}{R_2 R_3} \right]$$

6.1)

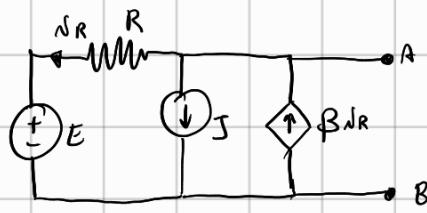


THE VENIN'

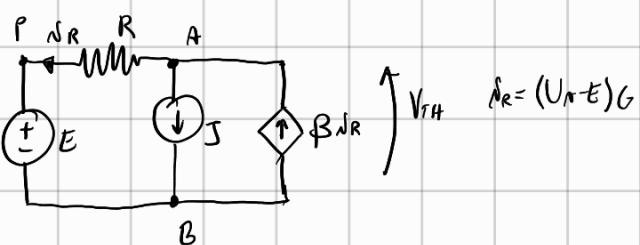

$$U_A G = EG - J + BG(U_A - E)$$

$$G U_A (1 - \beta) = EG - J - BGE$$

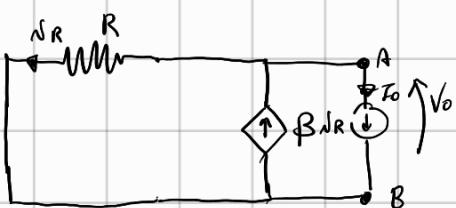
$$U_A = \frac{E}{1 - \beta} - \frac{J}{G(1 - \beta)} - \frac{EG}{1 - \beta} = \frac{E - J}{G(1 - \beta)}$$



$$U_A G = -I_o + \beta U_A G$$

$$U_A G (1 - \beta) = -I_o$$
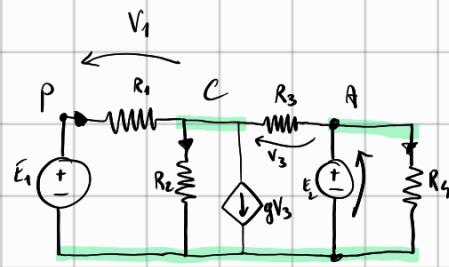
$$U_A = \frac{-I_o}{G(1 - \beta)} \Rightarrow R_{in} = -\frac{1}{G(1 - \beta)}$$



$$\begin{aligned}
 E_1 &= 12V \\
 E_2 &= 12V \\
 R_1 &= 4\Omega \\
 R_2 &= 2\Omega \\
 R_3 &= 4\Omega \\
 R_4 &= 6\Omega \\
 g &= \frac{1}{2}S
 \end{aligned}$$

$$U_B = 0 \quad U_A = 12V$$

$$U_C (G_1 + G_2 + G_3) - U_A G_3 = E_1 G_1 - g V_3$$

$$U_C \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - 12 \cdot \frac{1}{4} = 12 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} (U_C - 12)$$

$$U_C - 3 = 3 - \frac{1}{2} U_C + 6$$

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2} U_C &= 12 \\
 \Rightarrow U_C &= 8V
 \end{aligned}$$

$$I_3 = G_3 (U_C - U_A) = -1A$$


$$-V_1 = U_C - U_P = U_C - E_1 = 8 - 12 = -4V \Rightarrow V_1 = 4V$$

$$I_1 = 1A$$

$$I_2 = G_2 U_C = 4A$$


$$I_4 = G_4 U_A = 2A$$

1)

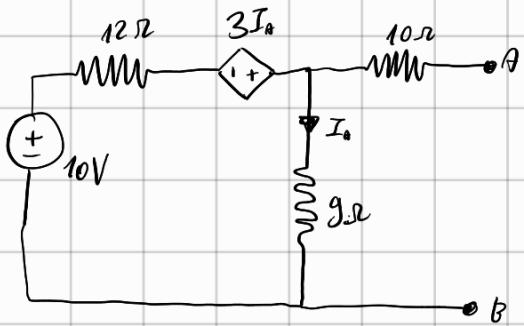

TUTTI E VENNI Non ho capito cosa provare. Dicono.

L'uscita aperta è questo vettore.

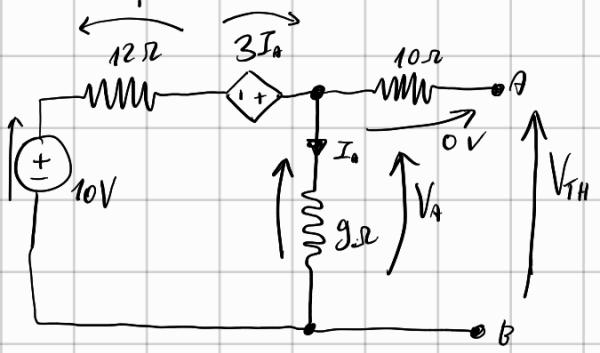

$$V_{TH} = V_A$$

$$E - R_1 I_A + 3I_A - R_2 I_A = 0$$


$$E = I_A (R_1 + R_2 - 3)$$

NOTA: Se $3 = R_1 + R_2$
perdo controllabilità
→ come?

$$I_A = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} A$$

$$V_A = R_2 I_A = 5V = V_{TH}$$

Calcolo R_{TH}

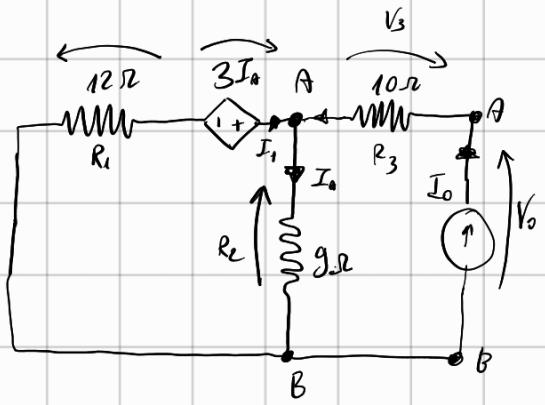

$$\begin{cases} I_1 + I_o - I_a = 0 \\ -R_1 I_1 + 3I_a - R_2 I_o = 0 \\ R_2 I_a + R_3 I_o - V_0 = 0 \end{cases}$$

$$I_a = I_1 + I_o$$

$$\Rightarrow -R_1 I_1 + 3I_a + 3I_o - R_2 I_1 - R_2 I_o = 0$$

Suppose $I_o = 1A$


$$I_1(3 - R_1 - R_2) = R_2 - 3$$

$$I_1 = \frac{-6}{-18} = -\frac{1}{3} A$$

$$I_a = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3} A$$

$$V_0 = 9 \cdot \frac{2}{3} + 10 = 16 V \rightarrow R_{TH} = 16 \Omega$$

2.16)

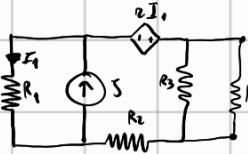


$$R_1 = R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = R_L = 1\Omega$$

$$S = 2V$$

$$I_0 = 1A$$

THEVENIN:

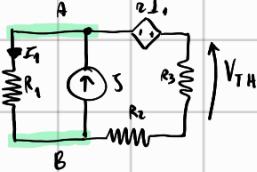

$$I_1 = V_A G_1 = \frac{3}{7}$$

NODE A:

$$S - I_1 - I_o = 0$$

$$I_o = S - I_1 = \frac{6}{7} A$$

$$V_{23} = R_3 I_o = 3 \cdot \frac{6}{7} = \frac{18}{7} V$$

$$V_3 = \frac{V_{23} R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6}{7} V = V_{TH}$$

$$V_B = 0$$

$$U_A (G_1 + G_{23}) = S - (2I_1) G_{23}$$


$$U_A (G_1 + G_{23}) = S - G_{23} 2 (V_A G_1)$$

$$U_A (G_1 + G_{23} + G_1 G_{23} R) = S$$


Note: $G_1 + G_{23} + G_1 G_{23} R \neq 0$ per assumption.

$$U_A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot 2 \right) = S$$
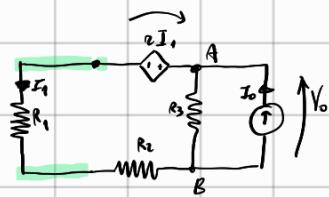
$$U_A = \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right)} = \frac{6}{7} V$$



↓

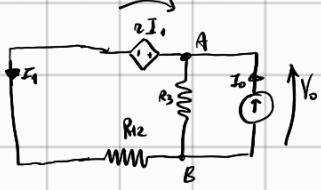

Il generatore controllato


Si comporta come Resistore.

↓



$$R_T = R_{12} + r = 6 \Omega$$

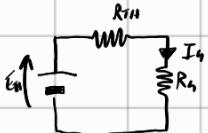
$$R_{TH} = \left(\frac{1}{R_T} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = \frac{6}{7} \Omega$$



$$I_A = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_A} = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{6}{7} + 1} = \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{13} = 0.31 \text{ A}$$



□

1)

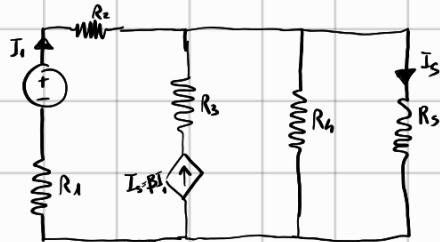

$$E = 10 \text{ V} \quad \beta = 10 \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_3 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_5 = k\Omega$$

The problem: Non homogeneous.

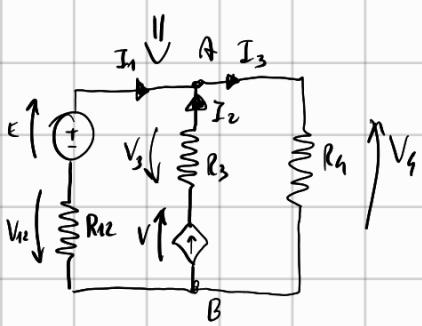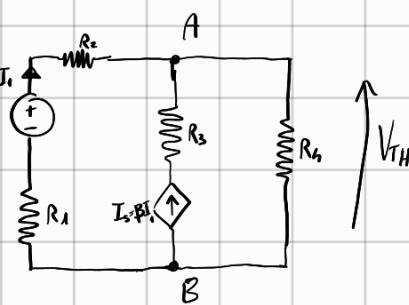

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$E + V_3 - V - V_{12} = 0$$

$$V_3 + V_4 - V = 0$$

$$V_{12} = G_{12} I_1$$


$$V_3 = G_3 I_2$$

$$I_2 = \beta I_1$$

$$V_3 = G_3 I_2$$

$$V_4 = G_4 I_3$$


1.2)

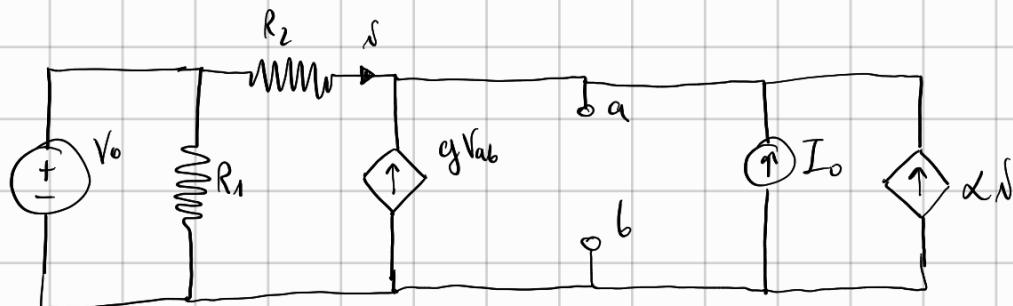

$$V_o = 50 \text{ V} \quad R_1 = 50 \Omega \quad g = 20 \text{ mS}$$

$$I_o = 2 \text{ A} \quad R_2 = 100 \Omega \quad \alpha = 3 \quad R_L = 200 \Omega$$

Possiamo applicare TH.

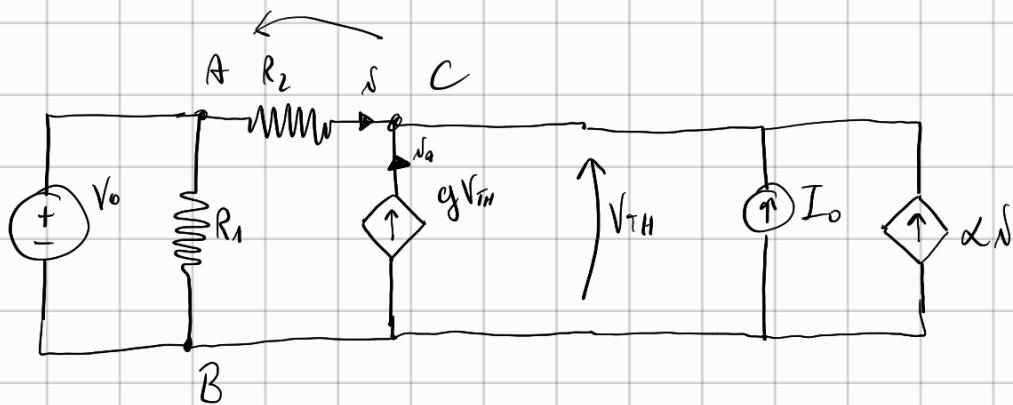

$$U_B = 0$$

$$U_A = 50 \text{ V}$$

$$U_C G_2 - U_A G_2 = g U_C + I_o + \alpha G_2 (U_A - U_C)$$

$$U_C G_2 - U_A G_2 = g U_C + I_o + \alpha G_2 U_A - \alpha G_2 U_C$$


$$U_C (G_2 - g + \alpha G_2) - U_A G_2 = I_o + \alpha G_2 U_A$$

$$U_C = \frac{I_o + \alpha G_2 U_A + U_A G_2}{G_2 (\alpha + 1) - g}$$

Pendo controll. se
 $g = G_2 (\alpha + 1)$

$$V_C = \frac{2 + 3 \cdot 50 \cdot \frac{1}{100} + 50 \cdot \frac{1}{100}}{\frac{1}{100}(4) - \frac{1}{50}} = \frac{2 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{50}} = \frac{9}{\frac{1}{50}} = 200 \text{ V}$$

$\checkmark V_{TH} = 200 \text{ V}$

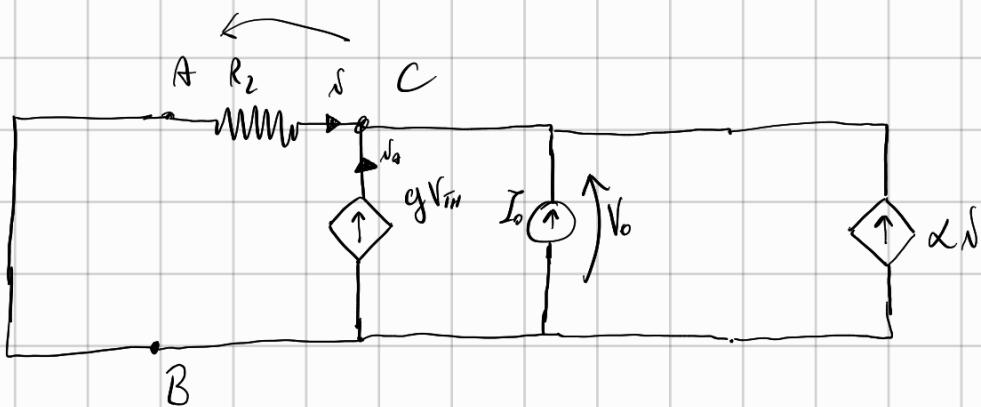


$$V_C G_2 = g V_C + I_o - \alpha G_2 V_C$$

$$V_C (G_2 - g + \alpha G_2) = I_o$$

$$V_C = \frac{I_o}{G_2 - g + \alpha G_2} \rightarrow \neq 0 \text{ although } \alpha \text{ is small}$$

$$R_{TH} = \frac{1}{G_2 - g + \alpha G_2} = \frac{1}{\frac{1}{100} - \frac{1}{50} + 3 \cdot \frac{1}{100}} = 50 \Omega$$

⇒ EQUIVALENTE:

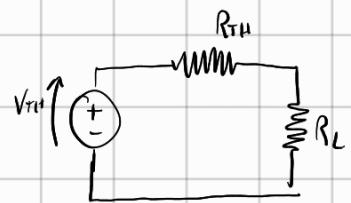


$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{200}{250} = \frac{4}{5} \text{ A}$$


$$P = V_{TH} I = 200 \cdot \frac{4}{5} = 160 \text{ W}$$

Good Job!

5.41)

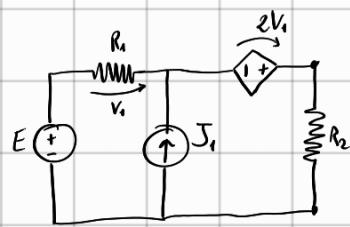

Applies Thevenin!

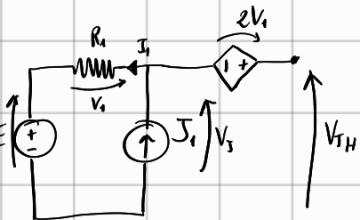


$$V_{TH} = V_3 + 2V_1$$

$$V_1 = R_1 I_1 = R_1 J_1 = 3V$$

$$E + V_1 - V_3 = 0 \Rightarrow V_3 = V_1 + E$$

$$\Rightarrow V_3 = 3 + 18 = 21V$$

$$\Rightarrow V_{TH} = 21 + 6 = 27V$$

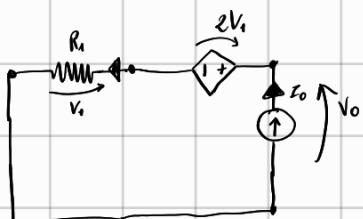


$$V_1 = R_1 I_{10}$$

$$\Rightarrow V_0 - 2V_1 - V_1 = 0$$


$$V_0 = 3V_1 = 3R_1 I_{10}$$

$$\Rightarrow R_{TH} = 3R_1$$

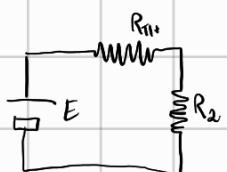

$$I_2 = \frac{E}{R_{11} + R_2} = \frac{27}{9} = 3A$$

5.41)

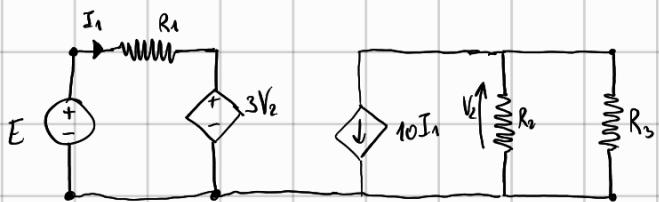


THEVENIN


$$R_1 = 1000 \Omega$$

$$R_2 = 12 \Omega \quad R_3 = 24 \Omega$$

$$E = 68 \text{ V}$$

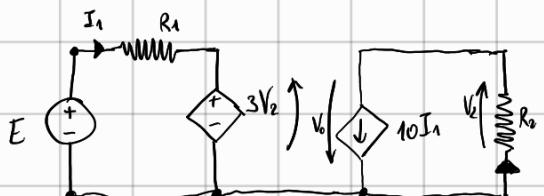

$$V_2 = V_{TH}$$

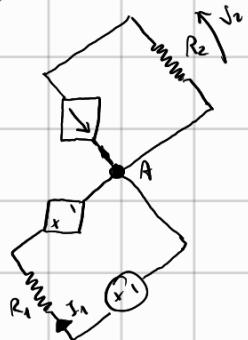


$$E - V_1 - 3V_2 = 0 \rightarrow E - R_1 I_1 + 3R_2 (10I_1) = 0 \rightarrow E = R_1 I_1 - 30R_2 I_1$$

$$V_2 + V_0 = 0 \quad 10R_2 I_1 + V_0 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{E}{R_1 - 30R_2} = \frac{68}{1000 - 360} = \frac{68}{640} = \frac{3}{40} \text{ A}$$
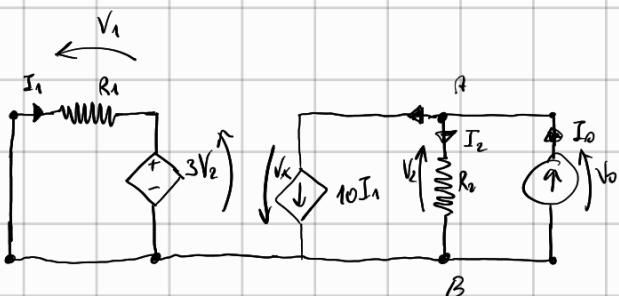
$$V_2 = 10R_2 I_1 = \frac{10}{40} \cdot 3 = 9 \text{ V}$$



$$3V_2 + V_1 = 0$$

$$3R_2 I_2 + I_1 R_1 = 0$$

$$V_x + V_2 = 0 \rightarrow V_x + I_2 R_2 = 0$$

$$V_x + V_0 = 0$$

$$I_2 = V_0 G_2$$


$$\Rightarrow I_1 = -\frac{3R_2}{R_1} I_2 = -\frac{3R_2}{R_1} V_0 G_2$$

$$I_o = I_2 + 10I_1 = V_o G_2 \left(1 - \frac{30R_2}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{G_2 \left(1 - \frac{30R_2}{R_1}\right)} = \frac{1}{12 \left(1 - \frac{30 \cdot 12}{1000}\right)} = \frac{1}{12 \left(\frac{16}{25}\right)} = \frac{25}{16} \cdot 12 = \frac{75}{4} \Omega$$


$$\Rightarrow I_3 = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_3} = \frac{9}{\frac{75}{4} + 24} = 0,21A$$

5.4h)

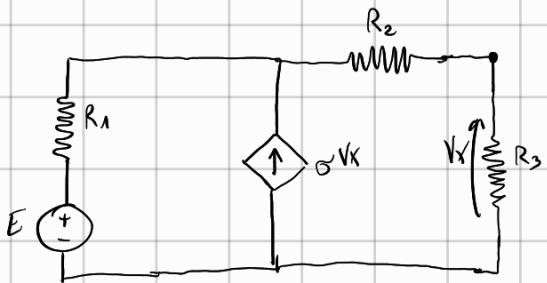

$$E = 10V \quad \sigma' = 0,1S \quad R_1 = 5\Omega \quad R_2 = 8\Omega \quad R_3 = 16\Omega$$

THEVENIN

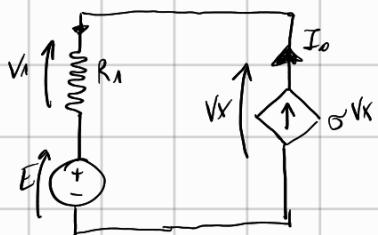


$$V_x = V_{TH}$$

$$E + V_1 - V_x = 0$$

$$E + R_1 \sigma' V_x - V_x = 0$$

$$V_x (R_1 \sigma' - 1) = -E$$
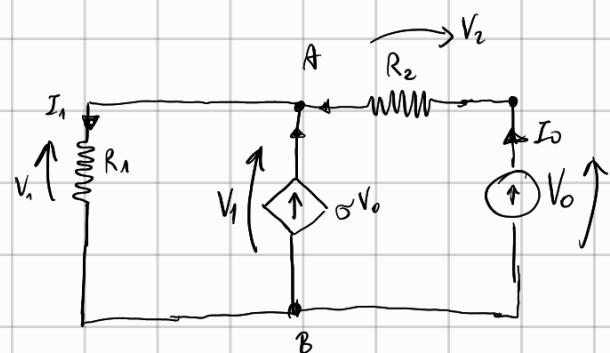
$$V_x = \frac{E}{1 - R_1 \sigma'} = \frac{10}{1 - \frac{5}{10}} = \frac{10}{\frac{1}{2}} = 20V = V_{TH}$$



$$V_1 + V_2 - V_0 = 0 \Rightarrow I_1 + R_2 I_0 - V_0 = 0$$

$$I_0 + \sigma' V_0 - I_1 = 0 \quad I_1 = I_0 + \sigma' V_0$$

$$\Rightarrow R_1 I_0 + R_1 \sigma' V_0 + R_2 I_0 - V_0 = 0$$


$$V_0 (1 - R_1 \sigma') = R_1 I_0 + R_2 I_0$$

$$V_0 = \frac{I_0 (R_1 + R_2)}{1 - R_1 \sigma'} \rightarrow R_{TH} = \frac{R_1 + R_2}{1 - R_1 \sigma'} = \frac{\frac{13}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 26\Omega$$

$$I_3 = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_3} = \frac{20}{26 + 16} = 0,5A$$

Good Job!


Quesito 1)

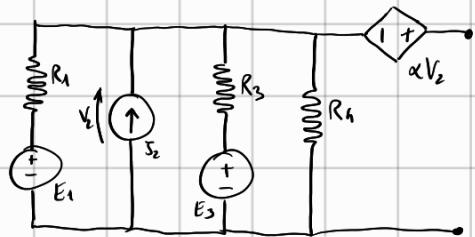

$$R_1 = 1\text{ k}\Omega \quad R_3 = 1\text{ k}\Omega \quad R_4 = 1\text{ k}\Omega$$

$$\alpha = -\frac{1}{2} \quad E_1 = 20\text{ V} \quad E_3 = 20\text{ V} \quad I_2 = 10\text{ mA}$$

Penso applicare Norton; Non ho capito.

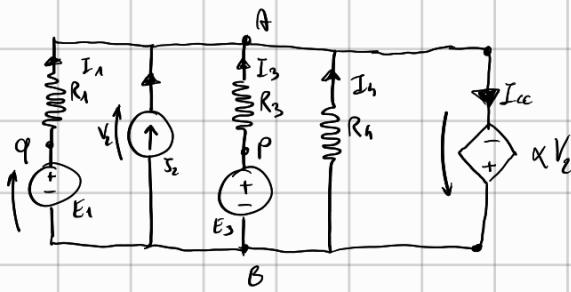



$$U_q = V_2 \\ -U_p = \alpha V_2 \Rightarrow U_p = 0$$

$$U_q = 20\text{ V} \quad U_p = 20\text{ V}$$

$$I_{ec} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_{ec} = \frac{U_q}{R_1} + I_2 + \frac{U_p}{R_3} = 0,05\text{ A}$$


G.E.Q.?

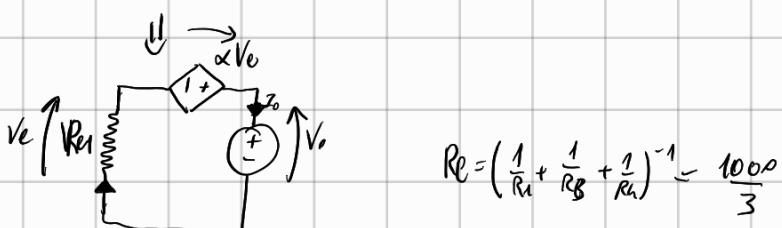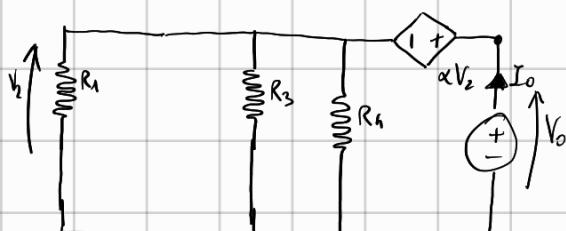

$$-R_e I_o + \alpha (-R_e I_o) - V_0 = 0$$

$$V_0 = 1\text{ V} \Rightarrow R_e I_o (-1 - \alpha) = 1 \rightarrow I_o = \frac{1}{R_e (-1 - \alpha)} = \frac{1}{R_e (-\frac{1}{2})} = -\frac{2}{R_e} = -\frac{6}{1000} = -6\text{ mA}$$


1)

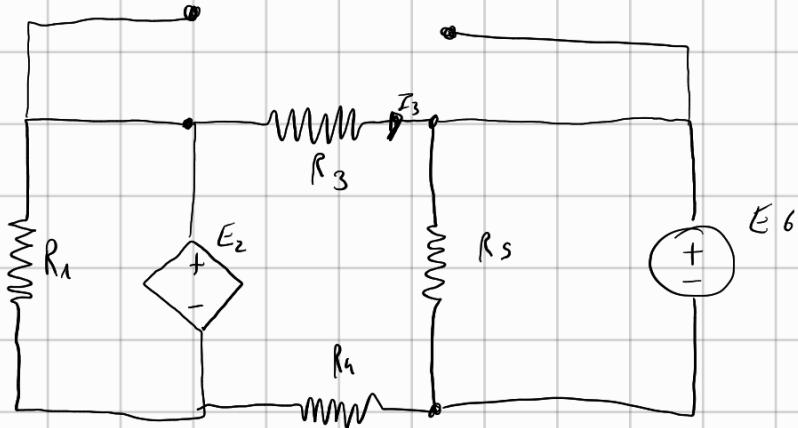

THEVENIN:

$$R_1 = 3\Omega \quad R_3 = 3\Omega \quad R_4 = 2\Omega \quad R_5 = 1\Omega \quad E_2 = \alpha I_3 \quad \alpha = 2\Omega$$

$$E_6 = 2V$$

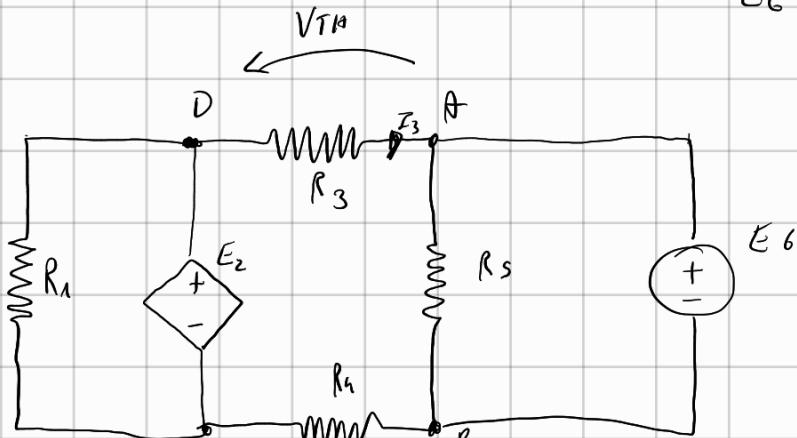Lasko circuittiä käytetään. $V_{TH} = V_3$.

$$U_B = 0 \quad U_A = 2V$$

$$U_D (G_2 + G_1) - U_A G_3 - U_C G_1 = 0$$

$$U_D - U_C = \alpha I_3 \Rightarrow U_D - U_C = \alpha (U_D - 2) G_3$$

$$U_C (G_1 + G_4) - U_D G_1 = -\alpha$$

y

$$U_D G_3 + U_D G_1 - U_A G_3 - U_C G_1 \\ + U_C G_1 + U_C G_4 - U_D G_1 = 0$$

$$U_D G_3 + U_C G_4 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{U_D}{3} + \frac{U_C}{2} = \frac{2}{3}$$

$$2U_D + 3U_C = 4$$


$$\left\{ \begin{array}{l} U_0(1-\alpha G_3) - U_C = -2\alpha G_3 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{U_0}{3} - U_C = -\frac{4}{3} \\ \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} U_0 - 3U_C = -4 \\ 2U_0 + 3U_C = 4 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$U_0 = 0$$

$$U_C = \frac{4}{3}$$

$$V_{TH} \approx 2V$$

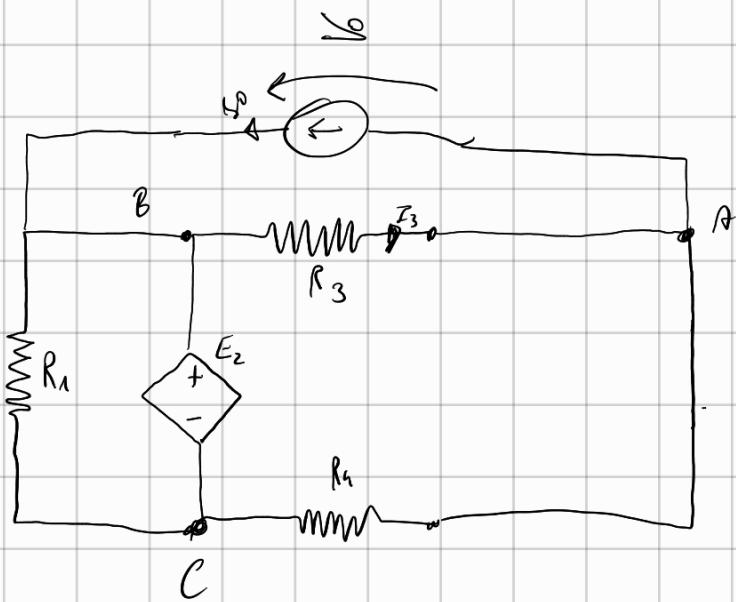

$$U_C = 0$$

$$U_B = \alpha I_3 = \alpha (U_B - U_A) G_3$$

$$U_B (G_3 + G_4) - U_B G_3 = -I_0$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} U_B (1 - \alpha G_3) + U_A \alpha G_3 = 0 \\ U_B G_3 - U_A (G_3 + G_4) = I_0 \end{array} \right.$$

$$R_1 = 3\Omega \quad R_3 = 3\Omega \quad R_4 = 2\Omega \quad R_5 = 1\Omega \quad E_2 = \alpha I_3 \quad \alpha = 2\Omega$$

$$E_1 = 2V$$

$$\begin{cases} \frac{U_B}{3} + \frac{U_A}{3} = 0 \\ \frac{U_B}{3} - \frac{5U_A}{6} = 1 \end{cases}$$

$$I_0 = 1A$$


$$\begin{cases} U_B + 2U_A = 0 \\ 2U_B - 5U_A = 6 \end{cases}$$

$$U_B = \frac{4}{3} \quad U_A = -\frac{2}{3}$$

$$V_0 = U_B - U_A = 2V \Rightarrow R_{TH} = 2\Omega$$

$$V = V_{TH} - R_{TH} I = -2 - 2I$$

1)

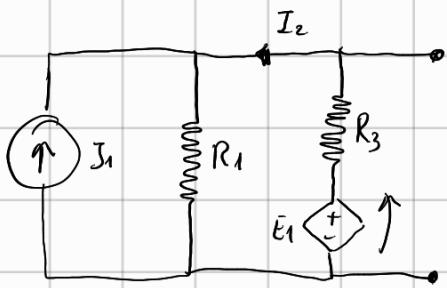


$$E_1 = R_{32} I_2 \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 2 \text{ k}\Omega \quad J_1 = 10 \text{ mA}$$

$$10 \text{ mA} \cdot 15 \text{ k}\Omega$$

THEVENIN

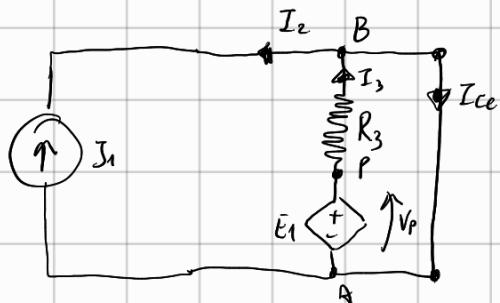Calcolo Norton e conversione in Thevenin.




$$V_p = R_{32} I_2 = R_{32} (-J) = -10 \text{ mA} \cdot 15 \text{ k}\Omega = -150 \text{ V}$$

$$V_{BA} = 0 \Rightarrow V_{PB} = V_{PA} = -150 \text{ V}$$

$$I_3 = V_{PB} G_3 = -7,5 \text{ mA}$$
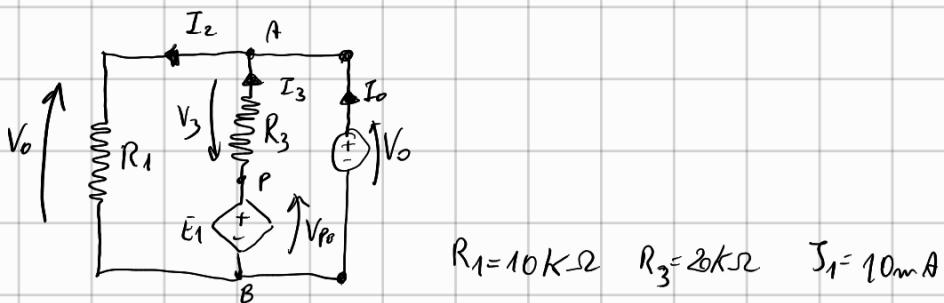
$$I_{cc} = J_1 + I_3 = 10 \text{ mA} - 7,5 \text{ mA} = 2,5 \text{ mA}$$



$$R_1 = 10\text{ k}\Omega \quad R_3 = 20\text{ k}\Omega \quad J_1 = 10\text{ mA}$$

$$R_2 = 15\text{ k}\Omega$$

$$V_o = 1V$$

$$I_2 = V_o G_1 = \frac{1}{10\text{ k}\Omega} = 0,1\text{ mA}$$

$$V_{PB} = I_2 R_{23} = 0,1\text{ mA} \cdot 15\text{ k}\Omega = 1,5\text{ V}$$

$$V_o + V_3 - V_{PB} = 0 \Rightarrow V_3 = V_{PB} - V_o = 0,5\text{ V}$$

$$I_3 = V_3 G_3 = \frac{0,5\text{ V}}{20000\Omega} = 2,5 \cdot 10^{-6}\text{ A} = 2,5\text{ nA} \quad I_o = I_2 - I_3 = 7,5 \cdot 10^{-5}\text{ A}$$


$$\Rightarrow G_D = 75\text{ MS} \quad R_{TH} = \frac{1}{G_N} = \frac{1}{\frac{1}{20000}} = 20000\Omega$$

$$I = I_{cc} - G_N V \Rightarrow I = 2,5\text{ mA} - 25\text{ MS} \cdot V$$

$$V = \frac{I_{cc}}{G_N} - \frac{I}{G_N} \Rightarrow V_{TH} = \frac{I_{cc}}{G_N} = \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-6}} = \frac{100}{3}\text{ V}$$

RIFACCIO 1)


1)

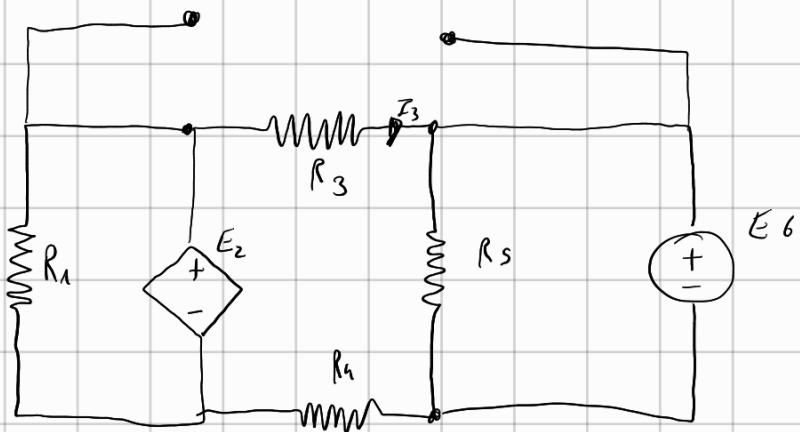


THEVENIN:

$$R_1 = 3\Omega \quad R_3 = 3\Omega \quad R_4 = 2\Omega \quad R_S = 1\Omega \quad E_2 = \alpha I_3 \quad \alpha = 2\Omega$$
$$E_6 = 2V$$

NORTON:

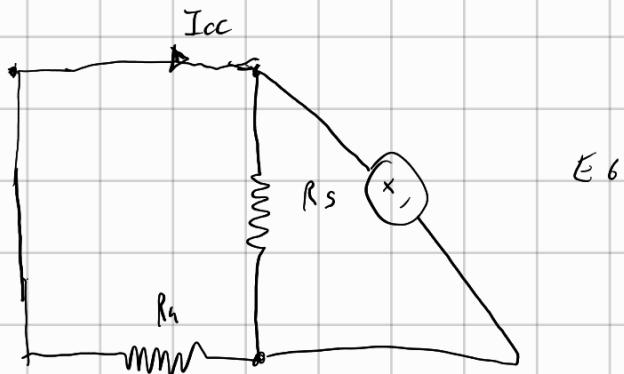

$$I_{cc} = -E_6 G_4 = -1A$$

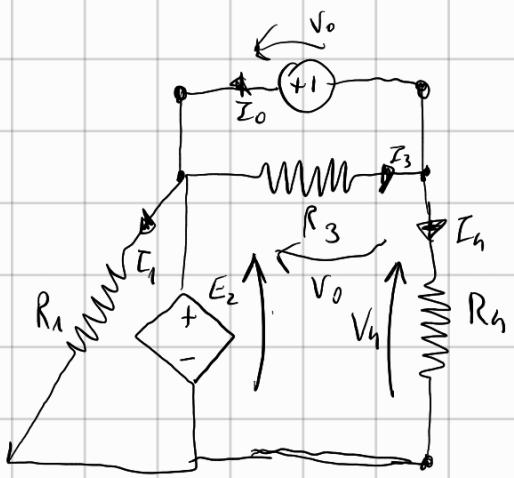

$$V_o = 1 \text{ V}$$

$$I_3 = V_o G_3 = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$E_2 - I_3 R_3 = \frac{2}{3} \text{ V}$$

$$I_1 = E_2 G_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \text{ A}$$


$$E_2 - V_o - V_h = 0 \Rightarrow V_h = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3} \text{ V} \quad I_4 = G_h \cdot V_h = -\frac{1}{6} \text{ A}$$

$$I_0 + I_4 - I_3 = 0 \Rightarrow I_0 = I_3 - I_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} = G_N$$

$$V_{TH} = \frac{I_{cc}}{G_N} = 2 \text{ V}$$

good.


R_1 , faccio 2)

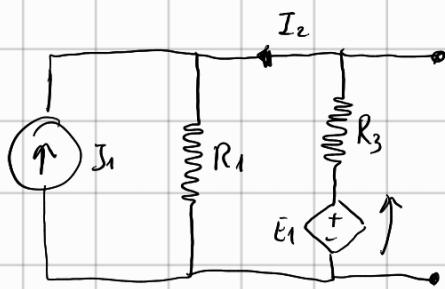

$$E_1 = R_{32} I_2 \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 20 \text{ k}\Omega \quad J_1 = 10 \text{ mA}$$

$$R_{32} = 15 \text{ k}\Omega$$

THEVENIN

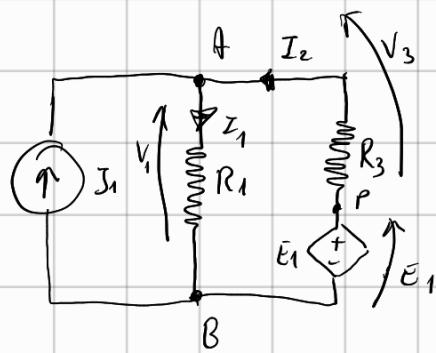


E_1 si comporta come un resistore a resistore negativo.

$$R_0 = -R_{32}$$

$$R_{03} = R_3 + R_0 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = J_1 \frac{R_{03}}{R_{03} + R_1} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} = \frac{10}{3000} = \frac{1}{300} \text{ A}$$
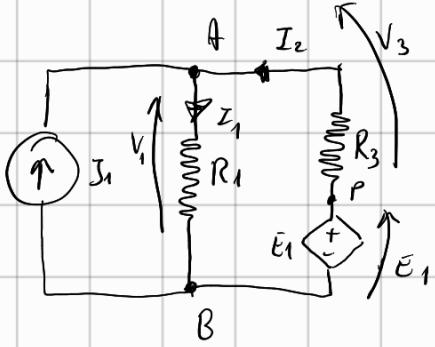
$$V_1 = I_1 R_1 = \frac{100}{3} \text{ V}$$



$$E_1 = R_3 I_2 \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 20 \text{ k}\Omega \quad J_1 = 10 \text{ mA}$$

$$R_{32} = 15 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} J_1 + I_2 - I_1 &= 0 \\ V_1 = V_3 + E_1 &\Rightarrow \begin{cases} J_1 + I_2 - I_1 = 0 \\ R_1 I_1 = R_3 I_2 + I_2 \alpha \end{cases} \end{aligned}$$

$$E_1 = I_2 \alpha$$

$$I_1 = I_1 + I_2$$

$$R_1 J_1 + R_1 I_2 = R_3 I_2 + \alpha I_2$$


$$I_2 (R_3 + \alpha - R_1) = R_1 J_1$$

$$I_2 = \frac{R_1 J_1}{-R_3 + \alpha - R_1} = \frac{100}{-15 \cdot 10^3} = -\frac{1}{150} \text{ A}$$

$$I_1 = J_1 + I_2 = -\frac{1}{150} + \frac{1}{100} = \frac{1}{300} \text{ A}$$

$$V_1 = R_1 I_1 = 10 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{300} = \frac{100}{3} \text{ V}$$

R_{TH}:

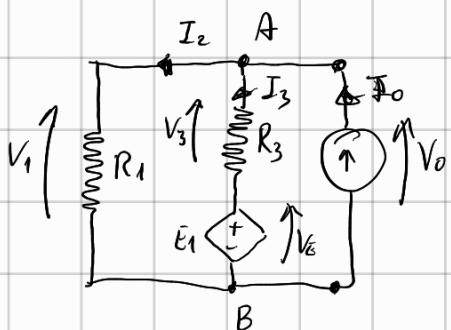

$$I_0 + I_3 = I_2$$

$$V_1 - V_3 - V_E = 0 \Rightarrow R_1 I_2 = -R_3 I_3 + \alpha I_2$$


$$I_3 = I_2 - I_0$$

$$R_1 I_2 = -R_3 I_2 + R_3 I_0 + \alpha I_2$$

$$I_2 (R_1 + R_3 - \alpha) = R_3 I_0 \Rightarrow I_2 = \frac{R_3 I_0}{R_1 + R_3 - \alpha} = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_0 = R_1 I_2 \leq \frac{4000}{3} V \Rightarrow R_{TH} = \frac{4000}{3} \Omega$$


ES.1)

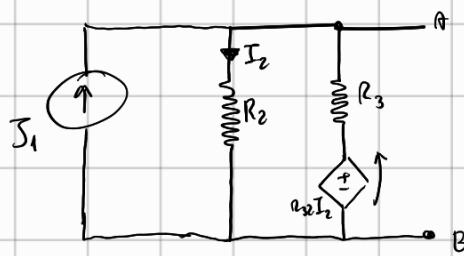


$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega \quad a_{22} = -5 \text{ k}\Omega \quad J_1 = 10 \text{ mA}$$

Notation:

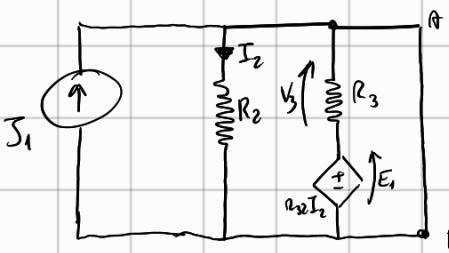
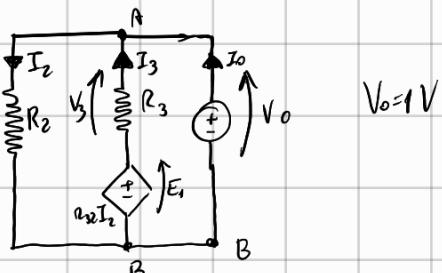
$$I_2 = 0 \Rightarrow E_1 = 0 \Rightarrow V_3 = 0 \Rightarrow I_{CC} = J_1 = 10 \text{ mA}$$



$$I_2 = V_o G_2 = \frac{1}{20 \cdot 10^3} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$E_1 = I_2 a_2 = 5 \cdot 10^{-5} \cdot (-5 \cdot 10^3) = -0,25 \text{ V}$$

$$V_o - V_3 - E_1 = 0 \Rightarrow V_3 = V_o - E_1 = 1,25 \text{ V}$$


$$I_3 = -\frac{V_3}{G_3} = -1,25 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_o = I_2 - I_3 = 5 \cdot 10^{-5} + 1,25 \cdot 10^{-4} = 1,75 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$G_N = 1,75 \cdot 10^{-4} \text{ S}$$

$$\frac{J_1}{G_N} = V_T = \frac{100}{7} \text{ V}$$

Calcolo T_{TH} .

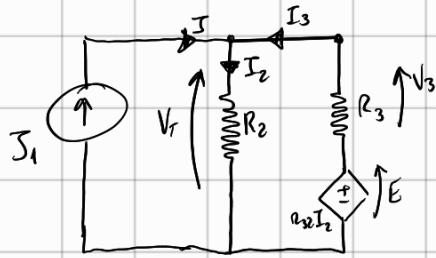

$$R_3 = 10\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20\text{ k}\Omega \quad \alpha_{22} = -5\text{ k}\Omega \quad S_1 = 10\text{ mA}$$

$$I_3 + J = I_2 \quad I_3 = I_2 - J$$

$$V_1 - V_3 - E = 0$$

$$E = I_2 \alpha \Rightarrow R_2 I_2 = -R_3 I_3 + I_2 \alpha$$


$$R_2 I_2 = -R_3 I_2 + R_3 J + I_2 \alpha$$

$$I_2 (R_2 + R_3 - \alpha) = R_3 J$$

$$I_2 = \frac{R_3 J}{R_2 + R_3 - \alpha} = \frac{100}{35 \cdot 10^3} = \frac{1}{350} \text{ A}$$

$$V_1 = I_2 R_2 = \frac{100}{7} \text{ V}$$

R_{TH} :

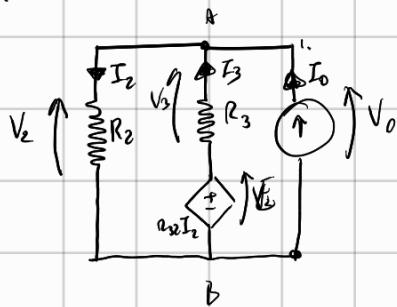

$$I_0 + I_3 = I_2$$

$$I_3 = I_2 - I_0$$

$$V_2 - V_3 - E = 0$$

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 - \alpha I_2 = 0$$

$$E = \alpha I_2$$

$$R_2 I_2 + R_3 I_2 - R_3 I_0 - \alpha I_2 = 0$$


$$I_2 (R_2 + R_3 - \alpha) = R_3 I_0$$

$$I_2 = \frac{R_3 I_0}{R_2 + R_3 - \alpha} = \frac{2}{7} \text{ A}$$

$$V_2 = R_2 I_2 = \frac{40000}{7} \text{ V}$$

$$R_{TH} = \frac{40000}{7} \text{ }\Omega$$

Comp 10 2)

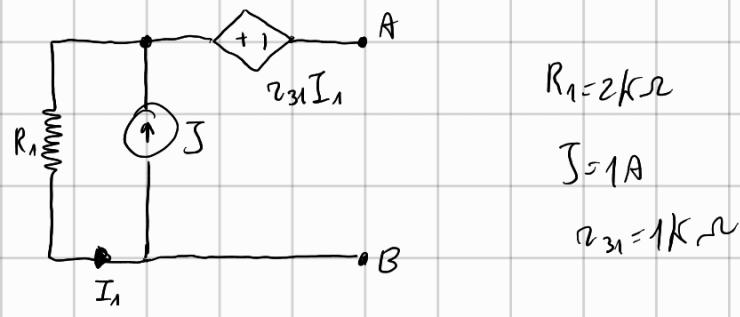


$$R_1 = 2\text{k}\Omega$$

$$J = 1\text{A}$$

$$r_{31} = 1\text{k}\Omega$$

THEVENIN:

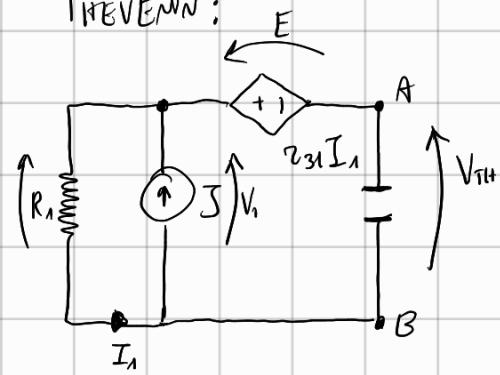


$$V_{TH} + E - V_i = 0 \Rightarrow V_{TH} = V_i - E$$

$$I_1 = J$$

$$E = r_{31}I_1 = 1\text{kV}$$

$$V_i = R_1J = 2\text{kV}$$

$$V_{TH} = 1\text{kV}$$

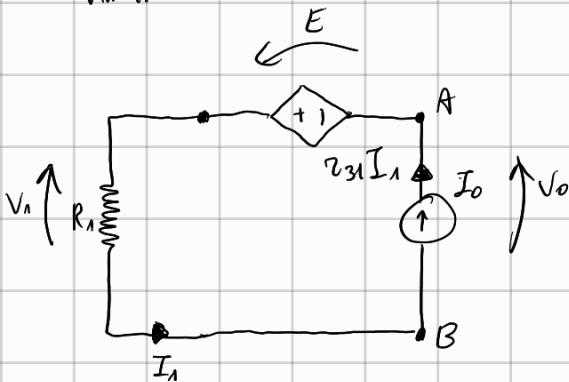

$$I_1 = I_o = 1\text{V}$$


$$E = r_{31}I_1 = 1\text{kV}$$

$$V_i = 2\text{kV}$$

$$V_o = V_i - E = 1\text{kV}$$

$$R_{TH} = 1000\Omega$$


Provo NORJON

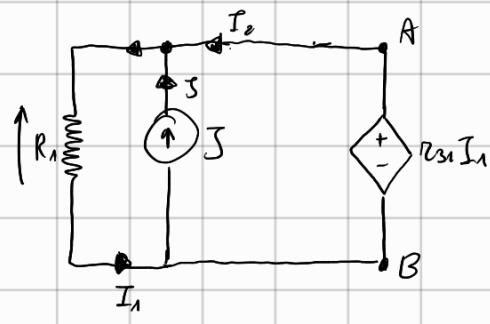

$$J + I_2 - I_1 = 0$$

$$r_{31} I_1 = R_1 I_1 \Rightarrow I_1 = 0$$

$$I_{cc} = -I_2 = J = 1A$$

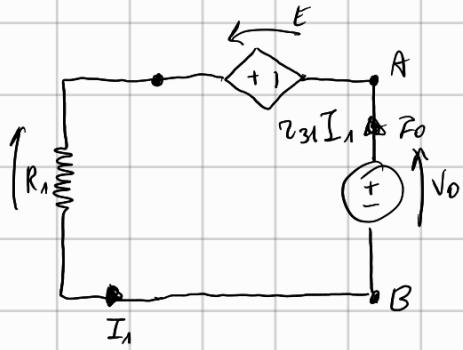


$$V_0 + E - V_A = 0 \Rightarrow V_0 = R_1 I_1 - r_{31} I_1 \quad V_0 = 1V$$

$$r_{31} I_1 = E$$

$$I_1 = \frac{V_0}{R_1 - r_{31}} = \frac{1}{1000} A$$


$$G_n = \frac{1}{1000} S$$

PROBLEMA 1)

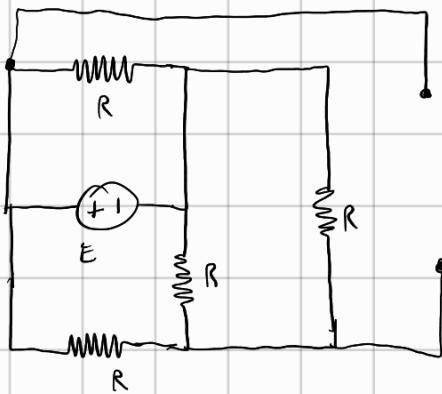


$$R = 2\Omega \quad E = 2V$$

No R_{ext}:

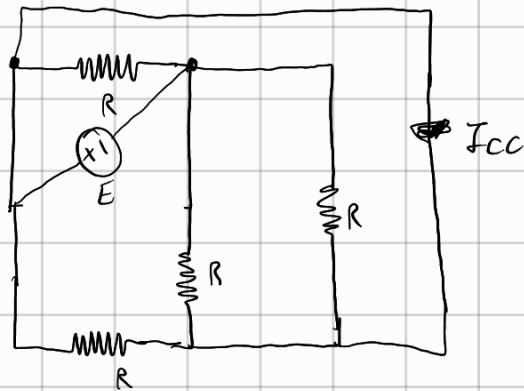
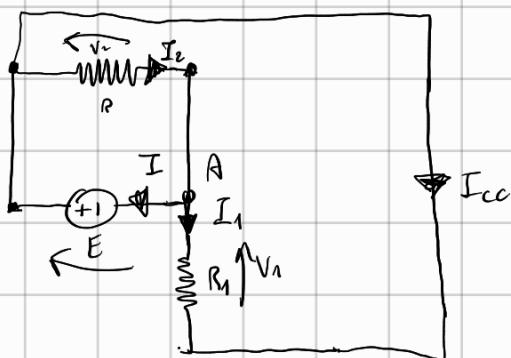
$$R_1 = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = 1\Omega$$



$$V_1 + V_2 = 0 \Rightarrow I_2 R = I_1 R_1$$

$$I_3 = 0$$

$$E + V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = -E = -2V \quad I_1 = V_1 G_1 = -2A$$

$$V_2 = 2V \quad I_2 = V_2 G = 1A$$


$$I + I_1 - I_2 = 0$$

$$I = I_2 - I_1 = 3A$$

$$I_{cc} = -I_1 = 2A$$

$$I = I_{cc} - G_N V$$

G_N :

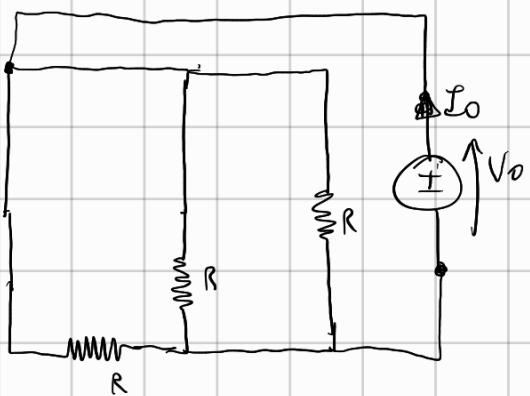


$$V = \frac{I_{cc}}{G_N} - \frac{I}{G_N}$$


$$R_1 = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right)^{-1} = 1\Omega \quad R_{eq} = \left(1 + \frac{1}{2} \right)^{-1} = \frac{2}{3}\Omega$$

$$G_N = \frac{3}{2} S$$

Vado con THEVENIN

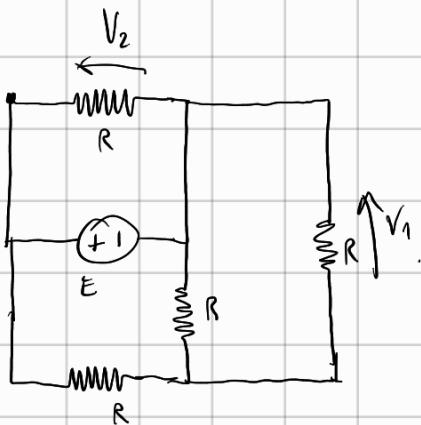

$$V_{TH} = V_2 + V_1$$

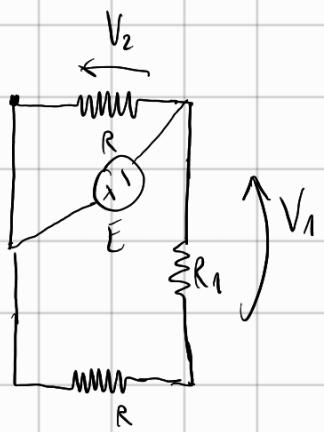



$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 3\Omega$$


$$V_1 = -\frac{E R_1}{R + R_1} = -\frac{2 \cdot 1}{3} = -\frac{2}{3} V \quad V_2 = E$$
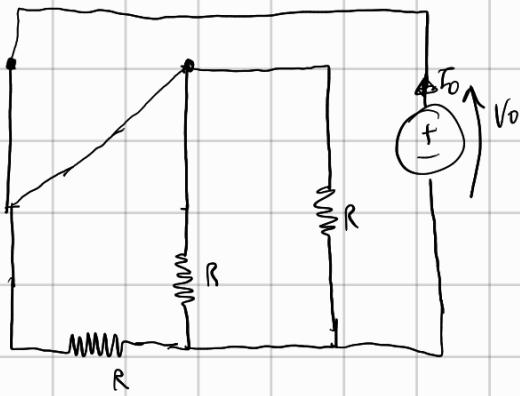
$$\Rightarrow V_{H\parallel} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} V$$




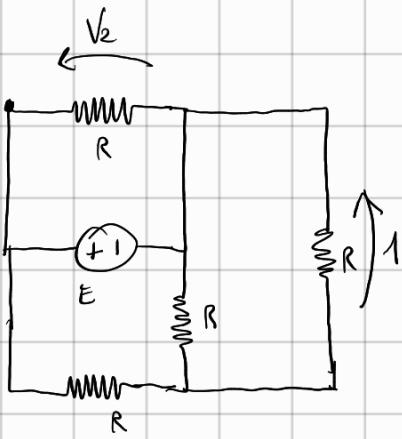


$$V_T = V_2 + V_1$$

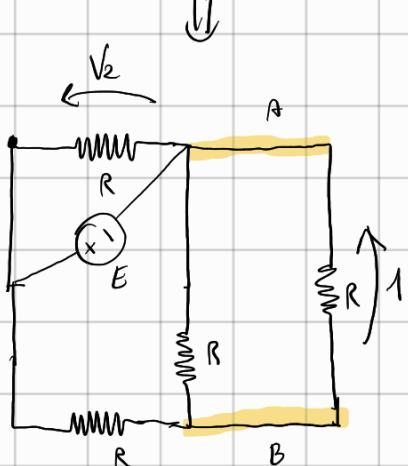

$$V_2 = E$$

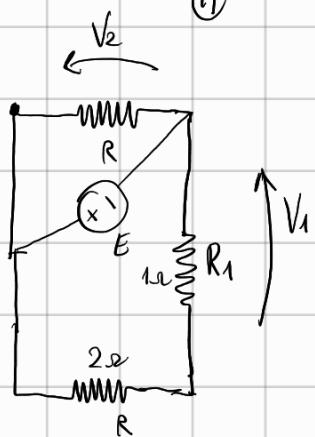

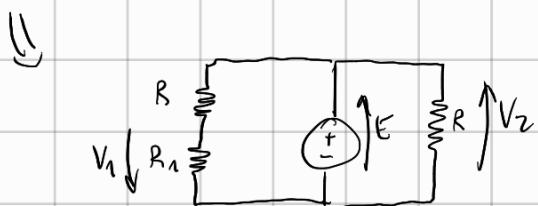
$$R_1 = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right)^{-1} = 1\Omega$$




$$V_1 = \frac{-ER_1}{R+R_1} = -\frac{2}{3}V$$

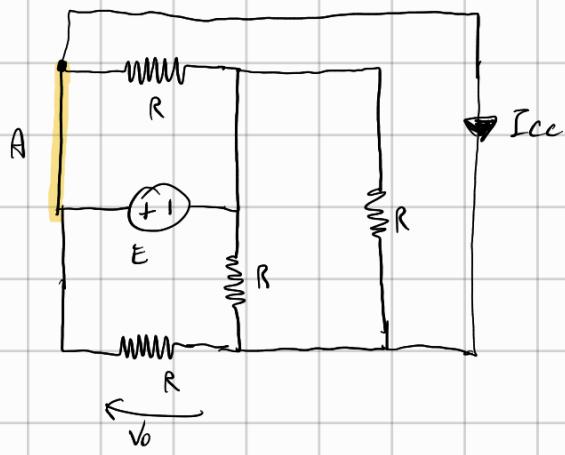
$$V_2 = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}V$$




$$V_0 = 0$$

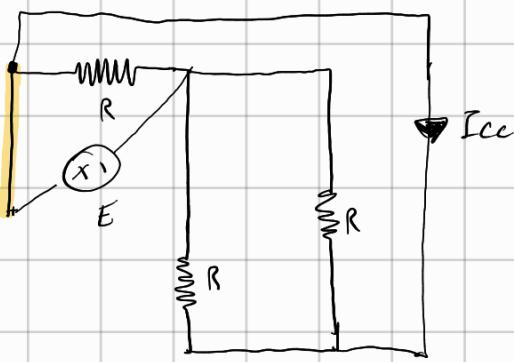

II

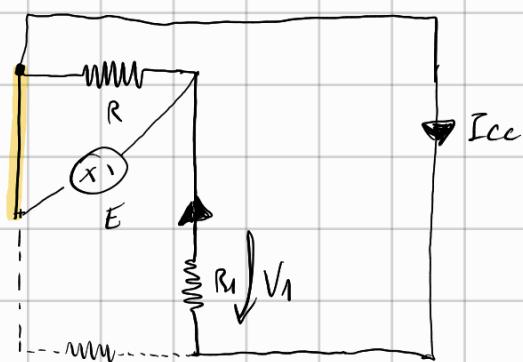


II

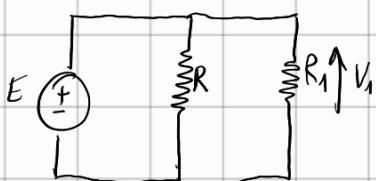

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = 2A$$

1)

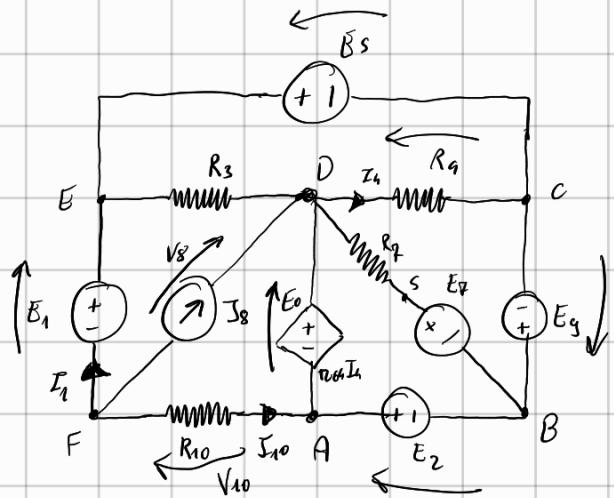

$$R_3 = 1k\Omega \quad R_4 = 9k\Omega$$

$$R_F = 3k\Omega \quad R_{10} = 1k\Omega$$

$$E_1 = 6V \quad E_2 = 1V \quad E_g = 4V$$

$$E_5 = 10V \quad E_7 = 1V \quad J_B = 1mA$$

$$r_{6h} = 1.5k\Omega$$

$$V_{10} + E_1 - E_5 + E_g + E_2 = 0$$

$$V_{10} = E_5 - E_1 - E_g - E_2 = 10 - 6 - 4 - 1 = 1V$$

$$I_{10} = V_{10} / R_{10} = 10^{-3}A = 1mA$$


$$I_1 = -I_{10} - J_B = -2mA$$

$$E_g + E_2 + r_{6h} I_h - R_L I_h = 0$$


$$I_h = \frac{E_2 + E_g}{+r_{6h} - R_L} = \frac{S}{+2.5k\Omega} = \frac{+1}{500} A = +2mA$$

$$E_0 = r_{6h} I_h = +3V$$
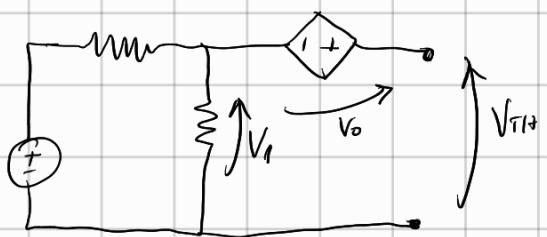
$$V_{10} + V_8 - E_0 = 0 \Rightarrow V_8 = E_0 - V_{10} = +3 - 1 = 2V$$




$$V_{TH} = V_o + V_1$$

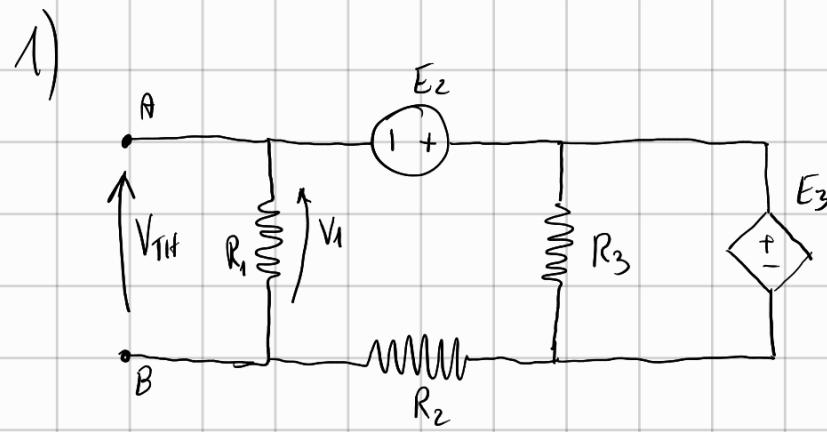

$$E_3 = \alpha V_1 \quad \alpha = 2$$

$$E_2 = 1 \text{ V}$$
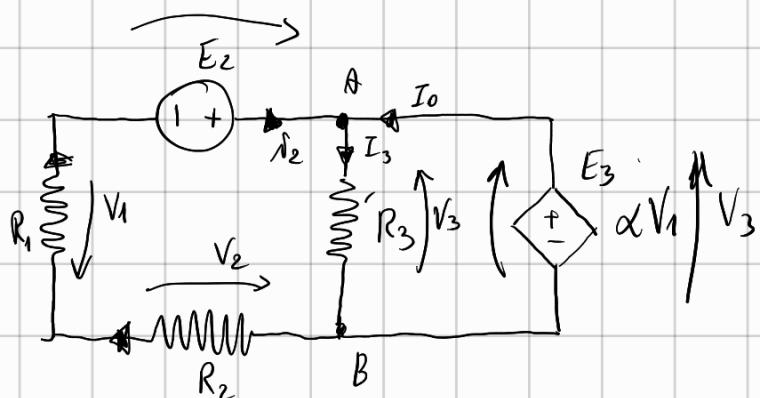
$$R_1 = 2 \Omega \quad R_2 = 1,2 \Omega \quad R_3 = 1 \Omega$$



$$V_{TH} = V_1$$


$$\left\{ \begin{array}{l} E_2 - \alpha V_1 - V_2 - V_1 = 0 \\ I_3 - I_0 - I_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$E_2 - \alpha R_1 I_1 - R_2 I_1 - R_1 I_1 = 0$$

$$E = I_1 (R_2 + R_1 + \alpha R_1)$$

$$I_1 = \frac{5}{36}$$

$$V_1 = R_1 I_1 =$$

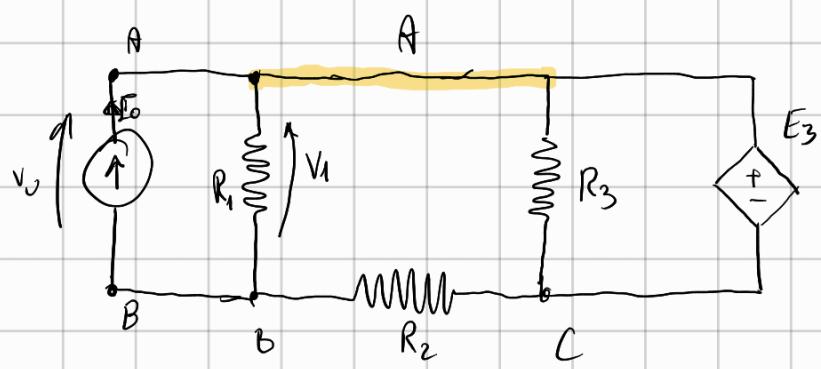

$$U_C = 0$$


$$\left\{ \begin{array}{l} U_B (G_1 + G_2) - U_A G_1 = -I_0 \\ U_A = \alpha (U_A - U_B) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_B \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12} \right) - \frac{U_A}{2} = -I_0 \\ U_A = 2U_A - 2U_B \end{array} \right.$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{3}U_B - \frac{U_A}{2} = -1 \\ 2U_B - U_A = 0 \end{array} \right.$$

$$U_B = -3V \quad U_A = -6V$$
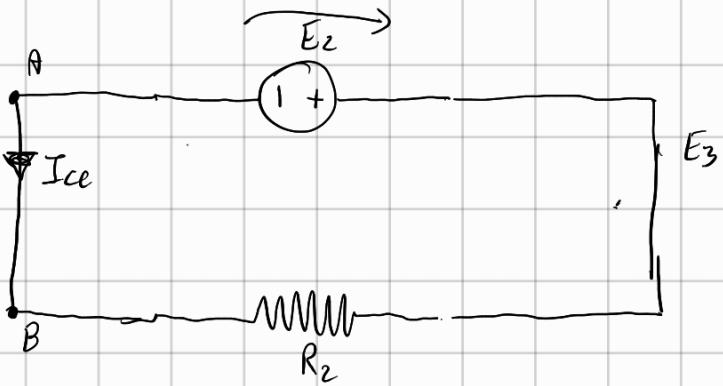
$$U_A - U_B = -3V \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = -3\Omega$$


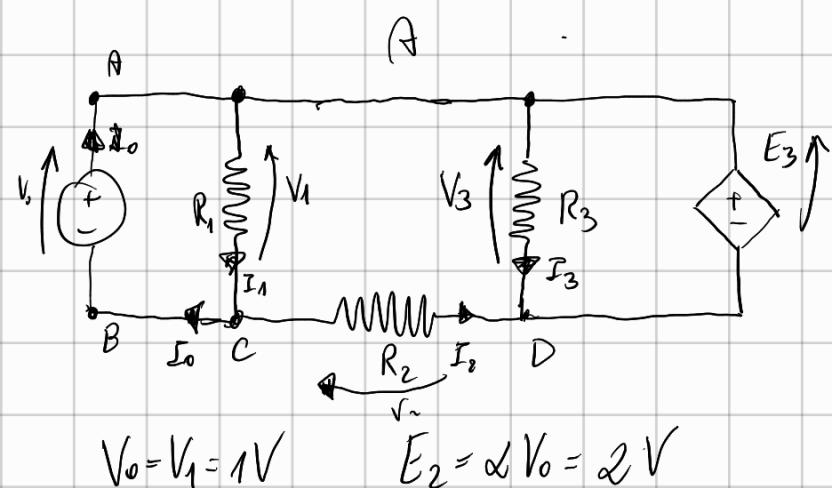
$$I_{CC} = -\frac{E_2}{R_2} = -\frac{5}{6} \text{ A}$$



$$V_0 = V_1 = 1 \text{ V} \quad E_2 = \alpha V_0 = 2 \text{ V}$$

$$U_0 = 0 \Rightarrow U_A = 2 \text{ V}$$

$$U_C = 1 \text{ V}$$

$$I_1 = (U_A - U_C) G_1 = G_1 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_3 = (U_A - U_D) G_3 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = (U_C - U_D) G_2 = \frac{5}{6} \text{ A}$$


$$I_0 = I_1 + I_2 = 0$$

$$I_0 = I_1 - I_2 = -\frac{1}{3} \text{ A}$$

$$V_{TH0} = \frac{I_{CC}}{G_N} = \frac{-\frac{5}{6}}{-\frac{1}{3}} = \frac{5}{2} \text{ V}$$

$$I = I_{CC} - G_N V \Rightarrow V G_N = I_{CC} - I \Rightarrow V = \frac{I_{CC}}{G_N} - \frac{I}{G_N}$$

1)

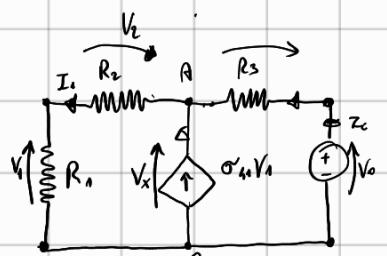

$$R_1 = 15 \Omega$$

$$R_2 = R_3 = 5 \Omega$$

$$J = 2 A$$

$$\sigma'_{41} = \frac{1}{15} S$$

$$\begin{cases} V_1 + V_2 - V_x = 0 \\ V_x + V_3 - V_o = 0 \\ \underline{I_o - I_1 + \sigma'_{41} V_1 = 0} \end{cases}$$


$$R_1 I_1 + R_2 I_1 - V_x = 0$$

$$V_x + R_3 I_o - V_o = 0$$

$$I_o - I_1 + \sigma'_{41} R_1 I_1 = 0$$

$$\frac{I_1 - I_o}{+1 - \sigma'_{41} R_1}$$


1)

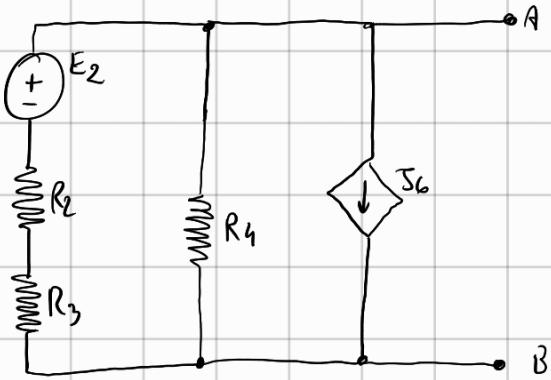

THEVENIN:

$$E_1 = 3V \quad I_S = \alpha V_3 \quad \alpha = -1/3$$
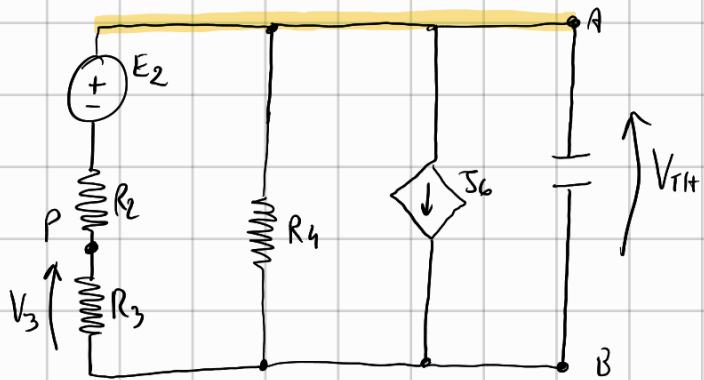
$$R_2 = R_3 = 2\Omega \quad R_4 = 2/3 \Omega$$



$$U_B = 0$$

$$I_S = \alpha V_3 = \alpha U_P$$


$$\left\{ \begin{array}{l} U_A (G_2 + G_3) - U_P G_2 = E_2 G_2 - I_S \\ U_P (G_2 + G_3) - U_A G_2 = -E_2 G_2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2U_A - \frac{U_P}{2} = \frac{3}{2} + U_P \\ U_P - \frac{U_A}{2} = -\frac{3}{2} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} 2U_A - \frac{3}{2}U_P = \frac{3}{2} \\ U_P - \frac{U_A}{2} = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$U_{TH} = -\frac{3}{3}V$$
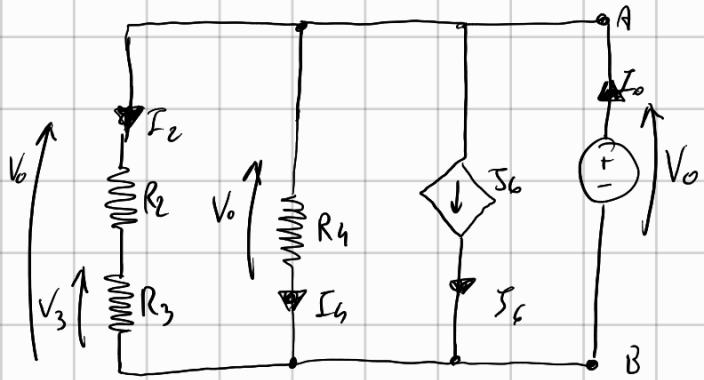
$$\Rightarrow \begin{cases} 4U_A - 3U_P = 3 \\ U_A - 2U_P = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} U_A &= -\frac{3}{5}V \\ U_P &= -\frac{9}{5}V \end{aligned}$$



$$V_0 = 1V$$

$$V_3 = \frac{V_0 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{V_0}{2} = \frac{1}{2}V$$


$$S_6 = \alpha V_3 = -\frac{1}{2}A$$

$$I_4 = V_0 G_4 = \frac{3}{2}A$$

$$I_2 = V_3 G_3 = \frac{1}{4}A$$

$$I_0 = S_6 + I_4 + I_2 = \frac{5}{4}A$$
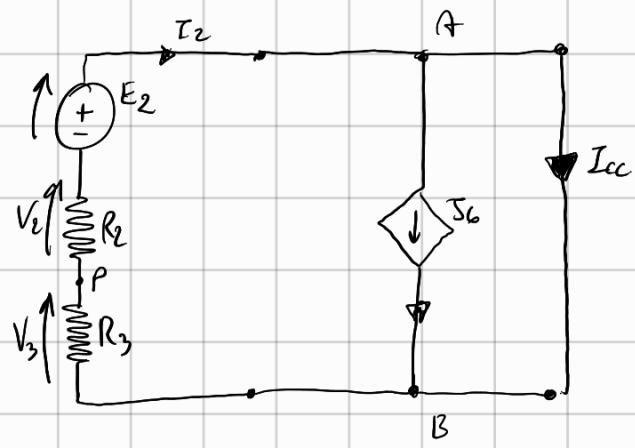
$$\Rightarrow G_N = \frac{S}{I_0} = \frac{5}{5}S$$



$$E + V_2 + V_3 = 0$$

$$\Rightarrow E - R_2 I_2 - R_3 I_2 = 0$$


$$I_2 = \frac{E}{R_2 + R_3} = \frac{3}{4} A$$

$$V_3 = -R_3 I_2 = -\frac{3}{2} V$$

$$J_6 = \alpha V_3 = \frac{3}{2} A$$

$$I_{cc} + J_6 - I_2 = 0$$
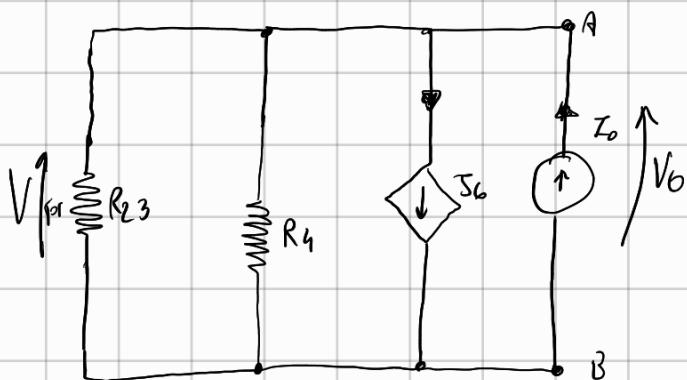
$$I_{cc} = I_2 - J_6 = \frac{3}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{4} A$$



$$R_{23} = 6 \Omega$$

$$V_3 = \frac{V_r \cdot R_2}{R_2 + R_3} = \frac{V_{tor}}{2}$$

$$U_A (G_{23} + G_4) = I_0 - \alpha \frac{U_A}{2}$$

$$U_A(G_{23} + G_4) - \frac{U_A}{2} = I_0$$

$$2U_A(G_{23} + G_4) - U_A = 2$$

$$U_A(2G_{23} + 2G_4 - 1) = 2$$

$$U_A = \frac{2}{2G_{23} + 2G_4 - 1} = \frac{\frac{6}{5}}{5} V$$

$\uparrow \frac{1}{4} \quad \uparrow \frac{3}{2} \quad \frac{1}{2} + 3 - 1 = \frac{3}{2}$


$$R_{TH} = \frac{6}{5} V$$

$$I = I_{cc} - G_N V \quad V = \frac{I_{cc}}{G_N} - \frac{1}{G_N} V$$

$$I = -\frac{3}{4} - \frac{6}{5} V$$

$$V_{TH} = \frac{I_{cc}}{G_N} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = -\frac{3}{5} V$$

THEVENIN

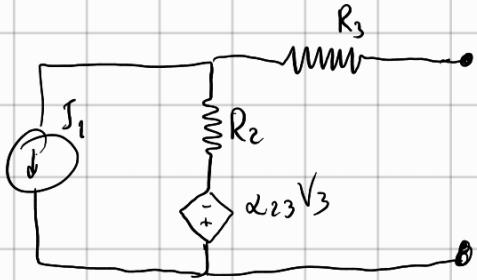


$$R_2 = R_3 = 1k\Omega$$

$$\alpha_{23} = 0,1$$

$$J_1 = 1mA$$

Nun habt ihr die Kathodenlinie.

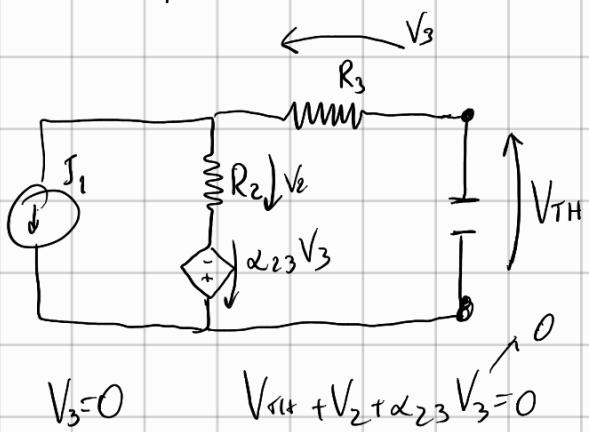


$$V_3 = 0$$

$$V_{11t} + V_2 + \alpha_{23} V_3 = 0$$

$$V_{11t} = -V_2$$

$$V_2 = J_1 R_2 = 1mA \cdot 1k\Omega = 1V$$

$$V_{11t} = -1V$$

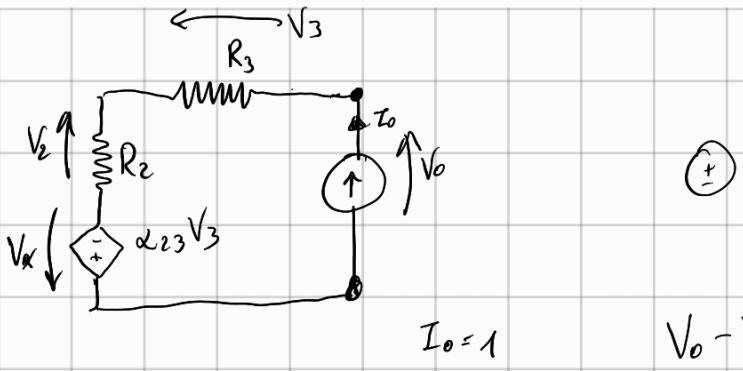

$$I_0 = 1$$

$$V_o - R_3 I - R_2 I + V_x = 0$$

$$V_3 = -R_3 I_0 = -1 \text{ kV}$$


$$V_2 = R_2 I_0 = 1 \text{ kV}$$

$$V_x = \alpha_{23} V_3 = -100 \text{ V}$$

$$V_o + V_3 - V_2 + V_x = 0$$

$$V_o = V_2 - V_3 - V_x = 1000 + 1000 + 100 = 2100 \text{ V}$$
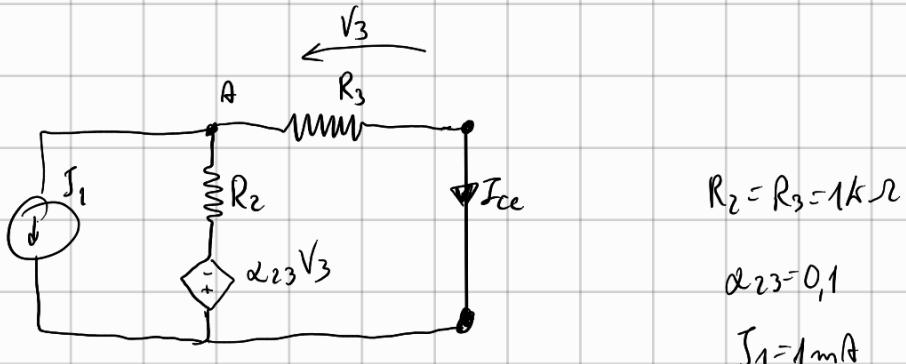
$$\Rightarrow R_{\text{TH}} = 2100 \Omega$$



$$R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\alpha_{23} = 0,1$$


$$J_1 = 1 \text{ mA}$$

$$U_A(G_3 + G_2) = -J_1 - \alpha_{23} U_A G_3$$

$$U_A(G_3 + G_2 + \alpha_{23} G_3) = -J_1$$

$$U_A = \frac{-J_1}{G_3 + G_2 + \alpha_{23} G_3} = -\frac{10}{21} \text{ V}$$
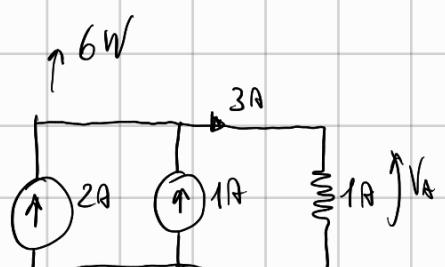
$$I_{ec} = \frac{U_A}{R_3} = -\frac{1}{2100} \text{ A}$$




$$V = 3 \text{ V eff}$$

$$P_{loss} = 3 \text{ W}$$

$$3 \text{ W}$$

1)

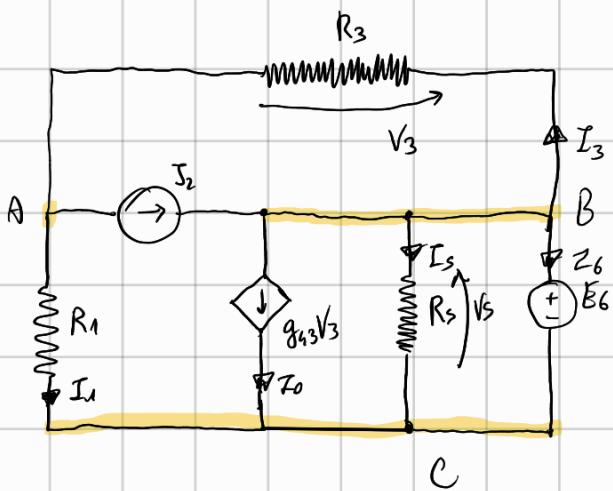

$$J_2 = 1A \quad E_6 = 1V \quad g_{43} = 2S$$

$$R_1 = 3\Omega \quad R_3 = R_S = 1\Omega$$

$$U_C = 0 \quad U_B = 1V$$

$$U_A(G_3 + G_1) - U_B G_3 = -J_2$$

$$U_A(1 + \frac{1}{3}) - U_B = -1$$

$$U_A = 0$$

$$I_3 = U_B G_3 = 1A$$

$$I_1 = 0 \quad (U_B - U_A) G_3 = 1A$$

$$I_S = G_3 U_B = 1A$$

$$I_0 = g_{43} V_3 = U_B g_{43} = 2A$$


$$I_6 + I_3 + I_S + I_0 - J_2 = 0$$

$$I_6 = J_2 - I_3 - I_S - I_0 =$$

$$= 1 - 1 - 1 - 2 = -3A$$

$$P = -3W$$


2)

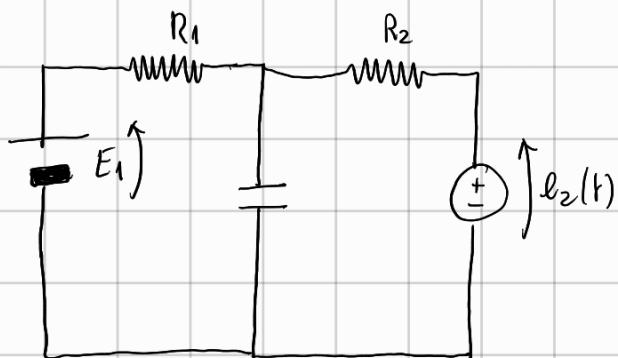

$$E_1 = 10V \quad e_2(t) = 5u(t) V$$

$$R_1 = 100\Omega \quad R_2 = 50\Omega$$


$$C = 0,1\mu F \quad L = 10mH$$

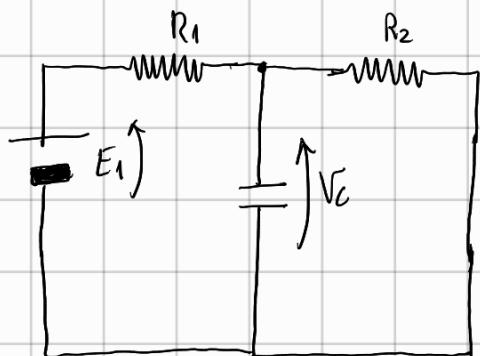 $t < 0:$ 

La corriente en regulme es 0 .

$$V_C = V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{E_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 50}{150} = \frac{10}{3} V$$

$$V_C(0^+) = \frac{10}{3} V$$

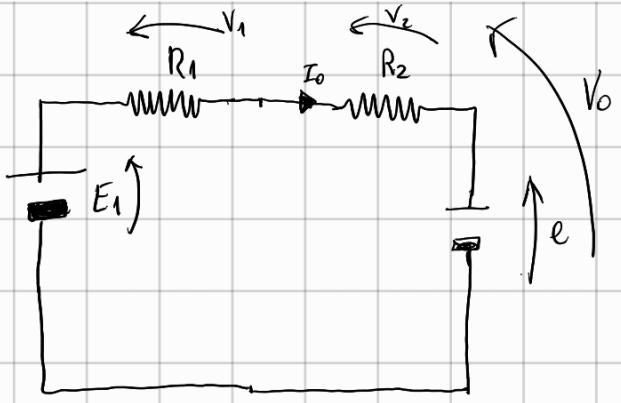

$t > 0$, regime statutar


$$e + V_2 = V_0$$

$$\Rightarrow E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_1 - e = 0$$

$$I_1 = \frac{E - e}{R_1 + R_2} = \frac{5}{150} = \frac{1}{30} \text{ A}$$

$$V_2 = R_2 I_1 = \frac{5}{3} \text{ V}$$

$$V_0 = \frac{20}{3} \text{ V}$$

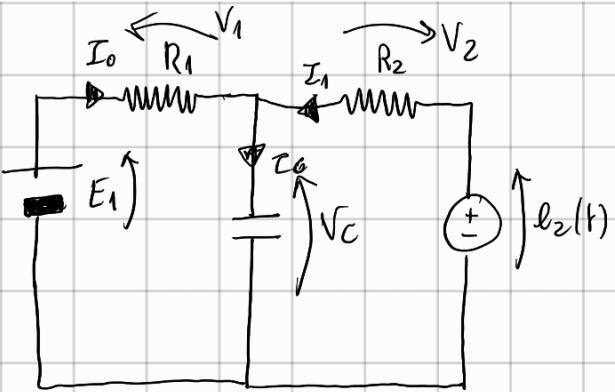

$$\begin{cases} E_1 - V_1 - V_C = 0 \\ E_2 - V_2 - V_C = 0 \\ \delta_0 + \delta_1 - \delta_C = 0 \end{cases}$$

$$E_1 - I_0 R_1 - V_C = 0$$

$$E_2 - I_1 R_2 - V_C = 0$$

$$\delta_1 = \delta_C - \delta_0$$

$$\delta_0 = \frac{E_1}{R_1} - \frac{V_C}{R_1}$$

$$\Rightarrow E_2 - (\delta_C - \delta_0) R_2 - V_C = 0$$

$$E_2 - \delta_C R_2 + \frac{R_2 E_1}{R_1} - \frac{V_C R_2}{R_1} - V_C = 0$$

$$V_C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + \delta_C R_2 = E_2 + \frac{R_2 E_1}{R_1}$$

$$C R_2 \frac{dV_C}{dt} + V_C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = E_2 + \frac{R_2 E_1}{R_1}$$

$$\begin{cases} \frac{dV_C}{dt} + \frac{V_C}{CR_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = E_2 + \frac{R_2 E_1}{R_1} \\ V(0^+) = \frac{10}{3} V \end{cases}$$

$$V_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} + \frac{20}{3} V$$

$$V_C(t) = -\frac{10}{3}e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{20}{3} V \quad \Rightarrow \quad \delta_1 = \frac{E_2}{R_2} - \frac{V_C}{R_2}$$

$$\delta_1(t) = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{2}{15} A$$


$$\delta_1(t) = -\frac{1}{30} - \frac{1}{15} e^{-\frac{t}{RC}} A$$

$$\Rightarrow \text{Pass}_2(t) = \delta_1(t) \cdot l_2(t) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} e^{\frac{t}{RC}} W$$

$$N_C(t) = C \frac{dV_C}{dt} = +10^6 e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$P_{\text{gen}}(t) = N_C(t) \cdot (-\tau(t)) = -10^6 e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \left(\frac{10}{3} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{20}{3} \right) \quad t > 0$$

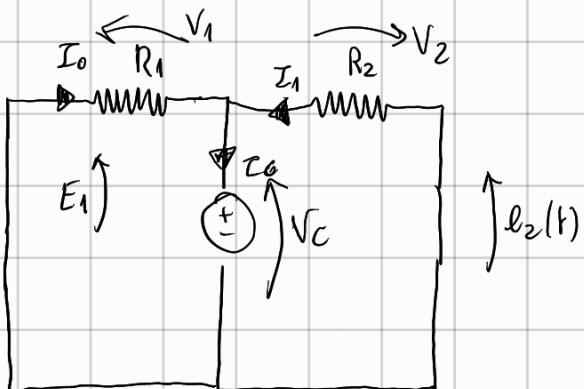Se $\tau < 0$ $P_{\text{gen}} = 0$ perché $\dot{l}_2 = 0$.



$$\left(\frac{1}{R_1 + R_2} \right)^{-1} = \left(\frac{3}{100} \right)^{-1} = \frac{100}{3} \Omega$$

1)

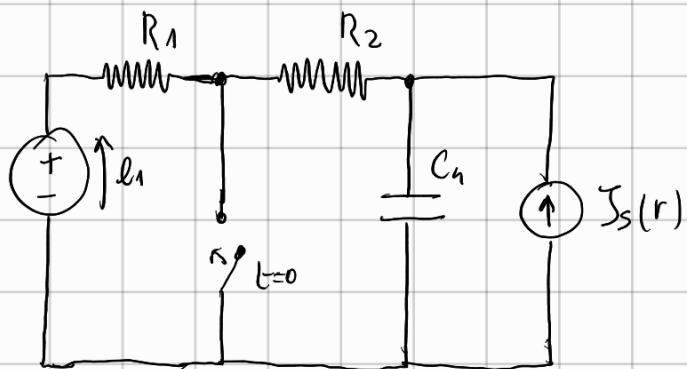

$$e_1(t) = 20\sqrt{2} \sin(\omega_1 t)$$


$$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$$

$$J_s(r) = 4 \text{ mA}$$


$$L = 100 \mu\text{H} \quad C = 1 \mu\text{F}$$

$$R_1 = R_2 = 20 \Omega$$


Transistoräquivalent in Nettow:

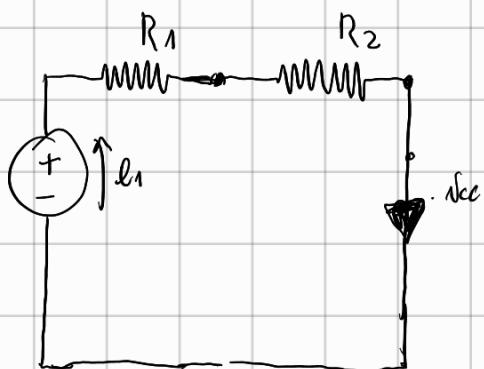

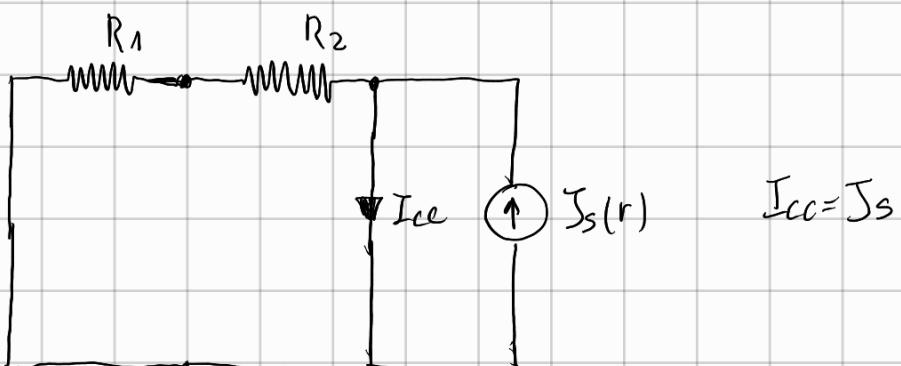
$$I_{cc}(r) = \frac{e_1(r)}{R_1 + R_2} = \frac{\sqrt{2} \sin(\omega_1 t)}{2} \text{ A}$$




$$I_{cc} = J_s$$

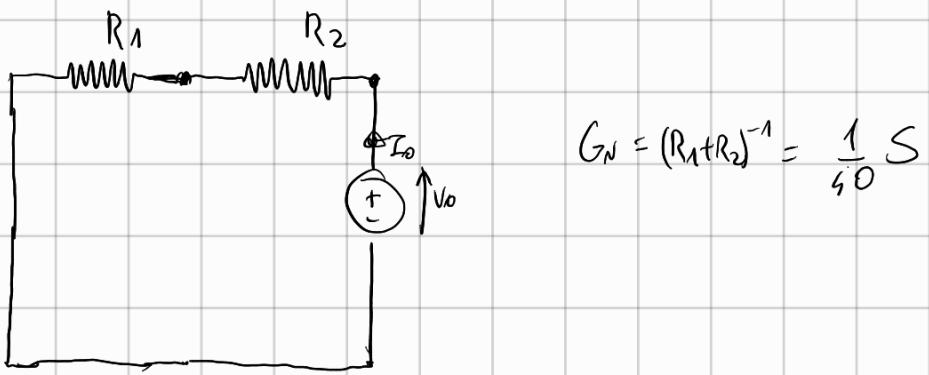

$\Rightarrow t < 0 :$

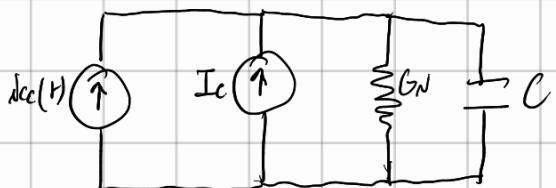

Sovrapposizione effetti: fasi:

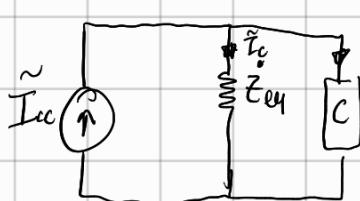

$$\dot{I}_c = \frac{1}{j\omega C} = -100 S$$

$$Z_{eq} = 40 \Omega$$

$$\tilde{I}_c = \frac{\tilde{I}_{cc} \cdot \dot{Z}_c}{\dot{Z}_c + \dot{Z}_0} = 0,13 - 0,17 S A$$

$$\tilde{V} = \tilde{I}_{eq} \tilde{I}_c = 17,2 - 6,9 S V$$

$$v(t) = 26,26 \sin(\omega_1 t - 0,38)$$

Se ho I_c il condensatore si comporta da aperto


\Rightarrow

$$v(t) = I_c R_{eq} = 4mA \cdot 40 = 0,16 V$$


$$v_L(t) = 26,26 \sin(\omega_1 t - 0,1) + \frac{1}{2} S V$$

$$v_L(0^+) = -2,46 V$$


$t > 0:$

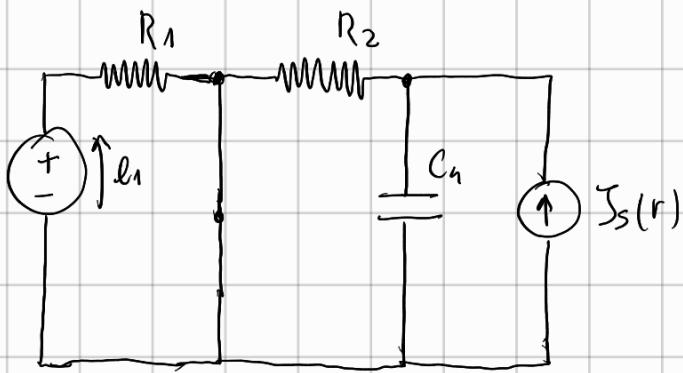

Equivalent:

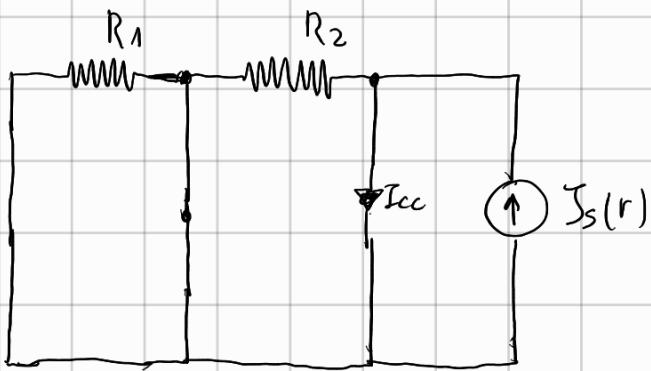


$$I_{cc} = J_s$$

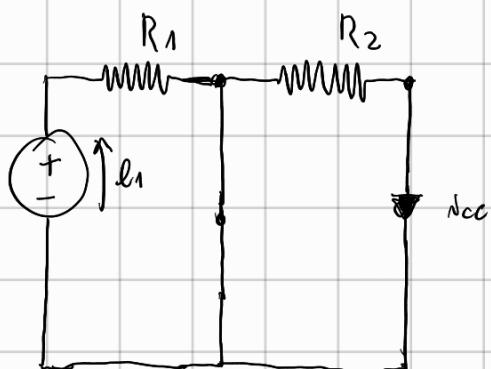


$$N_{cc}(t) = 0 \text{ fließt kein Strom.}$$

Ges: G_2

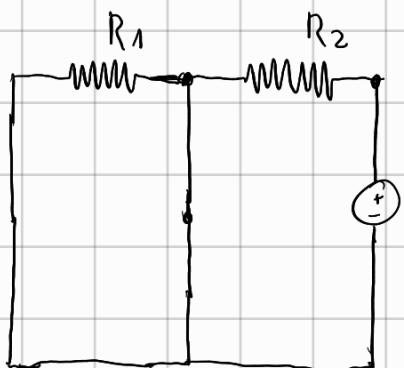

$t > 0:$

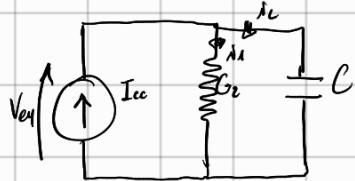

$$G_2 = \frac{1}{R_2} S \quad I_{cc} = 6 \text{ mA}$$

A regime: C tends to zero initially.

$$\sqrt{c} = I_{cc} R_2 = 80 \text{ mV}$$

$$I_{cc} - I_L - I_R = 0$$

$$\Rightarrow I_{cc} = \frac{\sqrt{c}}{R_2} + I_R$$

$$I_{cc} = C \frac{d\sqrt{c}}{dt} + \frac{\sqrt{c}}{R_2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\sqrt{c}}{dt} + \frac{\sqrt{c}}{R_2 C} = \frac{I_{cc}}{C} \\ \sqrt{c}(0^+) = -2,46 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$\sqrt{c}(t) = A e^{-\frac{t}{R_2 C}} + 0,08$$

$$\sqrt{c}(0^+) = A + 0,08 = -2,46 \Rightarrow A = -3,12 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \sqrt{c}(t) = -3,12 e^{-\frac{t}{R_2 C}} + 0,08 \quad \checkmark$$

$$\sqrt{c}(t) = -3,12 e^{-\frac{-50000 t}{R_2 C}} + 0,08 \Rightarrow$$

$$\mathcal{E}(1) = ? \quad \sqrt{c}(1) = 0,08 \text{ V}$$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} C V^2 = 3,2 \cdot 10^{-9} \text{ J}$$